



UNIVERSIDAD LA SALLE

300617
17
2g

**ESCUELA DE INGENIERIA
INCORPORADA A LA U. N. A. M.**

**DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PLANES DE PRACTICAS
PARA LAS MATERIAS DE ELECTRONICA EN LA
ESCUELA DE INGENIERIA DE U.L.S.A.**

México, D.F.

1989

FALLA DE ORIGEN



UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE

Introducción

CAPITULO I

Características y Alcances de los Temarios de las Materias Relacionadas con el Laboratorio .

1 - 7

- 1) Introducción a la Electrónica.
- 2) Electrónica Básica.
- 3) Dispositivos Electrónicos.
- 4) Electrónica Analógica.
- 5) Amplificación de Señal.

CAPITULO II

Características y Funcionamiento del Laboratorio de Electrónica en la Escuela de Ingeniería de U.L.S.A.

8 - 14

- 1) Descripción .
- 2) Material y Equipo.

CAPITULO III

Fijación de Restricciones y Objetivos de Diseño de las Prácticas .

16 - 26

- 1) Objetivos de Diseño
- 2) Análisis del Material y Equipo.
- 3) Anteproyecto del Laboratorio.
- 4) Plano del Laboratorio.
- 5) Incremento de Material y Equipo.
- 6) Modificaciones al Sistema Actual.
- 7) Ventajas

CAPITULO IV

Diseño y Desarrollo de las Prácticas .

28 - 87

- 1) El Diodo
- 2) Circuitos Recortadores.
- 3) Circuitos Dobladores.
- 4) Circuitos Multiplicadores.
- 5) Transistor Bipolar de Junta.
- 6) Circuitos de Polarización de los TBJ'S.
- 7) Transistor de Efecto de Campo.
- 8) Amplificador con Emisor Común.
- 9) Amplificador con Colector Común.
- 10) Amplificador con Base Común.
- 11) Amplificador a Pequeña Señal.
- 12) Amplificador de Audio Push Pull.
- 13) Multivibradores
- 14) El Par Diferencial.
- 15) El Amplificador Operacional.
- 16) El Regulador Serie.
- 17) El Regulador Monolítico de Tres Terminales.
- 18) Oscilador por Desplazamiento de Fase .
- 19) El Timer 555
- 20) Rectificador Controlado de Silicio SCR.
- 21) Compuertas Lógicas DTL y TTL.

CAPITULO V

Resultados Experimentales .

89 - 118

Conclusiones

119 - 120

Bibliografía

121 - 122

INTRODUCCION

La ciencia es la gran aventura del Género Humano . Gracias a ella el hombre ha aprendido a dominar la tierra , a derrotar a todos sus enemigos y competidores , a construir músculos y cerebros más poderosos que los suyos .

Cada generación ve más cambios y la curva de éstos parece ascender cada vez más rápidamente : Precisamente éstos cambios se han hecho más perceptibles en el Campo de la Electrónica .

En su parte más fundamental , la Electrónica es el estudio y aplicación de diferentes maneras de los electronos .

El progreso en este campo es muy notable ya que ha permitido , al hombre conocer desde lo más pequeño hasta lo más grande , y de esto nos damos cuenta en la mejoría de todos los procedimientos industriales , el Campo de la Comunicación de la Medicina y hasta del Alimenticio .

Durante este siglo hemos pasado de utilizar grandes válvulas al vacío hasta los diminutos circuitos integrados . O sea que en un período de 50 años se ha desarrollado la máxima tecnología y por tanto la Electrónica más que cualquier otra ciencia .

Su utilidad no se limita y por el contrario cada vez su campo de aplicación se extiende más ; Por el constante crecimiento de la Electrónica y la necesidad de tener el máximo aprovechamiento y rendimiento de la Carrera de Ingeniería Electrónica , fue lo que me condujo a desarrollar un Plan de Prácticas y proponer una serie de modificaciones para el Laboratorio .

Es tal la importancia de conocer las características y aplicaciones de los elementos por si solos , que de no hacerlo la simplificación y miniaturización de los años actuales y de los venideros se volvería difícilmente comprensible .

Tenemos el caso de un Circuito Integrado , que es un arreglo de componentes principalmente transistores , diodos y resistencias contenidas en una pequeña pieza monolítica de Silicón en la que pueden haber cientos de componentes , por ello , si no se conocen los componentes , menos factible será

comprender como funciona un cuadrito de silicón de 5 cm o menos .

Para el desarrollo de éste trabajo , se analizó prime ramente todas y cada una de las materias que tienen relación directa con la Electrónica y en base a ello ubicar donde iniciar , esto con la finalidad de poder hacer la comprobación Teórico - Práctica de lo aprendido en clase y que es la base fundamental de la existencia del Laboratorio .

Cada práctica aquí integrada representó un estudio minucioso para saber que contamos con el material y equipo su ficiente para que el alumno pueda obtener el máximo conocimien to del elemento que se trate .

No se buscó dar un alto grado de dificultad a cada práctica , sino su enfoque fue meramente didáctico , en cuanto a su constitución , características y aplicaciones más direc tas , como se podrá constatar en cada una de ellas .

Por otro lado se hizo un análisis sobre la ubicación , dimensiones , capacidad y horario de trabajo del Laboratorio , así como de los materiales y equipo que lo conforman.

Me percató de las ventajas y desventajas que ofrece el sistema actual y me permito sugerir algunas modificaciones que van desde el remozamiento del mismo hast aumentos de equipo y materiales como más adelante puede apreciarse.

I

CARACTERISTICAS Y ALCANCES
DE LOS TEMARIOS
DE LAS MATERIAS
RELACIONADAS CON EL
LABORATORIO

MATERIAS RELACIONADAS

CON EL

LABORATORIO

- a) Introducción a la Electrónica
- b) Electrónica Básica
- c) Dispositivos Electrónicos
- d) Electrónica Analógica
- e) Amplificación de Señal
- f) Electrónica de Potencia
- g) Otras

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Temas :

- 1) Introducción .
- 2) Conceptos de Física de Semiconductores .
- 3) El Diodo, Semiconductor y Modelos .
- 4) El Transistor de Efecto de Campo .
- 5) El Transistor Bipolar de Juntura .
- 6) Amplificador Operacional .
- 7) Reguladores de Tensión .

El objetivo global será que el alumno se familiarice con el análisis de Circuitos Electrónicos Básicos , considerando el modelado y las limitaciones de los dispositivos para así comprender el funcionamiento de los sistemas electrónicos y saber aplicarlos .

En lo que se refiere a cada uno de los temas,citaremos :

El Diodo :

Deberán conocerse todos aquellos circuitos electrónicos básicos que contienen diodos, saber cuando se trate de circuitos Rectificadores, Recortadores, Fijadores, Multiplicadores de tensión, Compuestas Lógicas y Demoduladores de A.M.

Tener conocimiento y aplicación de las Curvas Características de los Diferentes Tipos de Diodos y el Zener como Regulador de Tensión .

El Transistor de Efecto de Campo (FET) :

El alumno deberá conocer la estructura, funcionamiento y las Curvas Características ; los diferentes modelos y la forma de Polarización .

Al conocer los diferentes modelos,saber su aplicación y funcionamiento .

Conocer el Mosfet como elemento de conmutación.

Realización del Amplificador Básico .

En el Laboratorio se manejarán circuitos electrónicos que contengan Fets , polarizaciones y diversas aplicaciones

que el alumno desarrolle .

El Transistor Bipolar de Juntura (TBJ) :

El alumno conocerá :

La estructura,funcionamiento y Curvas Características .

Polarización : Los diferentes modelos como el Inversor
6 compuertas lógicas .

Realizará el Amplificador Básico .

Al conocer el TBJ y el FET sabrá diferenciar los Campos
de Aplicación, se buscará implementar circuitos con TBJ
y Fet y encontrar sus igualdades y diferencias .

Dentro del Laboratorio el alumno manejará los tres tipos
de polarización y deberá realizar una aplicación para
cada uno de ellos . Sabrá como se aplican los TBJ'S PNP
y NPN, desarrollará prácticas sobre Pares Complementarios
Darlington,Cascada,es decir, el manejo de los TBJ'S en
los diferentes requerimientos .

El Amplificador Operacional (OP-AMP) :

El alumno conocerá el Modelo Ideal : el funcionamiento
y estructura : hará análisis de los circuitos lineales,
inversor,no inversor,sumador,diferencial,integrador,dif-
vador,convertidores de voltaje a corriente y viceversa,
OP-Amps en cascada etc.

El conocimiento del Amplificador Operacional permitirá
al alumno manejarlo de acuerdo a sus necesidades,sabrá
que las diferentes conexiones harán del operacional un
diferente dispositivo en cuánto a aplicación se refiere.
Se realizará el análisis de circuitos no lineales,rec-
tificador de precisión,amplificadores logarítmicos y com-
paradores .

En el laboratorio, se manejará al operacional en sus di-
versas formas, tratando que se visualicen los diferentes
modelos .

Reguladores de Tensión :

Como parte importante en todo circuito, analizaremos los reguladores básicos .

Conoceremos: el regulador serie , los reguladores integrados considerando sus limitaciones y los aplicaremos en fuentes de poder .

La Fuente de Poder será desarrollada por el alumno ya que es parte fundamental en todo equipo .

Deberá calcular y desarrollar en el laboratorio una fuente para distintas aplicaciones . Se armarán de las más elementales e inestables hasta las más reducidas, precisas y complejas .

Otros Dispositivos :

Dentro de este marco buscaremos que el alumno conozca los dispositivos que antecedieron a los modernos, por que todavía se utilizan algunos y también presentaremos los últimos desarrollos para que conozcan las estructuras y funcionamientos .

Veremos tubos al vacío,SCR,Triac's y Dispositivos Opto - Electrónicos .

Al finalizar estos temas estamos seguros que todo alumno conocerá, sabrá utilizar y podrá desarrollar circuitos con estos dispositivos .

ELECTRONICA ANALOGICA

Temas :

- 1) El Amplificador Operacional
- 2) Comparadores
- 3) Funciones No Lineales
- 4) Amplificadores Especiales.
- 5) Osciladores
- 6) Sistemas de Conversión A/D y D/A
- 7) Mallas de Fase encadenada

El objetivo de esta materia será que el alumno sea capaz de analizar y aplicar algunas técnicas de diseño de los subsistemas más importantes que integran los sistemas electro-analógicos, considerando las limitaciones de los dispositivos y las impuestas por la aplicación. Desglosando cada uno de los temas :

Amplificador Operacional (OP-AMP) :

El alumno aunque sólo familiarizado con el caso ideal y algunos modelos, conocerá la otra faceta de los operacionales. No idealidades, Ancho de Banda, Slew-Rate, Ruido, Compensaciones y Corrimientos por Temperatura. Especificaciones del fabricante para aplicarlas a nuestros requerimientos . Circuitos de Compensación, Filtros Activos etc. En el laboratorio, analizaremos las no idealidades y veremos su forma de corrección .

Comparadores :

El alumno conocerá y aplicará el Comparador de Voltaje Ideal

y real; manejo de las especificaciones del fabricante y sus aplicaciones .

Analizaremos en el laboratorio los diferentes tipos de comparadores, su construcción, manejo y utilidad .

Funciones No Lineales :

Buscamos que el alumno comprenda el funcionamiento de algunos elementos que realizan funciones no lineales.

Dispositivos Logarítmicos y de Transconductancia .

Aplicaciones como Multiplicadores, Moduladores Exponentiador y extractor de Raíces .

Amplificadores Especiales :

El alumno tendrá presente la utilización de Amplificadores especiales para aplicaciones específicas ;

como son : el planteamiento de algunas aplicaciones especiales. Amplificadores Programables, Amplificadores de Instrumentación y Amplificadores de Aislamiento .

Osciladores :

Se buscará que el alumno conozca, analice y aplique técnicas de diseño de circuitos osciladores más comúnmente empleados , como lo son :

Osciladores Senoidales, criterio de oscilación, limitaciones de Amplitud, Osciladores RC y LC .

Osciladores de Cristal y como Generadores de Funciones .

Sistemas de Conversión A/D y D/A :

El alumno conocerá las técnicas de Análisis y Diseño de Convertidores A/D y D/A .

Las necesidades de la Conversión; Circuito Muestreador Sujetador; Convertidor D/A; consideraciones de muestreo

cuantización y codificación : Convertidores A/D :Multiplexores ; Arreglos para la conversión de varias señales y Aplicaciones .

Mallas de Fase Encadenada (PLL) :

El alumno comprenderá el funcionamiento básico y las aplicaciones de los PLL'S ; su principio de operación y componentes ; sus parámetros característicos y modelos ; Aplicaciones .

II

CARACTS. Y FUNCIONAMIENTO
DEL LABORATORIO DE
ELECTRONICA EN LA
ESCUELA DE
INGENIERIA DE
U. L. S. A.

CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO
DEL
LABORATORIO

Dentro de nuestra Universidad, además de haber un gran número de laboratorios y talleres , se cuenta con un Laboratorio de Electrónica, el cuál se encuentra ubicado dentro del complejo de talleres de la Escuela de Ingeniería .

Situado en la planta baja , ha logrado cubrir las necesidades de la Carrera de Ingeniería Electrónica , que fundamentalmente es el poder realizar la comprobación práctica de lo teóricamente visto en clase .

Actualmente el laboratorio da 32 horas semanales de servicio, de las cuales, la mayor parte se asignan para grupos en forma permanente semestral por lo que las horas libres de utilización son mínimas, haciéndose necesario el incrementarlas .

La superficie que tiene es de 64 metros cuadrados y en ella tenemos siete mesas de trabajo , pizarrón , gabinetes, escritorio , cómodas e interruptores y contactos de alimentación .

La forma en que funciona el Laboratorio es la siguiente : El acceso no se restringe a nadie, siempre y cuando se entiendan de que van a trabajar y a criterio del encargado . Allí , los alumnos que realizarán algún tipo de práctica llenan la hoja de requisición de material (como más adelante lo detallamos). Presentan ésta hoja acompañada de su credencial vigente al encargado quo a su vez entregará únicamente lo requisado . Si en dado momento el alumno hubiese olvidado algo , deberá de anotar ese material en la requisición .

Si ésta práctica se realizara en período considerado para el grupo , el alumno dispondrá de aproximadamente una hora ,de lo contrario dispondrá del tiempo que le limite el encargado.

Dentro del Laboratorio contamos con un Coordinador ,que es quien se encarga de distribuir los tiempos de grupos y períodos libres de ocupación , solicitar expansión de área ,material y equipo ,etc.

Cuenta con un equipo de trabajo integrado por los profesores, que recurren directamente a él, un almacenista y un ayudante (Técnico Didáctico).

Este equipo es variable en el aspecto de que como se pueden delegar responsabilidades a otras personas ,también muchas veces una persona realiza doble función .

Las personas que se encuentran en el horario del laboratorio normalmente son el almacenista y el técnico didáctico quienes son prácticamente responsables .

Su función es la de atender y auxiliar de la mejor manera a los alumnos , ayudarlos y en dado momento enseñarlos y orientarlos .

Una vez terminada la práctica ,el alumno tiene la obligación de recoger y entregar el material y equipo en el estado en que se le entregó . En caso de haber un grave deterioro el encargado puede detener la credencial hasta que se repare de alguna manera el daño .

Precisamente ,el coordinador, cuida que la existencia de material se mantenga en ciertos niveles y cuando éstos son rebazados por algunos elementos ,sean resistencias,transistores,diodos,condensadores etc.(que son los más usuales) él turna su requisición al Depto. de Compras que se encarga de proveer el material .

Normalmente ,este Depto. tiene un presupuesto al cuál. el coordinador se debe sujetar y para lo cual hace una estimación del consumo anual del material .

En el caso de requerir Equipo . éste no se considera dentro del presupuesto de materiales y aquí el coordinador señala características, precio aproximado y un probable proveedor .

Anexo al Laboratorio de Prácticas encontramos el Laboratorio de Impresos , en el que el alumno puede cortar su placa cobrizada, imprimirla, revelarla y perforarla .

Es decir , el alumno trae consigo el negativo del circuito que piensa armar ; ese se monta sobre la placa de cobre ya sensibilizada , en la prensa de vacío y la Lámpara de Arco se encargará en un corto tiempo de imprimirla en la placa . Posteriormente , mediante los líquidos de revelado y fijación quedan las pistas impresas y con el Cloruro Férrico eliminamos aquellas zonas inútiles ; Se lava y una vez seca nuestra tabla está lista para ensamblarse .

Aquí, como en todo el Laboratorio el Técnico Didáctico siempre estará en la mejor disposición para auxiliarnos .

El laboratorio de Electrónica . dadas sus características, da servicio a otros Laboratorios. Algunos de ellos son el de Lógica Digital ,el de Electricidad, Control ,Comunicaciones , etc, incluso prestando equipo por tiempos semestrales a algunos de ellos, tal es el caso del Laboratorio de Comunicaciones de UNAM que tiene Analizador de Espectro y Osciloscopio del laboratorio. Así mismo , se auxilia y ayuda a alumnos de otras facultades ,como Química ,Cibernética etc.

Por ello , éste laboratorio mantiene una población de aproximadamente doce profesores y seiscientos alumnos que al menos una vez a la semana lo frecuentan .

Durante las últimas semanas del ciclo semestral son muy frecuentes los proyectos finales, pues la gran mayoría de ellos, desde su preparación hasta el momento de su funcionamiento se desarrollan también aquí , con todas las facilidades y apoyo que cada uno de ellos implica .

Cuenta también con un gran número de Manuales , Diagramas Folletos, Revistas y todo tipo de información que tiene relación directa con la Electrónica .

Así pues ,puedo observarse la gran actividad que existe en el Laboratorio y el porqué , como se verá en el siguiente capítulo , de acrecentarla .

La siguiente hoja nos muestra una Hoja de Requisición que a continuación detallo :

Los espacios 1,2,3 y 4 , como se da cabida a muchos alumnos , nos especificará del Taller, Proyecto y Materia que se trata , así como de quien la dirige, esto con la finalidad de un control .

Los espacios 6,7 y 10 se refieren al alumno quien deberá asentar los datos con veracidad .

En los espacios 8 y 9 se anotarán la descripción y cantidad de material y equipo a utilizarse .

El espacio 11 será llenado conforme el almacén lo crea conveniente y en caso de algo especial (Equipo o Material) se solicitará la autorización del coordinador .

HOJA DE

REQUISICION

		UNIVERSIDAD LA SALLE.		1097	E M
ESCUELA DE INGENIERIA.		LABORATORIOS Y TALLERES.			
LABORATORIO O TALLER:	1	FECHA:	5		
PRACTICA O PROYECTO:	2	No CUENTA:	6		
MATERIA:	3	PROFESOR:	4	GRUPO:	7
HERRAMIENTA Y EQUIPO					
CANTIDAD	DESCRIPCION				
MATERIALES					
CANTIDAD	DESCRIPCION				
SOLICITANTE:	10	ALMACEN:	11	AUTORIZO:	12

El Material y Equipo que se encuentra disponible es el siguiente:

DESCRIPCION	CANTIDAD
Osciloscopio de 100 MHz . 5 entradas y 12 trazos.	3
Osciloscopio de 20 MHz y doble trazo	11
Osciloscopio de 10 MHz y un trazo .	5
Generadores de Radio Frecuencia .	5
Generadores de Audio Frecuencia.	5
Generadores de Audio Frecuencia de Precisión .	9
Generadores de Audio Frecuencia RC.	5
Fuentes de Alimentación C.D.	
0 - 30 volts y 0 - 3 Ampéres.	10
0 - 60 volts y 0 - 15 Ampéres.	2
0 - 30 volts y 0 - 6 Ampéres.	5
Triples	5
Fuentes de Alimentación C.A.	
0 - 3.5 KVA	3
0 - 160 volts y 0.5 Ampéres .	1
Multimetros Digitales	15
Multimetros Analógicos	5
Frecuencímetros	11
Millivoltímetros Verdaderos (RMS)	13
Medidores Automáticos de Distorsión	3
Analizador de Espectro	4
Microprocesadores	10
Puente de Medición L.R.C	1
Amplificadores de Potencia (25 watts)	3
Osciloscopio con memoria de 20 MHz	1
Graficador X - Y	1

Contamos además con un gran número de Semiconductores como lo son :

- * TRANSISTORES
 - NPN y PNP
 - De Baja Señal.Uso General y Baja Frecuencia
 - De Mediana Potencia
 - De Alta Potencia
- * FETS
 - Canal N
- * CIRCUITOS INTEGRADOS
 - TTL'S y CMOS
- * AMPLIFICADORES OPERACIONALES
- * SCR'S
- * CAPACITORES
 - Microlíticos
 - De Papel y Poliéster
- * RESISTENCIAS
- * DIODOS
 - Rectificadores
 - Emitores de Luz

Contamos también con los implementos necesarios como son :

Cautines, Soldadura, Pinzas, Alambres y Cables etc.

Tenemos Manuales de Apoyo y Respaldo, a la mano, para que el alumno pueda consultarlos continuamente .

En el Laboratorio de Circuito Impreso contamos con :

- Lámpara de Arco
- Prensa de Vacío
- Horno Centrífugo
- Cizalla
- Tina de Lavado
- Líquidos de Sensibilización y Revelado

III

**FIJACION DE RESTRICCIONES
Y OBJETIVOS DE
DISEÑO DE LAS
PRACTICAS**

En el capítulo anterior , hemos visto , las Características Actuales del laboratorio , su funcionamiento y el material con que contamos .

Ya que el Objetivo que se persigue es el de dar al alumno todo lo necesario para que obtenga el máximo de conocimientos en este capítulo definiremos los objetivos particulares, las restricciones actuales y la posible forma de solucionarlas .

Se plantea como necesario que todo lo que el alumno aprende en el salón o estudiando lo pueda canalizar por medio del Laboratorio en algo tangible, útil y práctico.

Lo que con esto se busca es que su conocimiento no permanezca estancado o poco claro, sino que por el contrario, despierte y aclare sus inquietudes y tenga esto repercusión en su futuro.

Los objetivos que están planteados en las Prácticas son de índole particular , ya que en cada una de ellas trato que se expresa lo máximo posible del o los elementos en experimentación. Algunas de ellas son muy extensas y se debe a que se tratará de enseñar las distintas aplicaciones que puedo tener un elemento. Es por ello que si hablamos del Diodo, dentro de nuestras prácticas tenemos desde como determinar las Curvas Características, como se deben leer de un manual hasta saber aplicarlos en distintos circuitos y sobre todo su uso práctico. De la misma manera se han plantando los objetivos de todas las prácticas.

El Objetivo de Diseño de las Prácticas se debe :

Al existir un Manual de Prácticas , permite una secuencia lógica de las mismas y no la libre ocurrencia del profesor para hacer una tal o cual práctica.

Al profesor le ayuda de manera tal que puedo evaluar facilmente al alumno, aclarar posibles dudas o corregir el mal desarrollo ya que de antemano conoce la práctica.

El alumno , por su parte, podrá avanzar cuanto desee, organizarse para desarrollar las mismas y , también , estudiarlas con anterioridad .

Al mismo tiempo, como permite libertad al alumno, se desconocerá el Laboratorio.

Pensando siempre que el alumno que entre a trabajar tenga a su alrededor todo lo necesario para su Práctica y no pierda tiempo en la búsqueda de material, dado que la función del laboratorio es buscar el Mayor Aprovechamiento y el Mayor Rendimiento en el menor tiempo , me permito mencionar lo que por análisis o estudio de Hojas de Material tiene mayor utilización o demanda .


EQUIPO	# HOJAS DE MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	
		No.	%
<hr/>			
Multímetro Digital	50	44	88
Osciloscopio	50	36	72
Fuentes de Alimentación	50	40	80
Variac	50	5	10
Generadores	50	22	44
Protoboard	50	27	54
Frecuencímetros	50	5	10
Voltímetro RMS	50	2	4

Hacemos notar que esta fue una selección al Azar de Hojas de Material de distintas Prácticas .

Cuando se trata de Prácticas similares sucede lo siguiente:


Osciloscopios	10	8	80
Fuentes de Alimentación	10	10	100
Generadores	10	6	60
Protoboard	10	10	100
Multímetro Digital	10	10	100

GRAFICAS

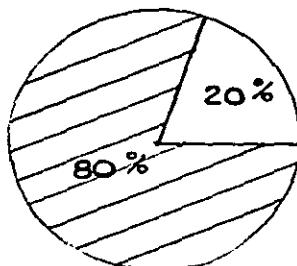

(8 - 10)

Oscilloscopios de Doble Trazo 20 MHZ.

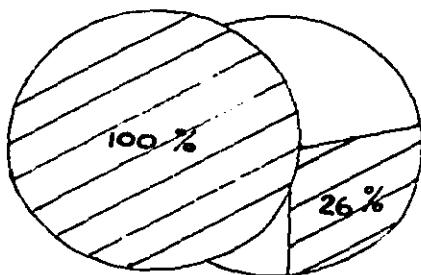

(10 -10)

(19 - 15)

Fuentes de alimentación

0-30 voltos : 0-3 AMP.

Si observamos la Gráfica de Osciloscopios :
Tenemos 11 de los cuales se utilizan en 10 prácticas 8 , esto es un 80 %. Si pensamos en un salón (25 personas), que va a realizar una práctica, sólo la mitad de las personas podrán revisar o checar su circuito en una sesión de 2 horas o tendremos que compartir 45 minutos cada alumno un osciloscopio ya que :

22 hrs. osciloscopio % 25 personas

- 52 minutos cada uno

si descontamos el tiempo de entrega de material desde la primera persona hasta la veinticincoava tendremos de 30 a 35 minutos para utilizarlo .

Por lo antes descrito propongo un incremento en número de oscilos copios tal que al menos el 75 % del salón tenga el equipo ; esto seria tener 19 osciloscopios. un incremento de 8 unidades .

Con respecto a las Fuentes de Alimentación :

La gráfica es bastante explícita, ya que muestra que para cada práctica al menos se requieren de una fuente , por ello al solo existir 12 fuentes, sólo podrán utilizarse por 12 personas y como en el caso anterior, refiriéndonos a un solo grupo, resulta que sólo la mitad podrá trabajar en un período de dos horas . Por ello me permito hacer notar la necesidad de duplicar el número de fuentes existentes .

Adentrándonos, como lo hemos hecho, con el equipo de laboratorio nos percatamos de la necesidad de incrementar parcial o totalmente el equipo .

Considero que no tiene objeto continuar desglosando cada aparato ya que caeríamos en una repetición; por el contrario, invito a que se revisen las existencias (aquí anotadas), se observen y se comparén en relación a un grupo de 25 personas que quisieran utilizarlo .

Cierto es que hay equipo de un uso más continuo que otro, que hay equipo muy fino y delicado que por lo mismo no se presta al alumno (No sabe usarlo ni se le enseña); entonces es también equipo fuera de uso general .

La solución que actualmente se está dando es la de que la práctica se realice en grupos de dos y tres personas. ¿Qué sucede? Lo de siempre, hay uno de los integrantes que se percata de todos los detalles y los soluciona por sí mismo, mientras que otro ni siquiera sabe donde tiene que hacer conexiones .

Por ello , si queremos que nuestros compañeros o alumnos tengan un mayor conocimiento, que no exista pretexto para que realicen sus prácticas o simplemente que puedan aclarar una inquietud, propongo lo siguiente :

- * Aumentar el Área del Laboratorio que actualmente cuenta con 64 metros cuadrados, de los cuales sólo son utilizables las siete mesas de trabajo de 2.20 mt X 0.70 mt. esto es :

$$10.78 \text{ m}^2 / 25 \text{ personas } = 0.43 \text{ m}^2$$

espacio bastante reducido que por lo menos debe ser de 0.80 m².

Por ello muestro en la siguiente hoja un ANTEPROYECTO del LABORATORIO DE ELECTRONICA , en el que se aprecia se modifica el Área actual para dar lugar a 4 nuevas áreas :

A Zona Abierta

En ella se tendrán asignados los horarios para grupos en forma permanente semestral,existiendo horas libres de utilización.


B Almacén

Todo el material y equipo se concentrará aquí . Contará con dos Ventanas de Servicio.

C Zona Abierta


D Laboratorio de Circuitos Impresos

PLANO DEL
LABORATORIO

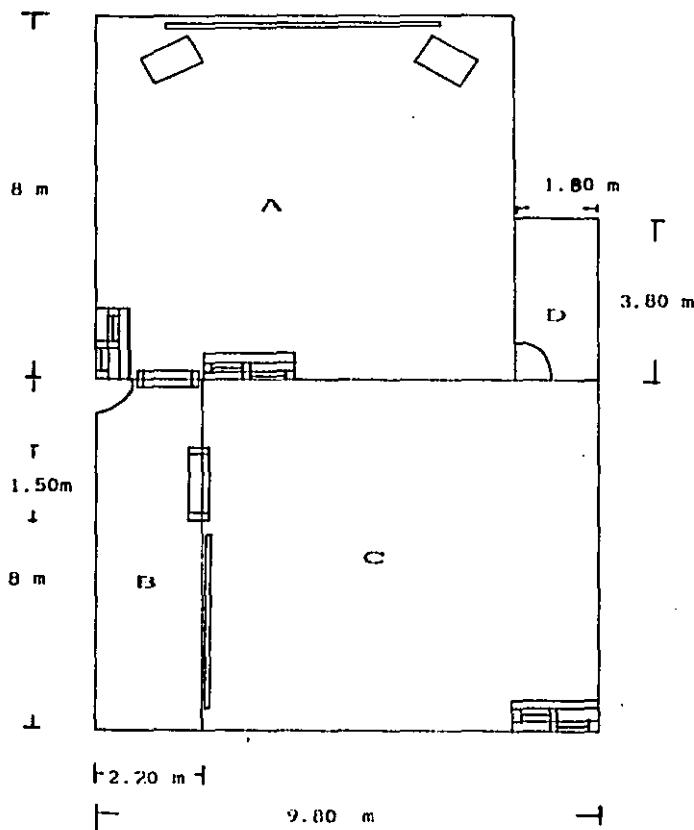

Piano del Laboratorio

(UBICACION DE LAS MESAS DE TRABAJO)

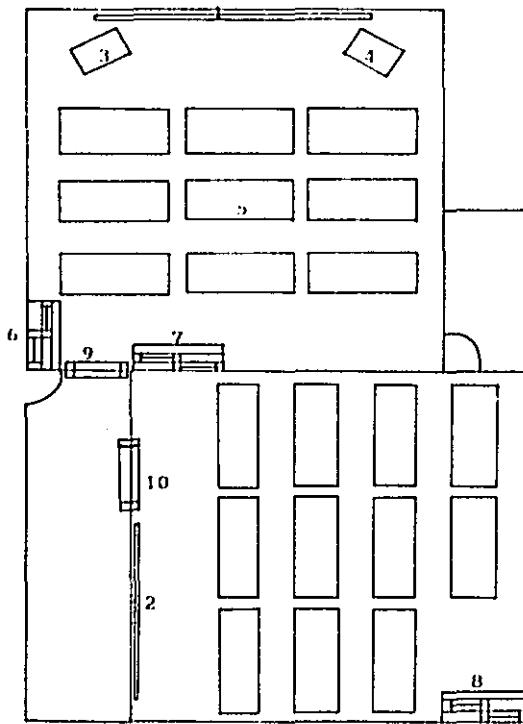

- 1 y 2 - PIZARRONES
- 3 y 4 - MONITORES DE TV
- 5 - MESA DE TRABAJO
- 6, 7, 8 - PUERTAS CORREDIZAS
- 9 y 10 - VENTANAS DE SERVICIO

Al decir Zona Abierta , se refiere al Área que permanecerá abierta todo el tiempo y en la que el alumno podrá permanecer mientras lo deseé.

* Incremento del Material y Equipo .

El porcentaje de aumento está tomado en base al equipo existente.

DESCRIPCION	UNIDADES	%
-------------	----------	---

Osciloscopio Doble Trazo	9	75
Generadores de Audio Frecuencia	6	50
Puentes de Alimentación	10	100
Multímetros Digitales	5	33
Analizador de Espectro	4	100
Graficador X - Y	4	400

* Modificación al Sistema Actual Vigente en el Laboratorio.

Como es de suponerse, al incrementar el Área, se ha diseñado lo siguiente :

- 1º El uso de la Zona Abierta 'A' exclusivamente para demostración de prácticas.
Pensando en que todos se percaten de la demostración, se tratará de implementar el uso de Cámara y Monitores de Circuito Cerrado . (ver Anteproyecto)
- 2º Como se ha pensado en un paquete de prácticas, el alumno recibirá para cada serie de prácticas los componentes básicos, es decir, transistores, Op-Amps, C.I.'s, etc y al terminar cada serie entregará el Material, en perfectas condiciones, para que se le entreguen los compo

2º (continúa)

nentes de la serie subsecuente de prácticas .

El equipo y los demás semiconductores se obtendrán presentando la hoja de requisición y credencial vigente en las Ventanas de Servicio.

Lo anterior podrá realizarse a cualquier hora ya que se podrá trabajar en la Zona Abierta 'C' y en la 'A' en horas libres.

- 3º** Pensando en la revisión y reciclaje del material se plantea que al momento de que el alumno entregue su material, sea verificada la correcta operación de los componentes : para esto ,en el almacén se tendrán Aparatos de Prueba (JIGS), que lo determinarán y que en caso contrario el alumno no podrá recibir el siguiente material hasta no haber repuesto al o los componentes dañados .
Así se logrará siempre mantener un control efectivo del material en buen estado.

Va que los Jigs determinarán la correcta operación de los componentes y presuponiendo que los alumnos saben su forma de operación ,propongo que estos los realicen los alumnos ,ya sea en forma espontánea o por asignación de la materia .


*** Ventajas que ofrecen las Modificaciones .**

- Un mayor espacio podrá permitir el acceso a un mayor número de alumnos.
- El uso de Zona Abierta permitirá mayor tiempo de utilización .
- El uso de Monitores de Televisión logrará que los alumnos observen con más claridad y detalle la demostración evitándose los amontonamientos por falta de visibilidad.
- La entrega del paquete de material,dado que el alumno, ya tendrá todas las series de prácticas, le permitirá

- avanzar cuanto lo deseé, le irá creando un sentido de responsabilidad y al Almacén le permitirá tener control del material sin guardar aquello inservible, que mejor dará cabida a más material.
- 4º Habrá un Encargado General del Laboratorio auxiliado por dos personas que estarán para ayudar o actuar, así como para supervisar el desarrollo de cada práctica . Estas personas podrán ser de Servicio Social, Semestres Avanzados o Profesores .
- 5º El Laboratorio deberá permanecer abierto el horario de labores de la Escuela de Ingeniería .
- 6º El Laboratorio está sujeto al Reglamento de Laboratorios y Talleres de U.L.S.A.

Lo que anteriormente propongo, es en base a lo que me percaté y es tratando sólo de buscar que se logre el máximo aprovechamiento de lo que tenemos a nuestro alcance, por ello sugiero que también se tratará de implementar el Sistema para el Laboratorio de Circuitos Lógicos.

DISEÑO DE MESA
PARA EL
LABORATORIO

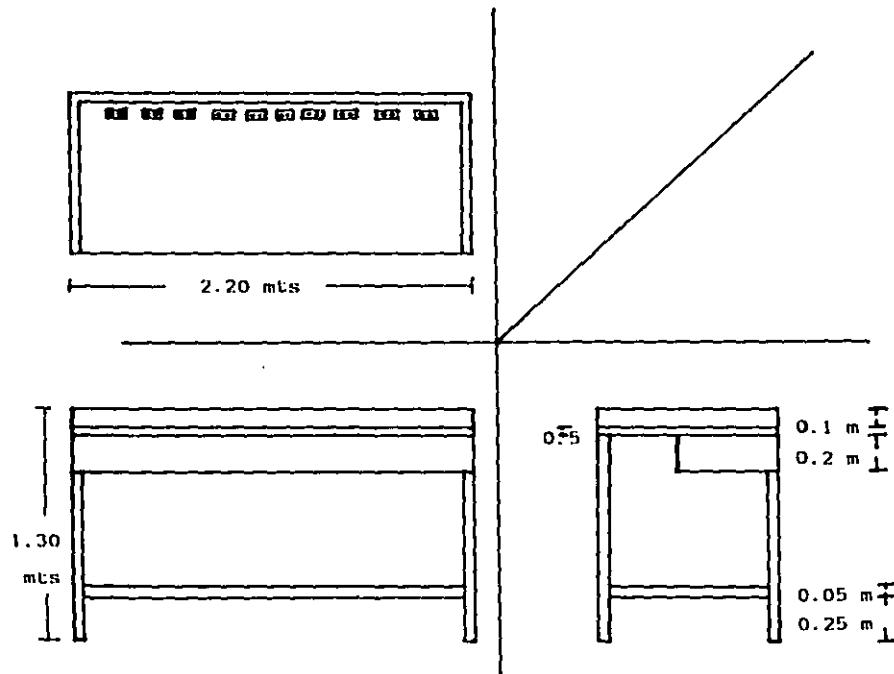

ESCALA 1 : 25

IV

**DISEÑO Y DESARROLLO
DE LAS
PRACTICAS**

EJ. DIODO

Objetivos :


- * Conocer las diversas regiones de operación de un diodo ideal y reconocer las limitaciones del diodo real.
- * Conocer aplicaciones prácticas del diodo.

Procedimiento :

Armar el siguiente circuito del cual se obtendrán las mediciones de Voltaje del Diodo (directa e inversa) y Corriente del diodo (en ambos casos).


Posterior a llenar las tablas, graficar los valores obtenidos. En la misma gráfica se dibujará una Curva Característica Ideal compare.

CIRCUITO 1

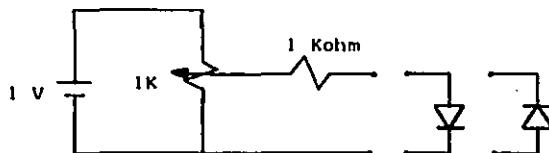

Arme el circuito 2 ; Compare en el osciloscopio V_x con V_o variando V_1 y V_2 . Llene una tabla con los valores obtenidos y - grafique la Característica de Transferencia. Obsérvela en el osciloscopio (freq. 100 Hz).

CIRCUITO 2

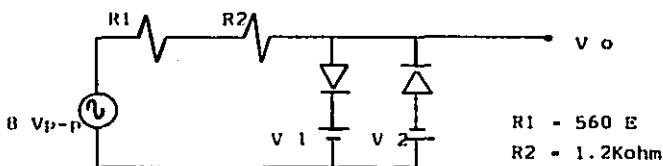


Como siguiente inciso ,arme los Circuitos A y B .


En base al comportamiento de los diodos :

- * Deduzca la Tabla de Verdad
- * Diga a que Configuración pertenece
- * La función de cada uno
- * Mida los voltajes correspondientes V_o para cada combinación .

CIRCUITO A

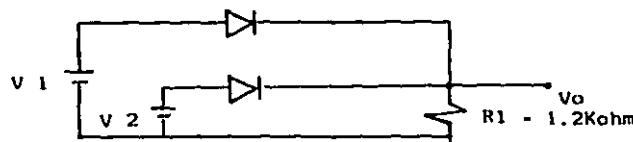

CIRCUITO B

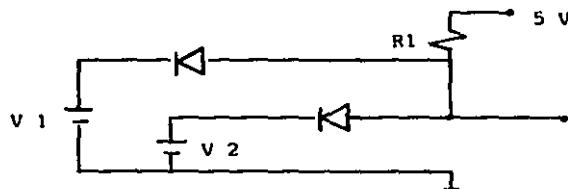

Material y Equipo :

Tablilla Protoboard

Osciloscopio

Multimetro

Fuentes de Tensión c.d.

Generador de Funciones

Rectificadores de 1 A.

Resistencias a ½ watt

Resolver :

- a) Enuncie diferencias entre Diodo de Silicio y Germanio.
- b) ¿ Cómo se define Polarización Directa e Inversa?
- c) Comente las gráficas V_d - I_d y su comparación con la Curva Ideal .
- d) ¿Qué nos indica la Característica de Transferencia ?
- e) Anote sus comentarios .

DIODO ZENER


Objetivos :

- * Analizar la Característica Estática y Dinámica
- * Obtener el Tiempo de Recuperación
- * Obtener la Tensión Inversa de Ruptura


Procedimiento :

Arme el siguiente circuito; Observe y Grafique la - Característica Estática del Diodo indicando el valor de ruptura. (Conecte los canales del osciloscopio según la figura.)

freq = 60 Hz
Dz = 9.1 volts

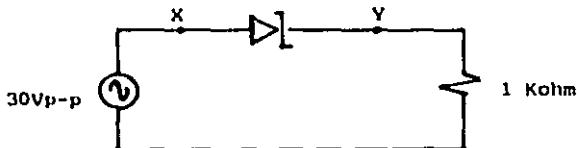

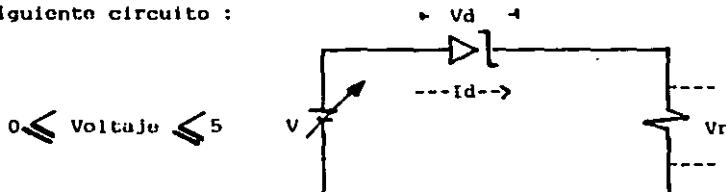Como segunda parte analizaremos el comportamiento del diodo de acuerdo a la magnitud y tipo de polarización basandonos en el siguiente circuito :



Tabular :

V, Vd, Id, Vr y grafique las Curvas para Polarización Directa e Inversa .(Recuerde que $Id = Vr/R$)


CIRCUITOS RECORTADORES

Objetivo :


- * Conocer algunas aplicaciones de los diodos

Procedimiento :

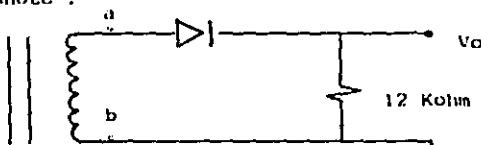Arme el siguiente circuito, observe en el osciloscopio lo que sucede, dibuje los voltajes V_{ab} y V_o y comente lo observado : Anote .



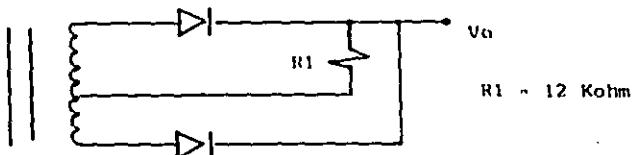Hagamos lo mismo del circuito anterior para el siguiente circuito: ¿Qué observó ? Anote.




Con lo visto anteriormente, arme ahora un circuito que suprima los ciclos positivos. ¿ Cómo debe ser la Resistencia de carga con respecto a la Resistencia en serie con el generador ?

- a) ¿ Qué otro nombre recibe el Recortador Positivo?
- b) ¿ Qué sucede si hay inversión del diodo ?

Recortador Polarizado


¿Qué se logra con un circuito de este tipo?

Arme el siguiente circuito:

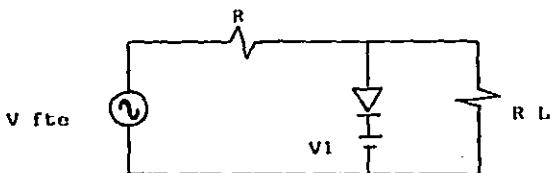

a) ¿Qué sucede si el voltaje de la fuente es mayor que V_1 ?

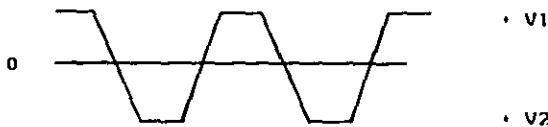b) Después de lo observado, arme un circuito de Recorte Polarizado que mantenga la siguiente señal de salida.



Añote sus comentarios.

CIRCUITOS RECORTADORES

Objetivo :

- * Analizar el funcionamiento de cada uno de los diferentes tipos de circuitos recortadores polarizados (Clippers).

Procedimiento :


Armar los tres tipos de recortadores, cada uno en su modalidad serie o paralelo, según los siguientes diagramas.

A cada uno de ellos se les aplicará una señal mediante el Generador de Funciones, con las sigs. caract.: 32 Vp-p, freq. 150 Hz y forma de onda triangular.


Una vez armado se analizará en el oscilloscopio y de cada uno de los circuitos : Voltaje de Entrada, Voltaje de Salida y la relación entre ambos.



Circuitos :

Recortador Negativo Polarizado

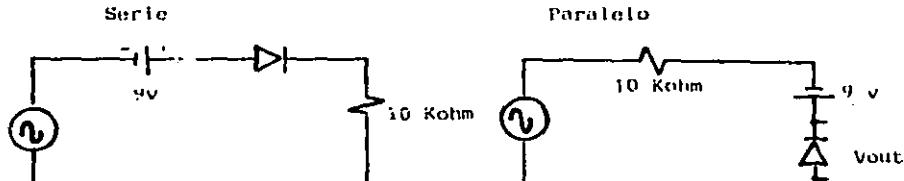

Recortador Semi-Positivo

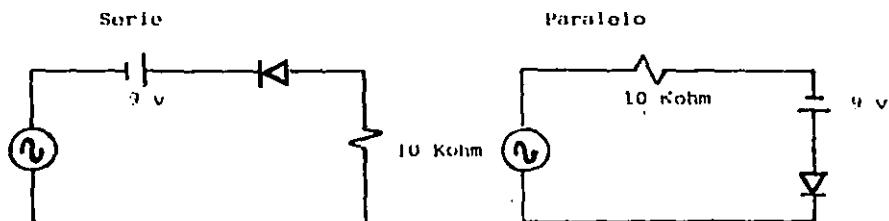

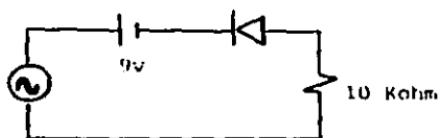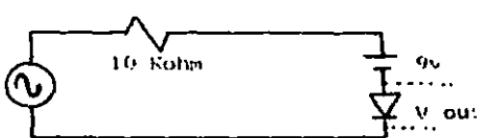Circuitos :**Recortador Positivo Polarizado****Serie****Paralelo**Material y Equipo :**Osciloscopio****Generador de funciones****Protoboard****Batería de 9 V.****Rectificador 1 Amp.****Resistencia a 5 W.**

Dibujar formas de onda observadas en el osciloscopio.

Resolver :

- Cuál es el objeto de utilizar un recortador polarizado?
- Resuma la operación del circuito recortador Negativo Polarizado.
- Anote sus comentarios y conclusiones.

CIRCUITOS DOBLADORES

Objetivo :

- * Analizar el comportamiento del Circuito Empalmador (CLAMPER)

Procedimiento :


Arme el siguiente circuito y sin colocar la resistencia de carga mida V1,V2 y V3 .

Posteriormente coloque R_L = 100 ohms y mida V2 .

Ahora coloque R_L = 1 kohm y mida los voltajes .

¿ Que sucede ?


CIRCUITO 1

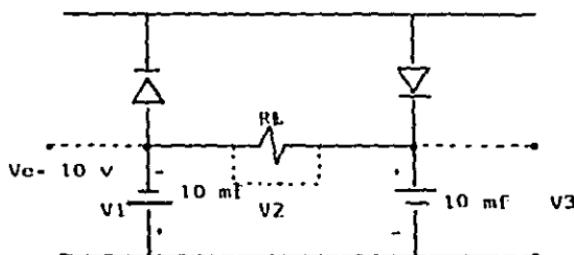

Como segunda parte , arme el Circuito 2 bajo la condición :

' Empalme Perfecto arriba del nivel 0 volts '

CIRCUITO 2

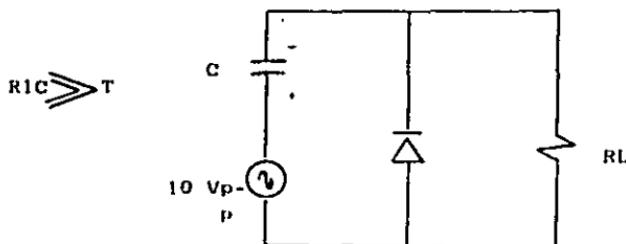

Resolver :

- Describa el funcionamiento del circuito
- ¿Fue el empalme perfecto ?
Si no sucedió, a qué lo atribuyes ?
- Explique el comportamiento de un circuito Fijador de Nivel .

Material y Equipo :

Tablilla Protoboard

Multímetro

Osciloscopio

Rectificador 1 A.

Resistencias a ½ watt

CIRCUITOS MULTIPLICADORES

Objetivos :


- * Determinar como se logra la Multiplicación de Tensión.
- * Conocer las propiedades y fenómenos .

Procedimiento :

Armar el siguiente circuito e ir midiendo los voltajes subsecuentes V_1, V_2, V_3 y V_4 .

*** Las medidas se efectuarán con la carga que representa el multímetro .

CIRCUITO 1

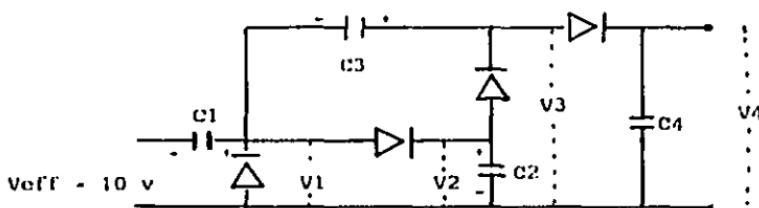

Verifique los voltajes en el oscilloscopio .

- a) ¿Qué sucede con la forma de onda ?
- b) ¿Cuál es la función de los capacitores ?

Material y Equipo :

Tablilla Protoboard
Osciloscopio
Rectificador 1 A.

Multímetro
Generador de funciones
Capacitores 10 mf

TRANSISTOR BIPOLEAR DE JUNTURA

Objetivos :


- * Conocer experimentalmente las características del Transistor Bipolar de Juntura .
- * Tener conocimiento del manejo de gráficas
- * Determinar experimentalmente las Curvas Características

Procedimiento :

Teniendo dos transistores y con la ayuda del multímetro , el alumno comprobará si se trata de un NPN ó PNP.

Para la obtención de las Curvas Caracter., armar el siguiente circuito :


CIRCUITO 1

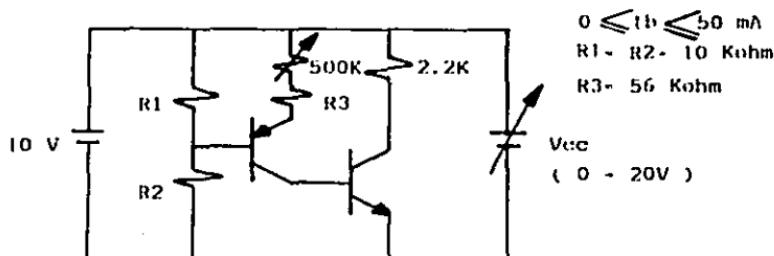

Para cada valor de I_b , variar V_{ee} y medir el valor de I_c y V_{ce} . Esos valores deberán tabularse y a partir de ellos se construirá la gráfica I_c vs V_{ee} .

Modificaremos el circuito para observar las curvas en el osciloscopio. Ajuste el Generador en amplitud y frecuencia . Para obtener la Curva de Base , utilice el Circuito 1 , del cual para cada valor de I_b deberá modificarse un voltaje V_{be} . Tabule y Grafique.


CIRCUITO 1 MODIFICADO

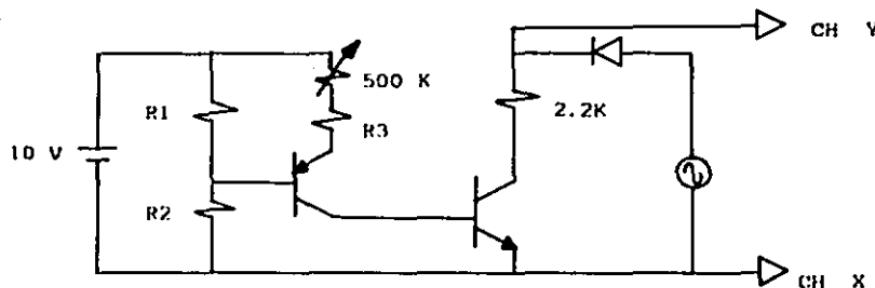

En base al Circuito 2 obtenga la corriente de colector para los diferentes valores de corriente de base. Con esos valores calcule β . mantenga V_{ce} constante = 10 volts.

Tabule : I_b , I_c y β ; grafique β vs I_c .

CIRCUITO 2

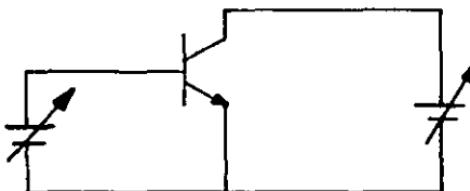

Material y Equipo :

Transistor PNP
Fuente de Tensión
Multimetro
Resistencias ½ watt
Tablilla Protoboard

Transistor NPN
Osciloscopio
Generador de Funciones
Rectificador 1 A.
Control Preset

Resolver :

- a) Dibuje el circuito correspondiente y describa la

Resolver : (continúa)

- a) forma de comprobar si se trata de un NPN ó de un PNP .
- b) Encuentra diferencias en lo observado en el osciloscopio y lo obtenido punto a punto de las Curvas Características.
- c) ¿ Cómo es la gráfica de la Curva I_b-V_{be} ?
¿ Tiene alguna similitud con la del diodo ?
Explique.
- d) En base al Circuito 2 , ¿ Qué ocurre con la ganancia ?
- e) Exponga sus conclusiones sobre la práctica y comente la utilidad del transistor .

CIRCUITOS DE POLARIZACION de los TBJ'S


Objetivos :

- * Diseño y Análisis de los Circuitos Básicos de Polarización .
- * Determinar la Ganancia de Voltaje de cada circuito.
- * Reconocer y Determinar a qué factores se debe su utilización .

Procedimiento :

Armar cada uno de los cuatro circuitos en base a los Datos y Cálculos efectuados con anterioridad .

Circuito Polarizador de Bajo

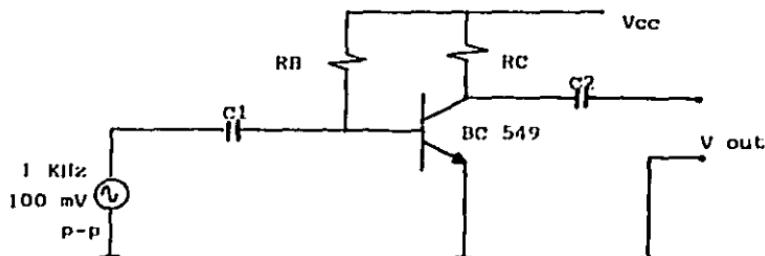

Condiciones:

$$V_{CC} = 10 \text{ volts}, \beta = 200, I_C = 1 \text{ mA}, V_{CE} = 1/10 V_{CC}$$

En base a las condiciones calcular :

Resistencia de colector y Resistencia de base

Realice las sigs. mediciones : $I_C, I_B, V_{CO}, V_C, V_E$ y V_{BE} .

- ¿Los valores calculados se asemejan a los medidas?
- ¿Qué β fue la realmente utilizada ?

Círcuito Polarizador de Base (continúa)


Conecte el osciloscopio, Canal X a la entrada y Canal Y a la salida . ¿ Cómo son las formas de onda ?

Incremente el voltaje de la señal de entrada paulatinamente .

¿ Cómo se comporta la Señal de Salida ?

Grafeque lo observado y calcule la Ganancia .

Círcuito Polarizador de Emisor

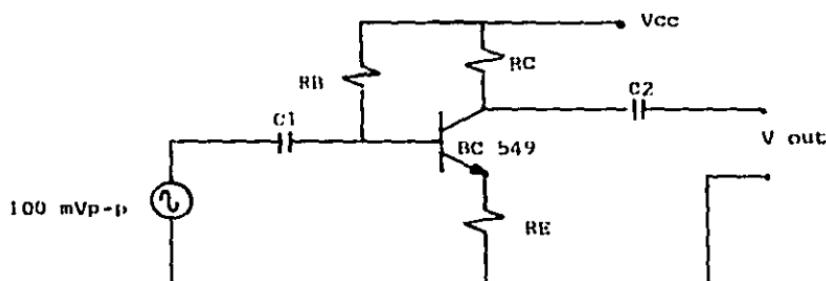

Condiciones :

$V_{cc} = 10$ volts, $I_c = 1$ mA, $V_o = 1/10 V_{cc}$, $B = B$ real

Calcular :

Resistencia de Emisor , Base y Colector .

Medir :

Corriente de base, colector, emisor , V_{ce} , V_c , V_b , V_e y V_{be} .

a) ¿ Existe alguna diferencia entre lo medido y lo calculado ?

Conecte el osciloscopio y realice igual al circuito anterior.


Grafeque .

Calcule la Ganancia , ¿ Cómo fue con respecto al circuito anterior ?

Acerque al circuito una fuente calorífica .

Explique lo que sucedo y diga a que lo atribuye .

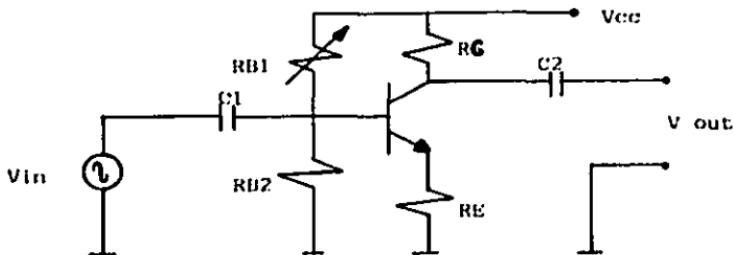Circuito de Polarización por
División de Tensión



Condiciones :

$$V_{cc} = 10 \text{ volts}, I_c = 1 \text{ mA}, \beta = 8 \text{ real}, V_c = 1/10 V_{cc}, V_{ce} = 5 V_{cc}$$

Calcular :

Resistencia de Colector, Emisor, Rb1 y Rb2.

Medir :

Corriente de base, colector y emisor, Vc, Vo, Vb, Vbo y Vce .

¿ Existe alguna diferencia entre lo calculado y lo medido?

De igual manera que los otros circuitos, conecte el osciloscopio, verifique formas de onda y grafiquelas .

¿Cuál fue la Ganancia ?

En relación a los otros circuitos,

¿ Cómo fue ésto ?


Acerque una fuente de calor . ¿Qué ocurre ?

Anote sus conclusiones .

Resolver :

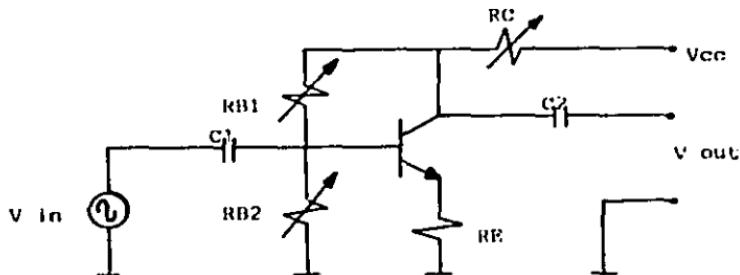- a) Anote sus comentarios de cada circuito
- b) ¿Cuál es el mejor ? Explique en que fundamenta su criterio .
- c) ¿Qué parámetros afectan más en una polarización ?
- d) Mencione cinco factores a considerar en la polarización de un transistor, sea operante en Clase A o B .
- e) Explique el porqué de cada uno de ellos .
- f) Anote todos sus cálculos .

Circuito de Polarización por
Retroalimentación del
Colector



Condiciones :

$V_{cc} = 10$ volts , $I_c = 1$ mA , $V_{ce} = \frac{1}{2} V_{cc}$, $B = B$ real

Calcular :

Resistencia de Emisor , Colector , R_{b1} y R_{b2} .

Medir :

Corriente de base, colector y emisor. V_c, V_e, V_b, V_{be} y V_{co}.

¿ Existe diferencia entre lo calculado y lo medido ?

De igual manera que los otros circuitos, conecte el osciloscopio, verifique formas de onda y grafiquelas .

Calcule la Ganancia y compárela con las de circuitos anteriores.

Aunque una fuente calorifica, ¿Qué sucede ?

Material y Equipo :

Tablilla Protoboard

Osciloscopio

Generador de Funciones

Fuente de Tensión

Multímetro

Transistor BC 549B

Control Preset

Resistencias ½ Watt

Capacitor 4.7mf/63v

Material y Equipo

Osciloscopio	Generador de Funciones
Puente de Alimentación	Multímetro
Protoboard	Controles Preset
Transistor BC 549 B	Capacitores 4.7 mf / 63 v.
Resistencias a ½ Watt	

Resolver :

- a) ¿ Que parámetros afectan más en una polarización ?
- b) Mencione cinco factores a considerar en la polarización de un transistor, sea operante en Clase A o B.
- c) Explique el porqué de cada uno de ellos.

TRANSISTOR de EFECTO de CAMPO

Objetivos :

- * Reconocer experimentalmente los parámetros principales del Transistor de Efecto de Campo.
- * Determinación experimental de las Curvas Características del FETc.

Procedimiento :

Dado el siguiente circuito, determine las Curvas Características.



Haga $V_{GS} = 0$ volts y determine el valor de I_d . ¿Cómo se denomina este parámetro?

Ahora, aumente gradualmente V_{GS} hasta que $I_d = 0$. ¿Qué valor obtuvo de V_{GS} , cómo se denomina este parámetro?

Para determinar las Curvas Características:

Fijemos los distintos valores de V_{GS} , y para cada valor de V_D tabúlense I_d . Con los valores obtenidos construya una gráfica que incluya al menos cinco de los valores obtenidos de V_{GS} .

Con los datos que tiene construya la Curva de Transconductancia.

Material y Equipo :

Osciloscopio

Multímetro

Puentes de Tensión

Protoboard

FET

Controles Preset

Resolver :

- a) ¿ A qué se debe el nombre de Efecto de Campo ?
- b) ¿ Cuál es la función de la compuerta ?
- c) Describa el método que utilizó para observar las Curvas Características en el osciloscopio.
- d) ¿ Cuál es la diferencia fundamental entre los TBJ's y los JFET's ?
- e) Enuncie sus comentarios y conclusiones.

Como segunda parte:

Armaremos el siguiente circuito para tener conocimiento de la Polarización Básica del FET.

CIRCUITO



Graifique con los datos obtenidos que considere necesarios la Curva Característica de Entrada.

Determine el Punto de Operación y trace la Recta de Carga.

Calcule el Pto. de Operación.

Anote sus cálculos; ¿ Existe alguna diferencia ?

Anote sus conclusiones.

AMPLIFICADOR con

EMISOR COMUN

Objetivo :

- * Armar un circuito con Emisor Común, medir y calcular los valores caracteristicos de éste tipo de conexión .

Procedimiento :

Arme el siguiente circuito conforme a los elementos indicados; ahora ajuste P1 = 0 ohms y con el potenciómetro P2 se ajusta una tensión tal que la I_b sea igual a 0.025 mA.


Mida : Voltaje Base-Emisor y Colector-Emisor
Corriente de Colector

Ahora ajuste con el potenciómetro tal que la I_b sea igual a 0.05 mA y realice las mismas mediciones .

R1 = 22 Kohm ; R2 = 1 Kohm ; R3 = 4.7 Kohm ; R4 = 220 ohms

R5 = 100 Kohms ; P1-P2= 1 Kohm ; C1-C2= 10 mf

CIRCUITO

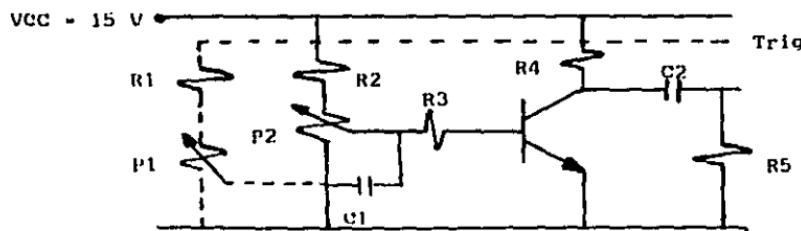

Calcule :

Amplificación de Voltaje y Corriente

Resistencia de Base

¿Qué Amplificación de Potencia logramos ?

II. Conectamos el Generador de Funciones, el Osciloscopio y medimos los voltajes de entrada y salida ;(verificar formas de onda .)

Gradué con el potenciómetro P1 el voltaje de entrada de manera que $V_1 = 0.05$ V : con el potenciómetro P2 se ajusta la tensión continua para base de tal forma que la tensión alterna, observada en el osciloscopio, alcance su máximo valor sin que se deforme la onda .

¿ Qué valor alcanzó el voltaje de salida ?

Calcule : Amplificación de Voltaje

III. Cambiamos R4 por 2.2Kohms, ajustamos la tensión de entrada a $V_1 = 0.02$ V y hacemos la misma operación con el potenciómetro 2.

¿ Qué sucede con la Amplificación y Voltaje de Salida ?

Anote los resultados calculados y medidos .

¿ Qué puede comentar con respecto al comportamiento de la Amplificación hacia la resistencia de colector ?

Material y Equipo :

Tablilla Protoboard

Osciloscopio

Generador de Funciones

Puente de Tensión

Resistencias a ½ W

Multímetro

Transistor BC 549

Resolver :

a) Anote sus comentarios sobre el desarrollo .

b) Existe defasamiento de la Forma de Onda de entrada con respecto a la de salida ?

AMPLIFICADOR con
COLECTOR COMUN


Objetivo :

- * Armar un circuito con Colector Común, medir y calcular los valores caracteristicos de éste tipo de conexión .

Procedimiento :

Arme el siguiente circuito y realice los puntos .

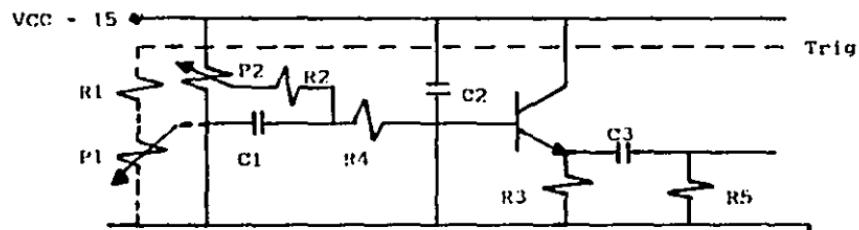R1 = 470 E : R2 = 4.7Kohm : R3 = 220E y 2.2Kohm: R4 = 100 E; R5 = 100 K
CIRCUITO P1-P2= 1Kohm
C1-C3= 10 mf; C2=.1 mf



I Coloque la resistencia $R_3 = 220$ ohms y el potenciómetro P_1 en la menor resistencia . Con el potenciómetro P_2 ajuste la corriente de base a 0.03 mA. Determine por Ley de Ohm la I_e y compruébela por medición . Mida I_c , V_{be} , V_b y V_{ce} .

II Ahora con el P_2 se varía la tensión de manera que $I_b = 0.05$ mA . Mida V_o , V_{be} , I_e y V_b .

Calcule : I_o , V_b y la Amplificación de Corriente .

Resistencia del Circuito de Base y la Impedancia de Entrada y de Salida .

- III Con $R_3 = 220$ ohms , conecte el Generador de Funciones y mida las tensiones de entrada y salida . Ajuste con P_1 de tal modo que $V_1 = 4V$.
Mida el voltaje de salida máximo sin que exista distorsión de la Onda Senoidal . Determine la Ganancia .
- IV Ahora, haga $R_3 = 2.2$ Kohms
- ¿ Cómo varía la Ganancia con la Resistencia de Emisor ?
- ¿ Qué valor adquiere la Ganancia ?
- ¿ Cuál es la función del Trigger ?
- ¿ Cómo es la relación temporal existente entre V_1 y V_2 ?

Material y Equipo :

Tablilla Protoboard	Osciloscopio
Generador de Funciones	Multímetro
Resistencias n ½ W	Fuente de Tensión
Transistor BC 549	

AMPLIFICADOR con

BASE COMUN

Objetivo :

- * Armar un circuito con Bajo Común , mida los valores característicos y verifíquelo por medio del cálculo .

Procedimento:

Arme el siguiente circuito y realice cada uno de los incisos . R1 = 100 ohms ;R2= 470 E;R3= 100 E; R4= 220 E;C1= 1000PF;PV= 100 E . PI= 22 . NM=

CIRCUITO C1 - 100 mF
C2-C3 - 10 mF

The circuit diagram shows a Wien bridge oscillator. A 15V DC power source (VCC) is connected to the top rail. The bottom rail is grounded. The circuit consists of four resistors (R1, R2, R5, R6) and three capacitors (C1, C2, C3). R1 is connected between VCC and the non-inverting input of an operational amplifier (P1). R2 is connected between the inverting input of P1 and the output of P1. R5 is connected between the output of P1 and the non-inverting input of another operational amplifier (P2). R6 is connected between the inverting input of P2 and the output of P2. C1 is connected between the output of P1 and ground. C2 is connected between the output of P2 and ground. C3 is connected between the output of P2 and the inverting input of P1. A potentiometer P1 is connected between the output of P1 and ground. A potentiometer P2 is connected between the output of P2 and ground. The output of P2 is labeled 'Triq'.

- I Ajuste mediante el potenciómetro P2 la $I_e = 20 \text{ mA}$.
Mida : I_c , V_{cb} y V_{be} .
Ajuste nuevamente P2 para que $I_e = 30 \text{ mA}$ y repita medición.
A partir de esas diferencias calcule :
Amplificación de Corriente y Voltaje
Ganancia en Potencia

II Conecte el Generador de Funciones y el Osciloscopio.

- II Ajuste de tal manera que $I_C = 25 \text{ mA}$ y que el voltaje de entrada sea de 20 mV .
Mida el Voltaje de Salida y calcule como en casos anteriores, (antes de la deformación de onda) la Ganancia o Amplificación Dinámica de Tensión .

Material y Equipo :

Tablilla Protoboard	Osciloscopio
Multímetro	Generador de Funciones
Puente de Tensión	Resistencias a $\frac{1}{4} \text{ W}$
Transistor BC 549	

Resolver :

- Anota los valores calculados y medidos .
- ¿Qué puede comentar con respecto al comportamiento del Amplificador ?
- Después de llenar la siguiente tabla , realice una comparación y exponga sus comentarios .

COLECTOR COMUN EMISOR COMUN BASE COMUN

**Amplificación
Estática de
Tensión .**

**Amplificación
Estática de
Corriente .**

**Amplificación
Dinámica de
Tensión .**


AMPLIFICADORES A PEQUEÑA SEÑAL

Objetivo :

- * Observar el funcionamiento de diversas configuraciones de amplificadores operados a pequeña señal.

Procedimiento :

Armo el siguiente circuito :

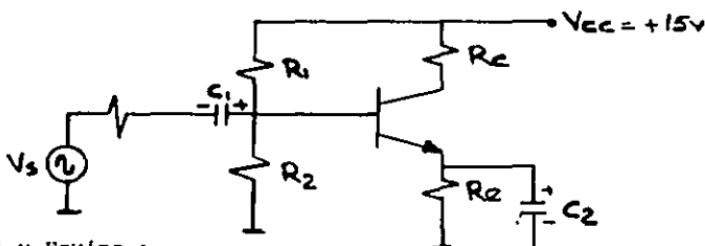

Material y Equipo :

R1= 470K ohm	R2=120K ohm	Rc=39K ohm
Re=12K ohm	Rs=560 ohm	
C1-C2=10 mF.	T1= 8-200	Vbe=0.65V
Osciloscopio	Multímetro	Generador de Func.
Protoboard		Resistencias a ½W

Resolver :

- Defina las características del Amplificador.
- Haga el análisis teórico con el capacitor C2 y sin él.
- Determine el Punto de Operación con y sin capacitor C1.
- Calcule AV; Zin; Zout con y sin C2.
- Compare los resultados teóricos con los prácticos.
- Explique diferencias
- Haga las conclusiones que considere pertinentes

II Para el mismo tipo de configuración realice lo siguiente:

- * Polarice tal que Vce = 7.5 volts o Ic= 2mA.
- * Calcule Zin; Zout y AV.
- * Mida si sus valores calculados son ciertos.
- * (Modifique las etapas que considere necesarias)
- * Dibujo el circuito que utilizó.

III

Diseñe un amplificador bajo las siguientes características :

$$AV > 20$$

$$Z_{in} > 10 \text{ Kohm}$$


$$B \geqslant 200$$

$$V_{cc} = 15 \text{ volts}$$

Utilice la configuración que más le convenga; explique el por qué de utilizarla y si hiciere modificaciones justificarlas. Anote sus cálculos, mediciones y resultados sobre su diseño; dibuje su circuito final y anote sus conclusiones particulares y dñe unas generales.

IV

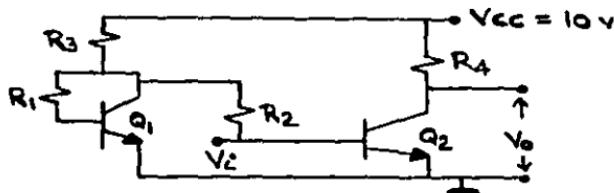Arme el siguiente circuito, considere $B=200$ y $V_{be}=0.7 \text{ v.}$



- Determine los puntos de operación para Q1 y Q2.
- Determine la Ganancia de Voltaje del circuito .

Material :

$$R1 = R2 = 2.7 \text{ Kohm}$$

$$R3 = 3.9 \text{ Kohm}$$

$$R4 = 2.2 \text{ Kohm}$$

- ¿Qué tipo de configuración se está utilizando ? Explique.

El Amplificador de Audio

PUSH - PULL


Objetivo :

- * Construir un Amplificador de Audio de dos etapas utilizando en la etapa de entrada un Clase A y un Seguidor Emisor en Clase B.

Procedimiento :

Armo el siguiente circuito y ajuste con P1 para que Ve de Q3 sea igual a + 5 volts.

CIRCUITO

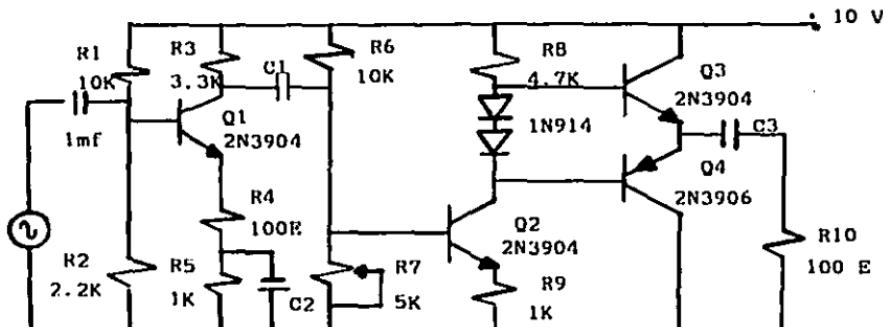

Material y Equipo : C₁ = 1μF ; C₂ = 470 mF ; C₃ = 100 mF

Generador de Funciones
Fuente de Tensión
Resistencias a ½ W
Control Preset
Osciloscopio

Diodos
Transistores 2N3904
2N 3906 o similar
Multímetro

Desarrollo :

- a) Asuma que la Resistencia de Base de Q2 está ajustada para provocar +5 v en voltaje de emisor de Q3. Calcule y mida todos los Voltajes DC. Complete la tabla 1.
- b) Considere un voltaje de entrada de 4vp-p y frecuencia 1KHZ, B=100. Calcule y mida los voltajes de AC. Tabla 2
- c) Mida el voltaje de salida.
- d) ¿Cómo puede incrementarse éste voltaje ?
- e) Haga las modificaciones y cambios necesarios para incrementarlo. ¿ Cuánto mide ?

Tabla 1
(Voltajes DC)

Calculado B E C	Medido B E C
Q1	
Q2	
Q3	
Q4	

Tabla 2
(Voltajes AC)

Calculado B E C	Medido B E C
Q1	
Q2	
Q3	
Q4	

Resolver :

- a) ¿La Reactancia capacitiva de 100 mF a 1 KHZ es de ?
- b) ¿La ganancia de voltaje fue de ?
- c) El voltaje de base AC de Q3 fue ligeramente mayor al voltaje de salida. ¿A qué se debe ?
- d) Explique como trabaja el circuito.
- e) Suponga que un Diodo se cortocircuita. ¿Qué provoca ésto a nuestro circuito ?


MULTIVIBRADORES

Objetivos :

- * Conocer las Características de los Multivibradores.
- * Conocer el funcionamiento de cada uno y sus aplicaciones.

Procedimiento:

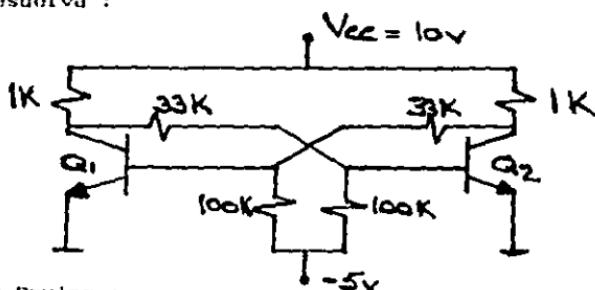Arme el siguiente circuito bajo las características anteriores y resuélvalo :



Material y Equipo :

Fuentes de Tensión

Osciloscopio

Transistor BC 549B

Resistencias 0.5W.

Multímetro

Protoboard

Resolver :

Diseñalo Matemáticamente :

- a) Simetría
- b) ¿Qué sucede en corte y en saturación con V_{be} , I_{bmin} , Hfe y con la Potencia Disipada ?
- c) Si suponemos Q2 en saturación debe cumplirse:
 - 13 = 14 + $I_{b2 min}$
 - 11 = 12 + $I_{c2 sat}$
 Verifique estas ecuaciones con valores calculados y medidas.

b) Conforme a los circuitos ya vistos, diseña un multivibrador mono estable con las siguientes características :


$$V_{cc} = 10 \text{ volts}$$

$$B_{min} = 50$$

$$I_c \text{ sat} = 10 \text{ mAmp.}$$

Anote los valores calculados para cada parámetro.

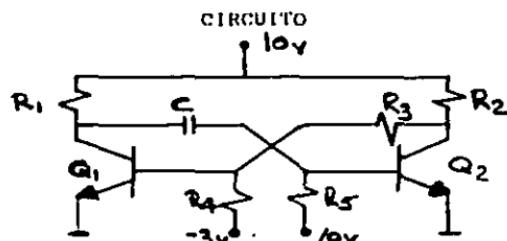Determine ¿Cuál es el valor de la Cte. de Tiempo ?




c) Diseña un Multivibrador Aestable bajo las siguientes características.

$$V_{cc} = 10V$$

$$I_c = 10 \text{ mAmp}$$

$$B_{min} = 50$$

$$\text{freq. osc.} = 10 \text{ KHz}$$

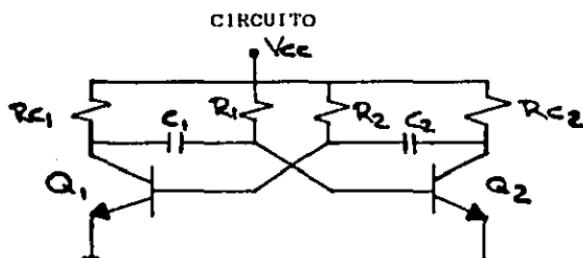

¿ Cómo opera su circuito ?

EL PAR DIFERENCIAL

Objetivos :

- * Conocer las características más importantes del Amplificador Diferencial.
- * Conocer el comportamiento del circuito conforme a las variaciones de los distintos parámetros.
- * Conocer sus usos y aplicaciones.

Procedimiento :

Armar el circuito de acuerdo al diagrama adjunto ; el generador y el osciloscopio manténgalos desconectados.

Mediante los presets P1 y P2 ajustar el punto de operación de T1 y T2 de tal modo que : $V_C = 5\text{voltos}$; $V_E = 2\text{voltos}$.

Una vez ajustado el punto de operación conecte el generador de funciones en Modo Común con un voltaje de entrada de 50 mvp-p a 500 o 1000 Hz.

Conecte el oscilloscopio a cada una de las salidas.

Realice las modificaciones que considere necesarias para resolver los siguientes incisos.

Material y Equipo :

Preset de 1Kohm 2	Capacitores 10nF/25V. 2
Transistor BC549 2	Resistencias a ½ W.
Oscilloscopio	Generador de Funciones
Fuente de Tensión	Protoboard .

Resolver :

- a) Con los puntos de operación ajustados diga en qué clase están operando los transistores.
- b) Con 50 mvp-p en la entrada, calcule los voltajes de salida, midalos y vea la diferencia de tensión a la salida.
- c) ¿Qué ocurre cuando aterrizamos la entrada del transistor 2 ?
Mida los voltajes de salida y calcule la diferencia de tensiones.
Halle la amplificación del circuito cuando trabaja como Amplificador Diferencial.
- d) Aterrié ahora la entrada A y alimente la B. Realice lo mismo que para el inciso anterior.
- e) Reduzca las resistencias de colector a 6.8Kohm, ¿Qué sucede ?
- f) Mida los voltajes de polarización en los colectores, las bases y emisor :
¿Qué diferencias hay ?
- g) Anote sus conclusiones .

1) Para el siguiente circuito calcule los valores resistivos para :


$$V_{CC} = 15 \text{ volts}$$

$$B = 50$$

$$V_{BE} = -15 \text{ volts}$$

$$V_{CE} = \frac{1}{2} V_{CC}$$

$$I_C1 = I_C2 = 1 \text{ mAmp.}$$

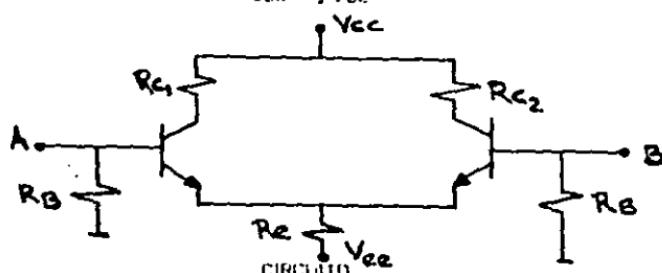

$$R1 = R4 = 2k\Omega$$

$$R2 = R3 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R5 = R6 = 4k\Omega$$


$$P1 = P2 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R7 = R8 = 100 \text{ }\mu\Omega$$

$$R9 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$C1 = C2 = 10 \text{ mF}$$

$$T1 = T2 = BC 549$$

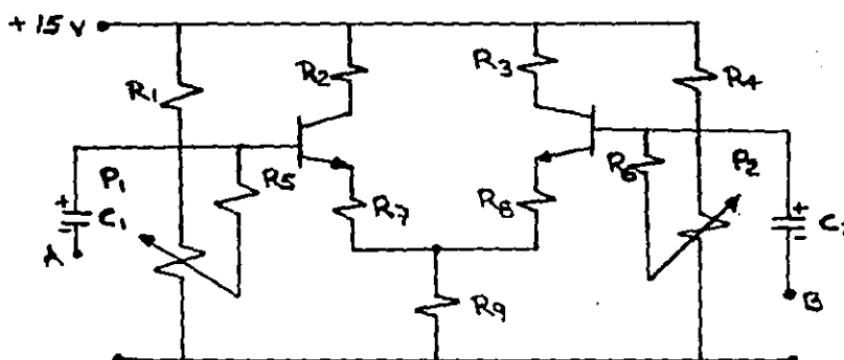

EL PAR DIFERENCIAL CON CARGA DINAMICA

Objetivos :

- * Reconocer las ventajas que implica el tener una Carga Dinámica en un Amplificador Diferencial.
- * Conocer el funcionamiento del Espejo de Corriente y sus aplicaciones.

Procedimiento :

Arme el circuito de acuerdo al diagrama anexo. Ajuste la alimentación V_{cc} 15 volts y V_{ee} -15volts.

Verifique los valores de la polarización, tanto corrientes como voltajes y anótelos en el diagrama y si existe algo anormal indíquelo.

Material y Equipo:

Transistor PNP 2A257 ó equivalentes 2	
Transistor BC 549B 3	Diodo Zener 5.6 v
Resistencias a ½ Watt	Capacitores 10mF/25v
Osciloscopio	Generador de Funciones
Multimetro	Fuentes de Tension


Resolver :

En base al circuito los siguientes incisos.

- a) ¿Qué sucede con la señal en el Par Diferencial y en el Espejo de Corriente ?
- b) ¿Cómo funciona la Fuente de Corriente Constante ? Evalúela.
- c) Observe y explique el funcionamiento del Espejo de Corriente.
- d) ¿Cuál es la función del Diodo Zener ? se puede substituir. ¿Como?
- e) Alimente la fuente de corriente conectando el punto 'A' a tierra. Recalcule el valor de R2 y evalúe el funcionamiento.

- f) ¿Cuánto miden los voltajes de salida, la ganancia y el valor del Rechazo en Modo Común?
- g) Conecte la fuente de señal en la entrada 1 y la entrada 2 a tierra. Mida la Salida.
- h) Haga la operación contraria a la especificada en (g).
- i) Calcule y conecte un seguidor emisor a la salida del par diferencial. Efectúe polarización $\pm 10\text{ mA}$ y carguelo con una resistencia de 10 Kohm . Evalúe la ganancia total en voltaje.
- j) ¿Cuál sería la entrada Inversora y cuál la No Inversora?
- k) Anote sus comentarios y conclusiones.

CIRCUITO

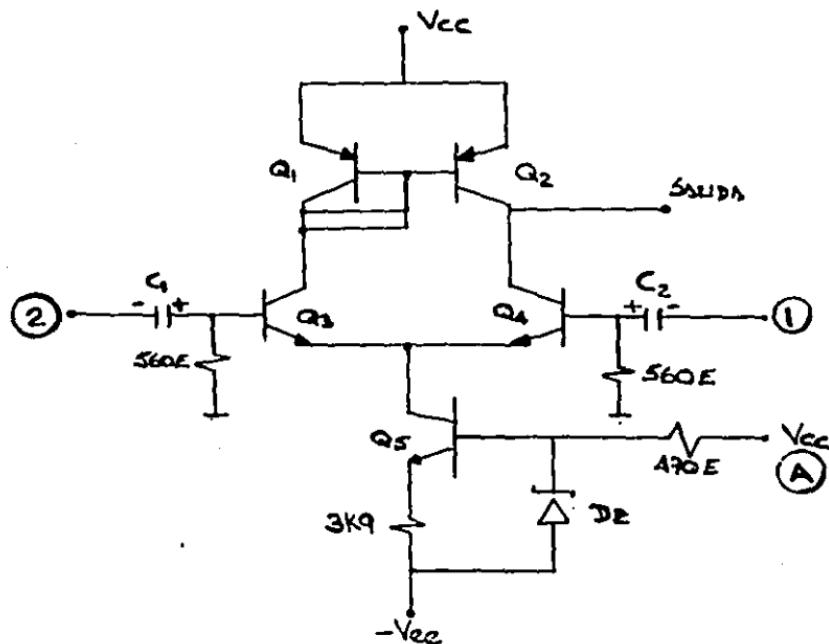

1) Para el siguiente circuito y bajo las condiciones anotadas : Calcule :

a) Los valores para R₁, R₂, R₃, R₄, R₅ y R₆.

$$B = 50 \quad I_{C1} - I_{C2} = 100 \text{ microAmp} \quad 15 + 10 \text{ mAmp.}$$

$$I_{C3} - I_{C4} = 1 \text{ mAmp.}$$


$$V_{R1} = V_{R2} = 12 \text{ volts}$$

$$V_{R5} = 5.1 \text{ volts}$$

$$\text{Voltaje de Salida} = 0 \text{ volts}$$

b) Ganancia en Voltaje.

C I R C U I T O

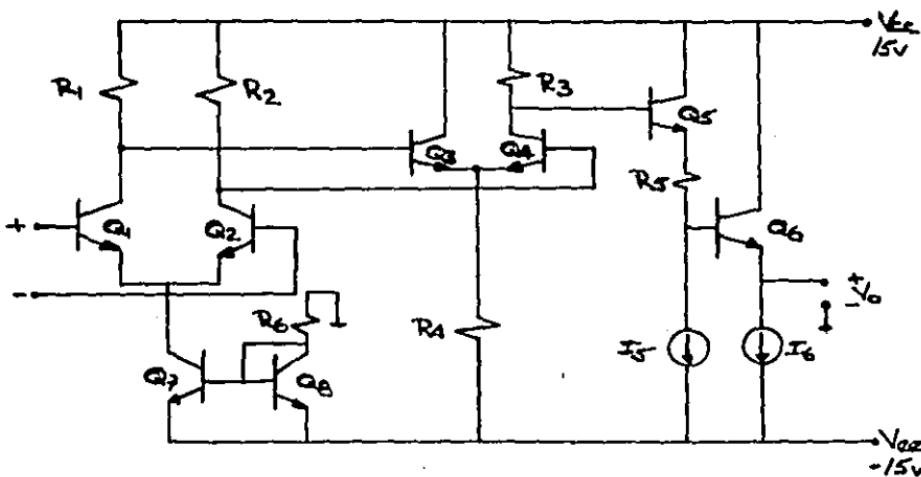

EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

PARTES I

Objetivos :

- * Conocer las Características Fundamentales de éste dispositivo y las diferencias que existen entre el Amplificador Operacional Ideal y el Real.
- * Familiarizarse con el uso y manejo de Circuitos Integrados.

Procedimiento :

Utilice la información anexa y polarice el Par Diferencial de entrada. Ponga $V_{cc} = 15$ voltios.

Mida los voltajes de polarización en la Terminal Inversora, No Inversora y en la Salida.

Configure el Amplificador Operacional como Inversor (Fig 1) y resuelva los Incisos c,d,f y g.

Configure el Amplificador Operacional como No Inversor y resuelva los mismos Incisos. (Fig 2)

Material y Equipo :

Circuito Integrado LM 324 N

(Amplificador Operacional Cuádruple)

Resistencias a $\frac{1}{2}$ 6 $\frac{1}{2}$ Watt.

Capacitores 10mF/25v.

Fuente de Tensión

Generador de Funciones

Osciloscopio

Multímetro


* Pida el material requerido para que la polarización calculea por usted trabajo adecuadamente.

Resolver :


- a) Compare los voltajes de polarización obtenidos con los calculados; si existe alguna diferencia anótelas e interpretaela.
- b) Ajuste la señal de entrada al valor necesario y verifí que el recorte simétrico a la salida.
- c) Ajuste la señal de entrada a 100mVp-p, mida la ganancia.

- d) Verifique la Fase a la Salida y compárela con la entrada. ¿Qué sucede?
- e) Que tan importante es el Offset a la salida y como afecta a la misma.
- f) Mida el Ancho de Banda del Amplificador.
- g) Cambie la resistencia R₂ por 680 Kohm; Mida ahora la Ganancia.
- h) Repita el inciso (f)
- i) Anote sus comentarios y conclusiones.

C I R C U I T O 1

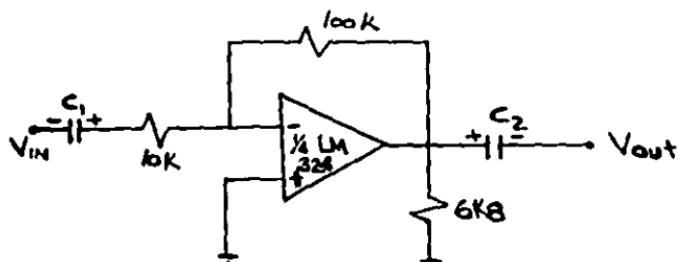

C I R C U I T O 2

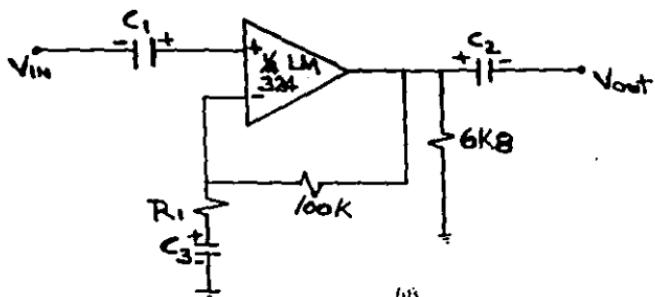

- j) Del Circuito mostrado en el Anexo B, describa el funcionamiento de cada elemento (Ver Diagrama Esquemático)
- k) Calcule y Polarice el LM 324 utilizando dos Fuentes de tensión donde $V_{CC} = 10$ volts y $V_{EE} = -10$ volts.
- l) Anote los pasos que siguió para la polarización del inciso anterior, sus criterios, cálculos y comente los problemas o dificultades con que se encontró.

EL REGULADOR SERIE


Objetivos :

- * Conocer el funcionamiento de cada elemento.
- * Aplicar su conocimiento para el Diseño de un Regulador Serie .
- * Evaluar su diseño y su funcionamiento .

Procedimiento :

Arme el circuito de acuerdo a su diseño y realice todas las anotaciones conforme se piden .

CIRCUITO

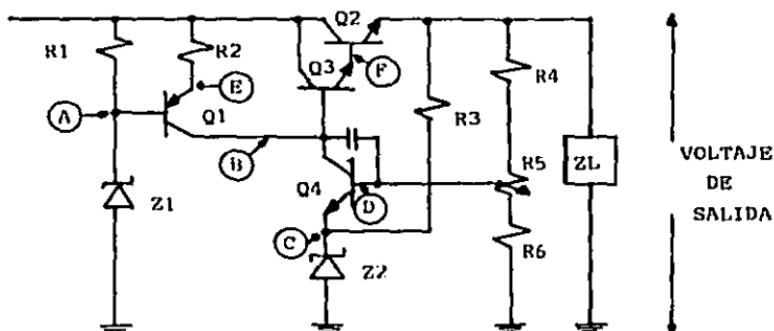

DISEÑO : Anote los valores que definen su diseño .
Valor de los siguientes voltajes :

V entrada (máx) :

V entrada (min) :

V salida :

I salida (máx) :

DISEÑO : Anote los valores que definen su diseño .

Impedancia de carga (máx) :

Anexando la hoja en la cuál realizó sus cálculos, anote los valores de los voltajes en los siguientes Nodos (TEORICOS)

V_a _____
V_c _____
V_e _____

V_b _____
V_d _____
V_f _____

ESPECIFICACION DE LOS SEMICONDUCTORES

(Anota el tipo y número de cada uno .)

Q1 _____
Q2 _____
Q3 _____
Q4 _____
DZ1 _____
DZ2 _____

S1 _____
S2 _____
S3 _____
S4 _____
VZ1 _____
VZ2 _____

ESPECIFICACION DE LAS COMPONENTES PASIVAS

(Anote el valor de cada una)

R1 _____ ohms
R2 _____ ohms
R3 _____ ohms
R4 _____ ohms
R5 _____ ohms
R6 _____ ohms

_____ W
_____ W
_____ W
_____ W
_____ W
_____ W

EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO

- Armo en el laboratorio el circuito
- Lea en cada nodo el voltaje y anótelos .

EVALUACION (cont)

V_a _____ V entrada (máx) _____
V_b _____ ajusteló a plena carga
V_c _____
V_d _____ V salida _____
V_e _____ a plena carga con V entrada (máx)
V_f _____ V salida _____
a plena carga con V entrada (min)

V salida _____
en vacío con V entrada (máx)

V salida _____
en vacío con V entrada (min)

Anote el Valor de la Regulación a linea _____ %

Anote el Valor de la Regulación a Carga _____ %

Anote el Valor de la Eficiencia Obtenida _____ %

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS.

REGULADOR MONOLITICO DE TRES TERMINALES


Objetivo :

Conocer la utilidad y ventaja de usar éste tipo de circuitos integrados.

Procedimiento :

Una vez armado el circuito A calcule y mida el voltaje de salida para los diferentes voltajes de entrada (tabla 1)

CIRCUITO A

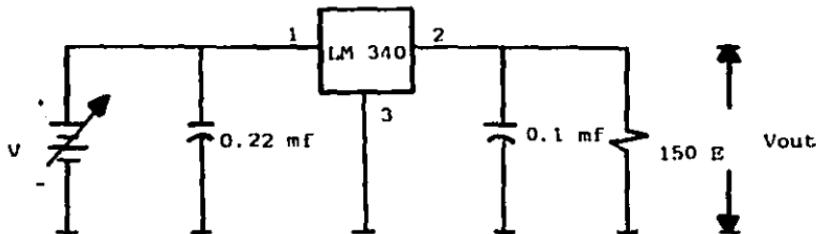


Para el circuito B, ajuste la señal de entrada a 2vp-p y 120 Hz.

Observe en el osciloscopio el rizo que se presenta a la salida. Mida ese voltaje de salida.

Ahora mida y calcule el nivel de rechazo de rizo en decibulos.

CIRCUITO B

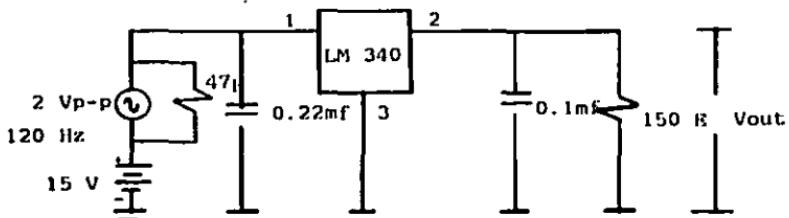


El Circuito C tiene la doble capacidad de funcionar tanto como Regulador de Voltaje como de Corriente .

Calcule y mida los valores de V_{out} e I_{out} para los distintos valores resistivos de la Tabla 2 .

Calcule un valor de R_2 tal que produzca un voltaje de salida de 9 volts. Compruébelo .

CIRCUITO C

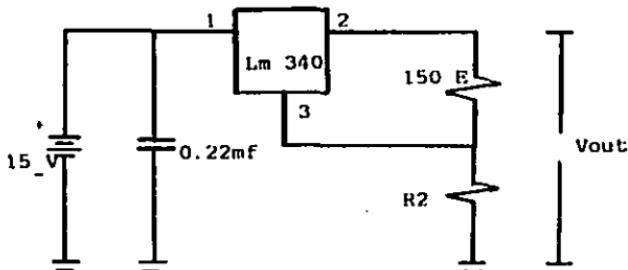

Resolver :

- Para el Circuito A , ¿Qué sucede con el voltaje de salida si el voltaje de entrada es mayor a 10 volts ?
- Para el Circuito C. ¿Cuánto mide I_{out} si $I_Q = 8mA$?

- c) ¿Porqué se usan los capacitores de bypass con un Circuito Integrado Regulador ?
- d) Dá una explicación, después de checar la tabla de características del LM 340, del porqué el mínimo voltaje de entrada debe ser 10.5 v.

Material y Equipo :

Generador de funciones	Osciloscopio
Multímetro	Fuente de tensión
Regulador LM 340	Resistencias a ½ W.

Tabla 1

Vin	Vout
1V	
5v	
10V	
11V	
12V	
13V	
14V	
15V	

Tabla 2

R2	Vout	Iout
10 ohm		
22 ohm		
33 ohm		
47 ohm		
68 ohm		

OSCILADOR POR DESPLAZAMIENTO

DE FASE.

Objetivo :


- * Conocer las características fundamentales de éste oscilador y las partes que lo integran.
- * Conocer la relación del Criterio de Barkhausen .

Procedimiento :

En base al siguiente circuito ,Calcule los elementos necesarios para obtener una frecuencia de oscilación de 4 MHz .

- a) Polarice el Amplificador en Clase A
- b) Confirme sus voltajes en los nodos
- c) Verifique que $A_V \text{ min } = 29$

CIRCUITO

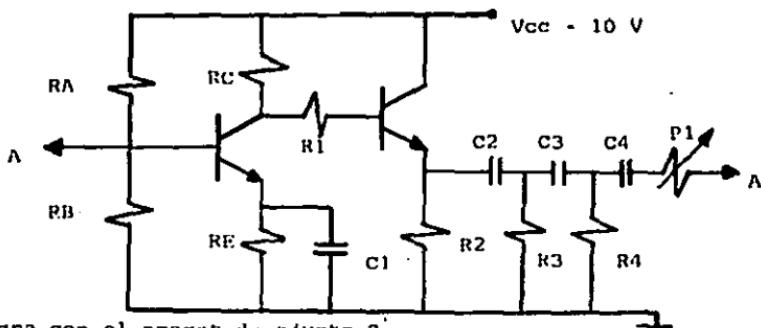

¿Qué se logra con el preset de ajuste ?

¿Cuánto mide P1 en el momento de la oscilación ?

Explique el funcionamiento del circuito, anote sus cálculos .

Cambie los capacitores y obtenga al menos tres distintas frecuencias.

Midalás por el Método de Lissajou y explique como lo hizo . Verifiquelas con el Frecuencímetro .

- a) ¿ Qué tipo de Retroalimentación utilizamos ?
- b) Explique en que consiste el Criterio de Barkhausen

Añote sus comentarios .

Material y Equipo :

Fuente de Tensión	Osciloscopio
Multímetro	Frecuencímetro
Generador de Funciones	Transistores
Resistencias a 5W	Capacitores

EL TIMER 555

Objetivo :

- * El alumno conocerá sus características y la ventaja de usar un circuito tan versátil .

Procedimiento :

El 555 como Multivibrador Astable

- 1) Calcule las frecuencias de operación del Circuito A para los diferentes valores resistivos :


CUANDO $R_A = 10 \text{ Kohm}$, $R_B = 100 \text{ Kohm}$

$R_A = 100 \text{ Kohm}$, $R_B = 10 \text{ Kohm}$

$R_A = 10 \text{ Kohm}$, $R_B = 10 \text{ Kohm}$


- 2) Observe la salida en el osciloscopio y mida la frecuencia.
- 3) ¿ Cuánto mide la Amplitud de la Onda ?
- 4) Observe el voltaje a través del pto. 6.
¿ Qué observa ?

CIRCUITO

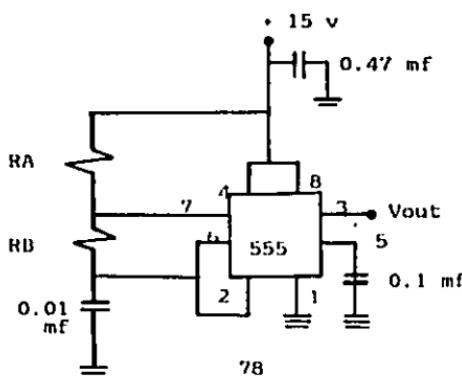

El 555 como Oscilador Controlado por Voltaje

CIRCUITO

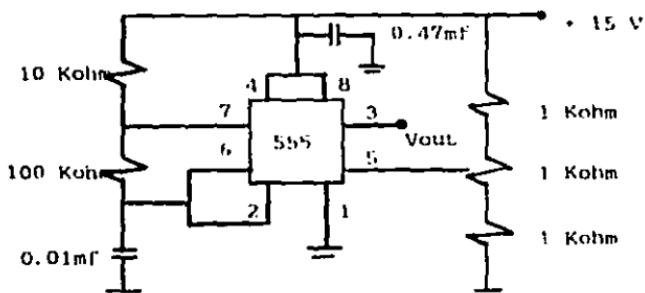


Una vez armado el circuito, observe la salida en el osciloscopio. Ahora varie el potenciómetro.

¿Qué sucede?

¿Cuáles fueron los valores máximo y mínimo de frecuencia?

El 555 como Multivibrador Monoestable

CIRCUITO

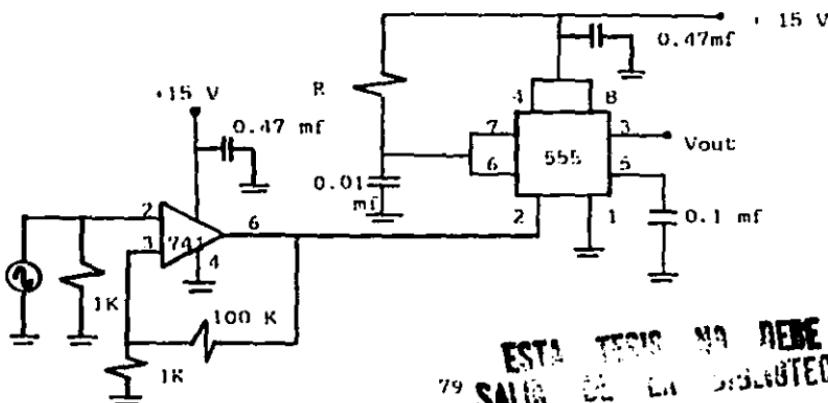

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA
79

Este circuito nos muestra como el Schmitt Trigger activa al 555 ; considerando que provoca un pulso ideal , calcule y mida la amplitud del pulso de salida para los distintos valores de R (33 Kohm , 47 Kohm y 68 Kohm .)


Observe en el punto 6 , la salida del Schmitt Trigger. Ajuste la frecuencia de entrada en 1 KHz . Ajuste el voltaje de la señal de entrada de tal manera que a la salida del Schmitt se logre un ciclo de operación del 90 %.

El 555 como Generador de Rampa

Observe el siguiente circuito y calcule la pendiente de la onda de salida para los siguientes valores de R (10 Kohm, 22Kohm 33 Kohm)

¿ Cuál es la función de el transistor ?

CIRCUITO

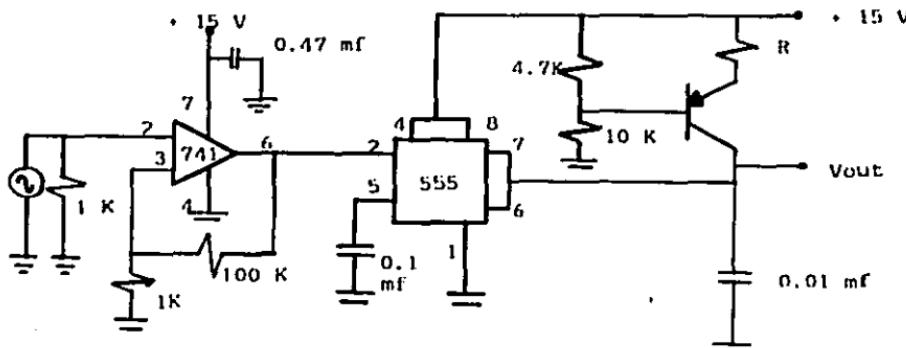

Una vez armado el circuito y la frecuencia de entrada ajustada a 1 KHz, observe el voltaje de salida .

¿ Es una Rampa Positiva ?

Nota voltaje y tiempo .

Teniendo $R = 10 \text{ Kohm}$. calcule el valor de C_3 que produce una pendiente de 15 V/ms .

Anote sus cálculos ,compruébelos y explique .

Materiales y Equipo :

Generador de Frecuencias	Osciloscopio
Frecuencímetro	Multímetro
Fuente de Tensión	C.I. 555
C.I. 741	Resistencias a $\frac{1}{2} \text{ W}$
Preset 1 Kohm	Capacitores
Transistor	Protoboard

RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILENCIO "SCR"

Objetivo :

- * Conocer el funcionamiento , características y aplicaciones del SCR .

Procedimiento :

Arme el siguiente circuito , conéctelo sin cerrar el switch , con Vcc = + 15volts.

¿ Qué sucede ?

Con el Led apagado, mida el voltaje del Punto A y la corriente a través del Led.


Cierro el switch . ¿ Qué sucede ?

Mida el voltaje del Punto A e Iled.


¿ Qué sucede si abrimos el switch ? Realice las mediciones .

Cuando esté prendido el Led , disminuya el voltaje de la fuente hasta que éste se apague. Incremente el voltaje nuevamente . ¿ Qué sucedió ?

CIRCUITO A

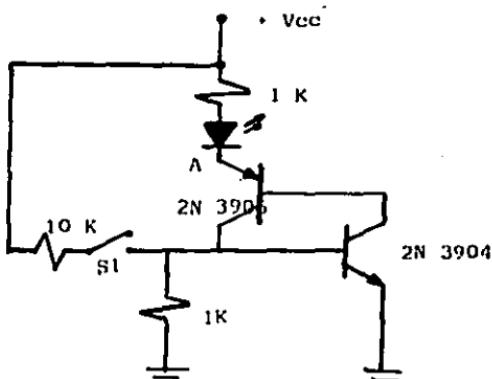

CIRCUITO B

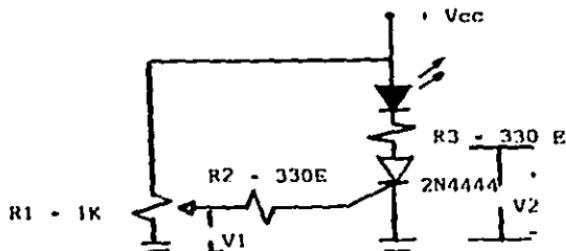


Una vez armado el Circuito B. Vcc = + 15v

verifique que el Led esté apagado ; Calcule y Mida V2 e Iled.
Para cuando encienda el Led .realice las mediciones anteriores.
Si el Led se encuentra apagado . ¿Cuál es el valor mínimo necesario de V1 para encenderlo ?

Como tercera parte, arme el siguiente circuito y mantenga S1 abierto .

CIRCUITO C

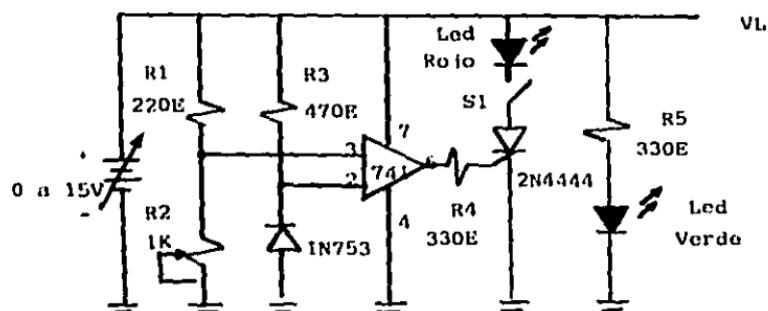

Con Vin = +10 volts. ¿Qué sucede con los Leds ?

¿Qué voltaje hay en el Zener ?

Ajuste P1 hasta tener Vin = + 5.5 v. Mida Vt .

Ahora reduzca Vin de manera que Vt = + 10 v.

Cierre S1 y aumente Vin de tal forma que encienda el Led rojo
y se apague el Led verde .

¿ Qué VL obtuvimos ?

Abriendo el switch , mida VL .

Explique el funcionamiento de éste circuito .

Material y Equipo :

Osciloscopio	Multimetro
Fuente de Tensión	Leds verde y rojo
Diodo Zener	Transistor 2N 3904 .
SCR 2N4444	2N 3906 o similar
C.I. 741	Resistencias a $\frac{1}{2}$ W
Potenciómetro 1Kohm	Protoboard

COMPUERTAS LÓGICAS

DTL Y TTL

Objetivos :


- * Obtener la Característica de Transferencia y su dependencia con la Carga.
- * Obtener el Margen de Ruido
- * Describir limitaciones, ventajas y desventajas de éste tipo de compuertas .
- * Obtener las principales características de Entrada y Salida.

Procedimiento :

Arme cada uno de los siguientes circuitos y determine en forma experimental y calculado los siguientes incisos :

- a) Función de Transferencia. (Observe y Grafique)
- b) Margen de Ruido y "Swing Lógico"
- c) Voltajes y corrientes de Entrada y Salida en ambos estados.
- d) Potencia de Disipación.

Compuerta DTL Básica

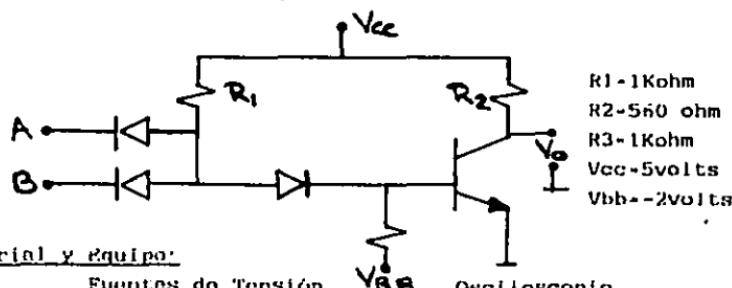

Material y Equipo:

Fuentes de Tensión

Multímetro

Rectificadores 1 Amp.


85

Osciloscopio

Resistencias 0.4W


Transistor BC.549B

Compuerta DTL Modificada

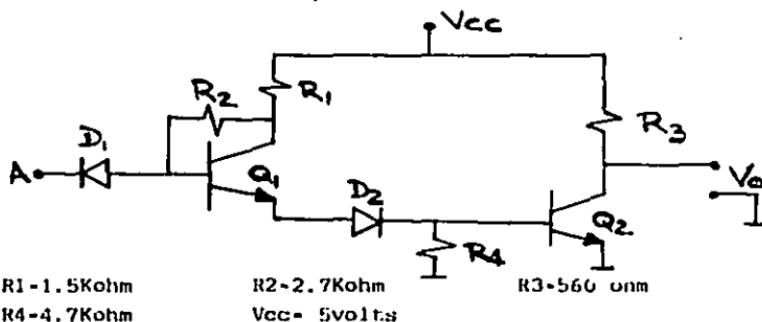


Describa el funcionamiento de D₂.

Compuerta RTL

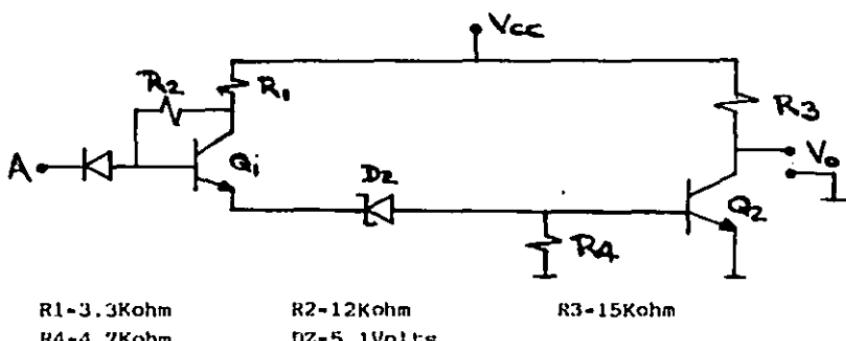

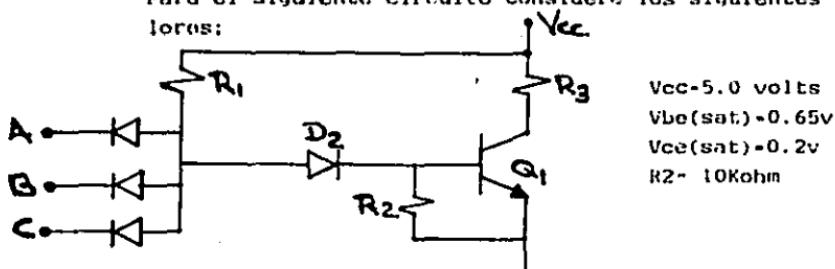Para el siguiente circuito considere los siguientes valores:



Resuelva :

- a) Determine el Ancho de Transición para caso ideal.
- b) Calcule niveles de ruido para un Fanout =1
- c) Como sugiere modificar el circuito para incrementar NML .
- d) Realice sus conclusiones para cada circuito.

v

RESULTADOS

EXPERIMENTALES

EL DIODO



DIRECTA

<u>VD</u>	<u>ID</u>
0	0
0.25	0.7
0.39	22.9
0.44	78.6
0.45	104
0.48	165
0.50	260
0.53	506
0.54	658
0.57	1.155 mA
0.62	3.35 "
0.64	5.32 "


INVERSA

<u>VD</u>	<u>ID</u>
0	0
0.294	0
0.958	0.1
1.747	0.2
2.37	0.2
3.12	0.3
3.67	0.4
4.09	0.4
4.6	0.5
5.41	0.6
6.02	0.6
6.24	0.6

GRAFICAS

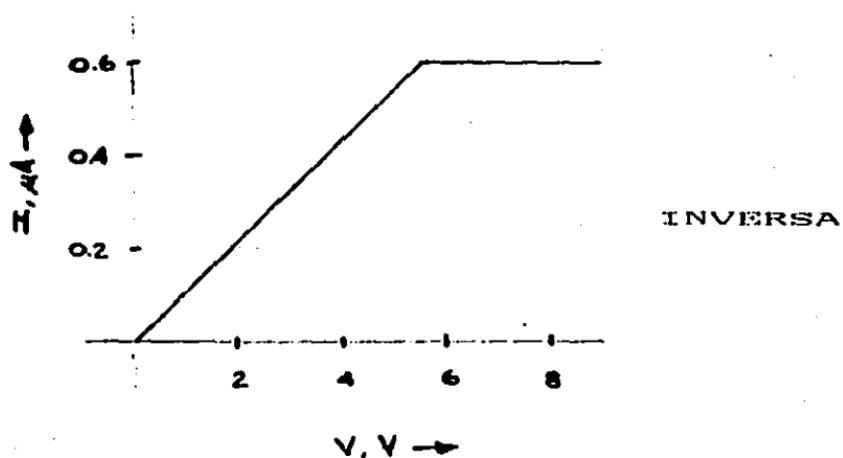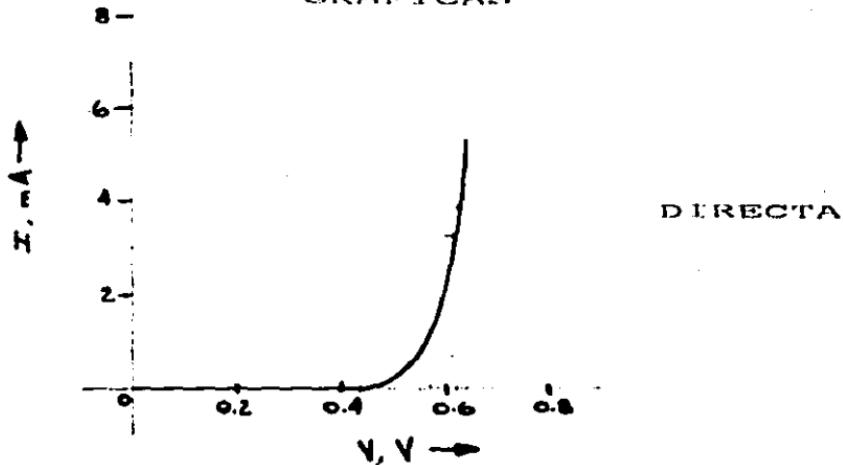

CARACTERÍSTICA DE TRANSFERENCIA

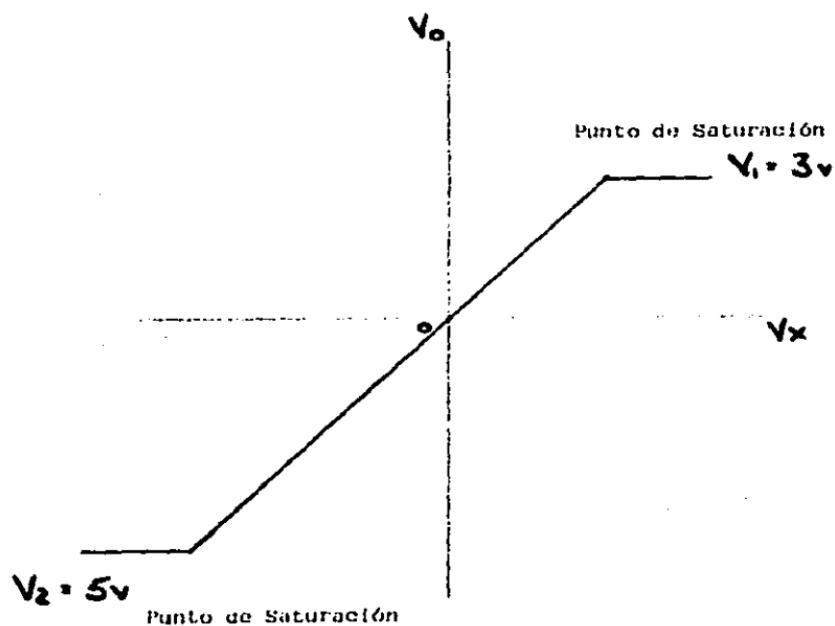

La Función de Transferencia nos indica :

la relación entre el valor de entrada y salida .

Idealmente es una recta, y si observamos la gráfica nos damos cuenta que para trabajo ideal los valores deben ser :

$$V_1 = 3 \text{ volts} \quad V_2 = 5 \text{ volts}$$

Si los ubicamos en esos valores estamos en nivel de saturación y consecuentemente deja de ser Edo. Ideal para ser Nivel Fijo de Funcionamiento .

Los Circuitos A y B realizan funciones digitales, lo que se deduce a partir de su comportamiento como lo muestran las Tablas de Verdad .


	V1	V2	V _o	Voltaje
CIRCUITO A	0	0	0	0
	0	1	1	4.18
	1	0	1	4.18
	1	1	1	4.18

Como se observa, con tener voltaje aplicado en cualquier entrada existe un voltaje de salida, por ello se trata de una Compuerta 'OR'.

	V1	V2	V _o	Voltaje
CIRCUITO B	0	0	0	0
	0	1	0	0
	1	0	0	0
	1	1	1	4.25

Para tener un voltaje de salida, deben alimentarse las dos entradas, se trata de una Compuerta 'AND'.

CARACTERISTICA ESTATICA

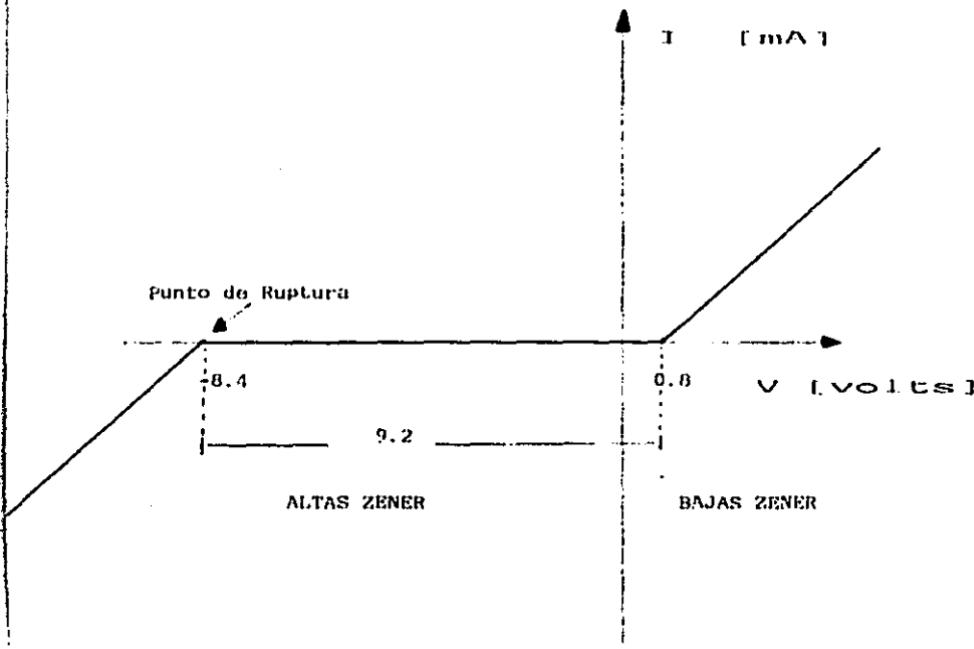

POLARIZACION DIRECTA

V	Vd	Id	V1
0	0	0	0
0.1	0.1	0	0
0.3	0.3	0	0
0.5	0.5	0	0
0.7	0.64	100 A	0.06
1.0	0.68	300 "	0.31
2.0	0.72	1.3 mA	1.28
3.0	0.74	2.2 "	2.27
4.0	0.75	3.2 "	3.25
5.0	0.76	4.2 "	4.24

POLARIZACION INVERSA

V [-]	Vd	Id	V1
1	1	0	0
2	2	0	0
3	3	0	0
4	4	0	0
5	5	0	0
6	6	0	0
7	7	0	0
8	8	0	0
9	8.63	370 A	-0.07
10	8.67	1.3 mA	-1.33

I - LmA]

GRAFICAS

Polarización Directa

5
4
3
2
1

CARACTERISTICA
ESTATICA

0.6 0.8 v_d [volts]

CARACTERISTICA
DINAMICA
(Teórica)

v_d [volts]

T


I - mA]

CARACTERISTICA ESTATICA



CARACTERISTICA DINAMICA
(Teórica)


GRAPTOA

TIEMPO DE RECUPERACION

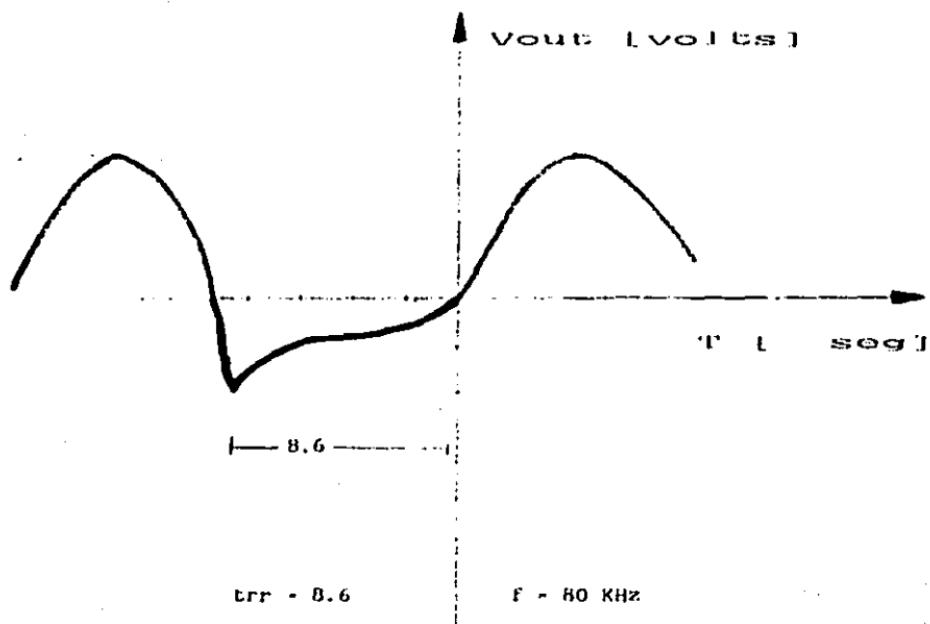

GRAFICAS

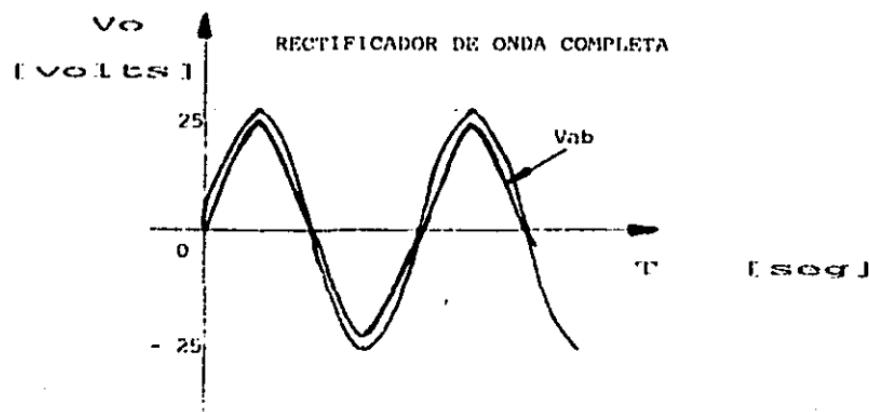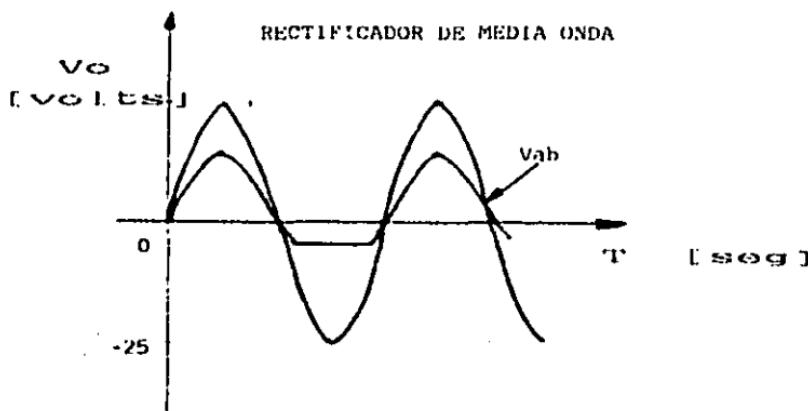

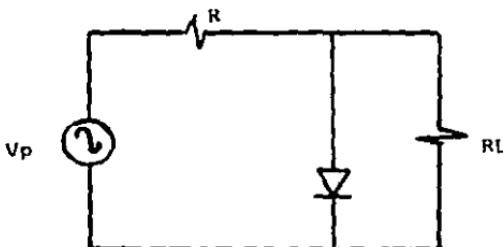


$$V_{sal} = \frac{RL}{R + RL} V_p \quad RL \gg R$$

- * Limitador Positivo
- * Si invertimos el diodo será un Recortador Negativo.
- * Con un circuito en serie, batería - diodo, se logra aumentar o recorrer el nivel positivo o negativo que se desee.

Observe y Responda :

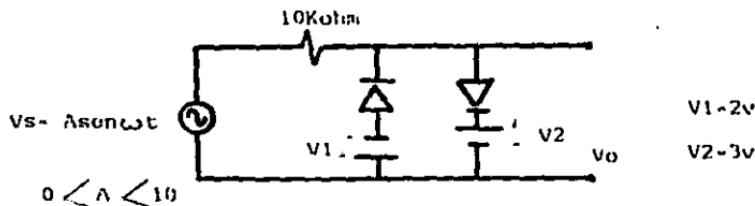- * El diodo actúa idealmente, como circuito cerrado y el voltaje de salida es igual al voltaje V_1 .
- * El diodo se abre y el circuito se convierte en un divisor de tensión.
El voltaje de salida suprime toda la señal mayor al nivel V_+ .



CIRCUITO DOBLADOR DE VOLTAJE.

Una vez armado el circuito y con $V_{in} = 5$ Vp-p se obtuvieron a la salida 10.8 Vpp.

Esto se debe a que al ocurrir el semicírculo positivo se carga C1, al semicírculo negativo por medio de D2 se descarga C1 y carga C2, al siguiente semicírculo se carga C1 y cuando éste se descarga con D1 y D2, también se descarga C2, por lo que tenemos dos voltajes que se descargan si multáneamente sobre R1, provocándose el Doble de Voltaje.


CIRCUITO EMPALMADOR (CLAMPER)

Durante el semicírculo negativo del voltaje de entrada, el diodo conduce y el capacitor se carga. Al aparecer el semicírculo positivo el diodo se abre y el capacitor permanece cargado para que al momento del semicírculo negativo éste se descargue y levante el nivel positivamente.


* El circuito Fijador de Nivel agrega una componente de voltaje directo a la señal de entrada.

TRANSISTOR BIPOLAR DE JUNTURA

NPN

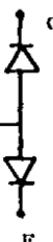

PNP

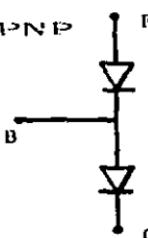

En el caso del NPN , la resistencia de Base a Tierra es mucho mayor a la de emisor.

Si el colector tiene menor resistencia que el Emisor se trata de un PNP.


$I_B = 10 \text{ mA}$

$I_B = 20 \text{ mA}$


V_{CC}	$I_C [\text{mA}]$	V_{CE}	$I_C [\text{mA}]$	V_{CE}
0	0.061	0.04	0.04	0.03
2.5	0.840	0.12	0.28	0.09
5	1.790	0.34	0.53	0.13
7.5	1.800	3.05	0.84	0.17
10	1.800	5.24	2.57	0.94
12.5	1.810	7.74	3.20	3.24
15.0	1.810	10.23	3.20	5.45
17.5	1.910	12.83	3.20	8.05
20.0	1.810	15.37	3.20	10.25

GRAFICA

CURVA CARACTERISTICA

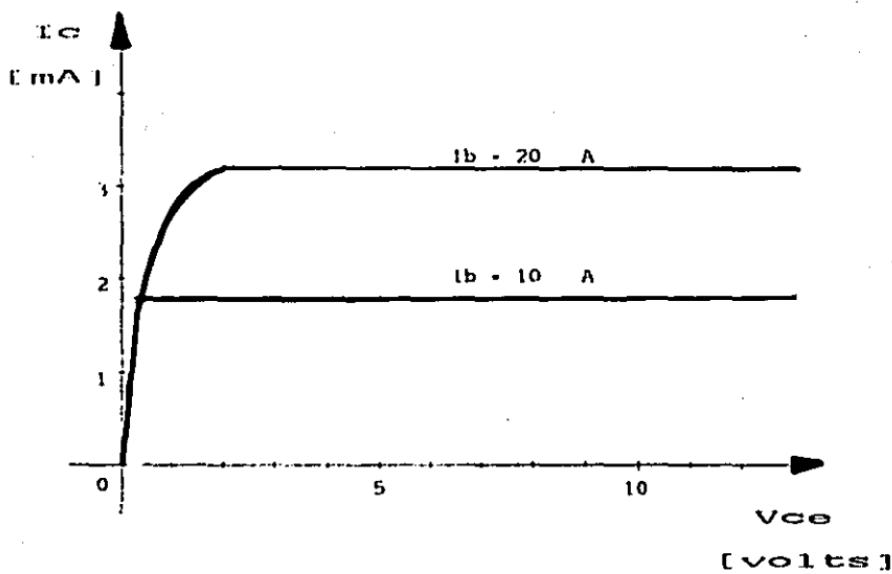


GRAFICA

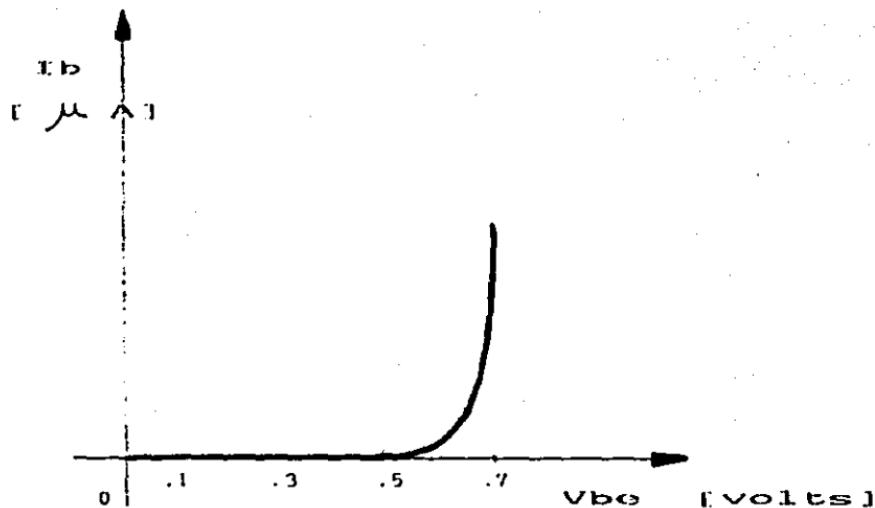

Existe similitud con la Curva Característica del Diodo
debido a que la sección BASE - EMISOR es un diodo.

GRAFICA

TC = f_B

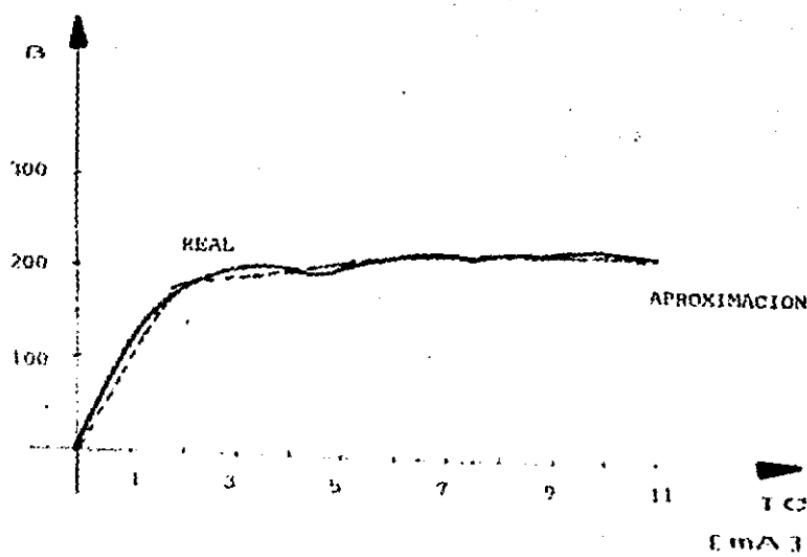

VCE	Ib	Ic	B
10	10	1.71	171
10	15	3.13	208.6
10	20	4.0	200
10	25	5.17	206.8
10	30	6.45	215
10	35	7.46	213.14
10	40	8.73	218.25
10	45	10.1	224.4
10	50	11.1	222

VOLTS μ A mAmp

POLARIZACION DE TBJ'S

a)	B=200	$I_C = 1mA$	$V_{CC} = 10V$	$V_{CE} = 1/10 V_{CC}$	
	$R_E = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_C} = \frac{10 - 5}{1 \times 10^{-3}} = 5000$				----- 4.7 Kohms
	$I_B = \frac{I_C}{B} = \frac{1 \times 10^{-3}}{200} = 5 \times 10^{-6}$				Amp.
	$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B} = \frac{10 - 0.7}{5 \times 10^{-6}} = 1.86$				Mohms

	VALOR MEDIDO	VALOR CALCULADO
I_B	$4.1 \mu A$	$5 \mu A$
I_C	$1.07 mA$	$1 mA$
V_C	$5.0 v$	$5 v$
V_E	$0 v$	$0 v$
V_B	$0.63 v$	$0.7 v$
V_{BE}	$0.63 v$	$0.7 v$
V_{CC}	$5 v$	$5 v$
B	200	201

- 1) Las formas de onda son de distinta magnitud y defasadas en 90° .
- 2) A medida que se aumenta el voltaje de entrada crece la señal de salida hasta que se llega a saturación.

$$AV = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 19 V / 100 mV = 190$$

$$b) \quad I_C = 1 \text{ mA} \quad V_{CC} = 10 \text{ v} \quad V_o = 1/10 \cdot V_{CC} \quad B = 261$$

$$R_E = V_E = 1 \text{ v}$$

$$\frac{1}{I_C} = \frac{1}{1 \text{ mA}} = 1 \text{ KOhm}$$

$$R_C = V_{CC} = (V_{CC} + V_o) = 10 = (5+1)$$

$$\frac{1}{I_C} = \frac{1}{1 \text{ mA}} = 4000$$

3.9Kohm

$$I_B = \frac{I_C}{B} = \frac{1 \text{ mA}}{261} = 3.83 \mu\text{A}$$

$$R_B = V_{CC} = (V_{BE} + V_o) = 10 = (1 + 0.7)$$

$$\frac{1}{I_B} = \frac{1}{3.83 \mu\text{A}}$$

$$= 2.666 \text{ Mohms} \quad ---- \quad 2.2 \text{ M ohms}$$

VALOR MEDIDO

VALOR CALCULADO

I _b	3.9 μA	3.83 μA
I _c	1.06 mA	1.0 mA
V _c	6.29 v	6.0 v
V _o	0.96 v	1.0 v
V _b	1.58 v	1.7 v
V _{be}	0.62 v	0.7 v
V _{ce}	5.33 v	5 v

Diferencia en magnitud y defase de 90°.

El circuito se desestabiliza al acercarle fuente de calor.
Menor Ganancia

$$AV = V_{out} / V_{in} = 0.4 \text{ V/100 mV} = 4$$

$$c) I_C = 1 \text{ mA} \quad B = 261 \quad V_{CE} = 1/2 V_{CC}$$

Suponemos $V_E = 1/10 V_{CC} = 1 \text{ volt}$

$$R_E = V_E / I_C = 1 \text{ v} / 1 \text{ mA} = 1 \text{ Kohm}$$

$$R_C = (V_{CC} - V_{CE} - V_E) / I_C = (10 - 5 - 1) / 1 \text{ mA} = 3.9 \text{ Kohm}$$

$$R_B1 = (V_{CC} - V_B) / B = (10 - 1.7) / 261 = 108 \text{ Kohm}$$

$$R_B2 = \frac{V_B}{19 I_B} = \frac{1.7(261)}{19(1 \text{ mA})} = 22 \text{ Kohm}$$

VALOR MEDIDO

VALOR CALCULADO

V_C	3.88 v	4 v
V_E	0.94 v	1 v
V_B	1.61 v	1.7 v
V_{BE}	0.62 v	0.7 v
V_{CE}	5.30 v	5.0 v

Muy pequeña diferencia, existe desfase y distinta magnitud.

$$AV = V_{out} / V_{in} = 0.4 \text{ v} / 100 \text{ mV} = 4$$

$$d) V_{CC} = 10 \text{ v} \quad I_C = 1 \text{ mA} \quad V_{CE} = 1/2 V_{CC}$$

$$V_E = 1/10 V_{CC} = 1 \text{ v}$$

$$R_E = \frac{V_E}{I_C} = \frac{1 \text{ v}}{1 \text{ mA}} = 1 \text{ Kohm}$$

$$I_B = 1 \text{ mA} / 261 = 3.83 \mu\text{A}$$

$$I_2 = 3.83 \mu\text{A} \times 21 = 80.43 \mu\text{A}$$

$$\begin{aligned}
 d) \quad RB2 &= 1.7 \text{ v} \\
 \frac{3.83 (20)}{12} &= 22 \text{ Kohm} \\
 RB1 &= \frac{(10 - 1.7)}{12} = 8.3 \\
 &\quad \frac{80.43}{12} = 100 \text{ Kohm} \\
 RC &= \frac{-(V_e + V_{ce}) + V_{cc}}{1 \text{ mA}} = \frac{4 \text{ v}}{1 \text{ mA}} = 3.9 \text{ Kohm}
 \end{aligned}$$

	VALOR MEDIDO	VALOR CALCULADO
V _e	1.02 v	1 v
V _e	1.64 v	1.7v
V _b	5.81 v	6.0v
V _{be}	0.62 v	0.7v
V _{ce}	4.92 v	5.0v

Si V_{in} = 10 mVp-p

Frecuencia = 1 KHz

$$V_{out} = 340 \text{ mVp-p}$$

$$AV = V_{out} / V_{in} = 340/100 = 3.4$$

Este circuito es el más estable .

TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO

Para $V_{GS} = 0$ v . $ID = 11$ mA

a éste parámetro se le denomina ID_{SS} .

Cuando $ID = 0$ mA, $V_{GS} = -5.31$ v,

este parámetro es V_P y se le denomina Voltaje de Estrangulamiento.

$V_{GS} = 0.3$ v

V_{DS} [v]	I_D [mA]
1.93	10
2.06	10
2.17	10
3.0	13
4.11	14
5.30	15.8
6.19	15.8
7.16	16.0
13.74	16.0

$V_{GS} = 0$ v

V_{DS} [v]	I_D [mA]
2.60	9.80
3.29	12.0
5.54	14.0
7.35	14.5
9.35	15.0
12.42	15.0
14.66	15.0


$V_{GS} = -1$ v

$V_{GS} = -2$ v


V_{DS} [v]	I_D [mA]
2.96	9.20
4.96	9.90
5.80	9.90
6.96	10.0
9.96	10.50
14.0	10.50

V_{DS} [v]	I_D [mA]
5.5	7.1
6.17	7.25
7.72	7.40
8.54	7.50
9.56	7.60
10.23	7.60
14.58	7.70


CARACTERISTICA LINEAL DE
SALIDA

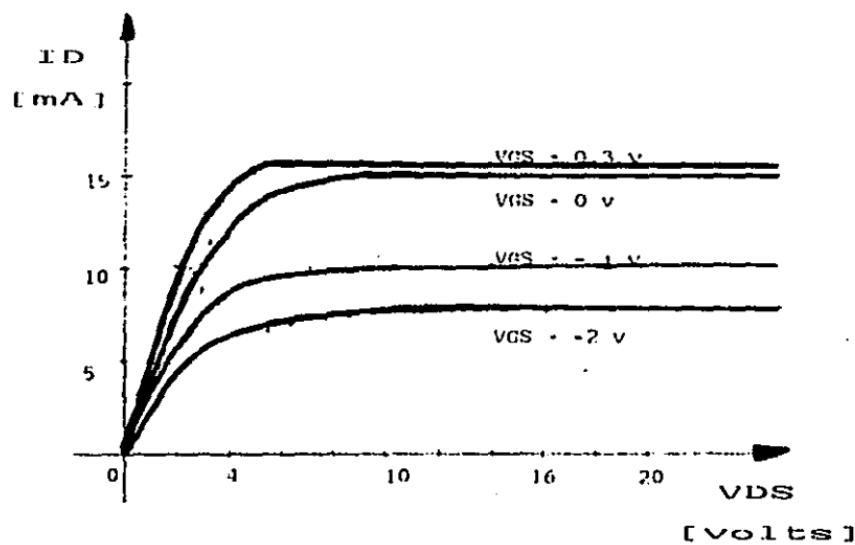

GRAFICA DE TRANSCONDUCTANCIA

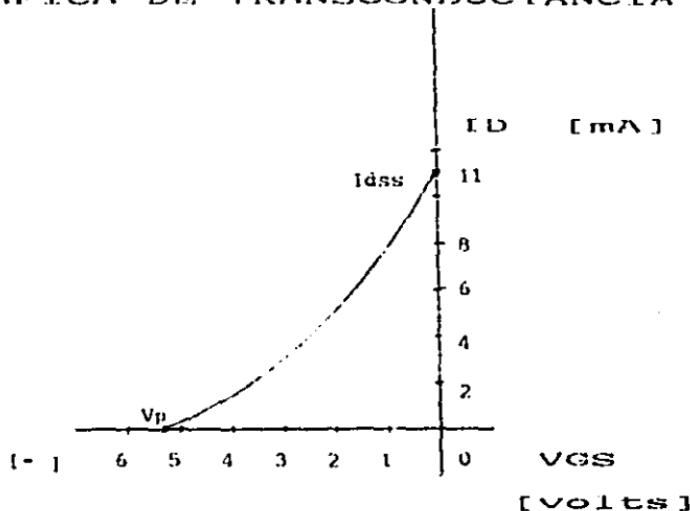

VALORES MEDIDOS

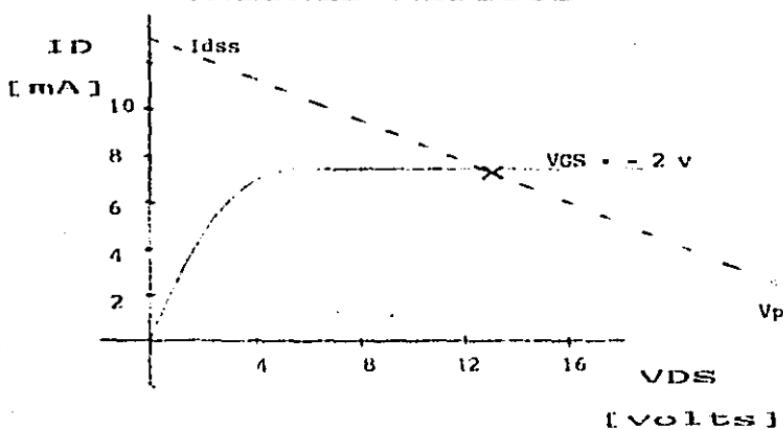

$$I_{DSS} \approx 12.5 \text{ mA}$$

$$V_p \approx -5.31 \text{ V}$$

PTO. DE OPERACION : $I_D = 7.6 \text{ mA}$, $V_{DS} = 12.69 \text{ V}$

AMPLIFICADOR CON EMISOR COMUN

Como $R_4 = 220 \text{ ohm}$ e $I_b = 25 \mu\text{A}$

$V_{be} = 0.56 \text{ v}$, $I_C = 18.40 \text{ mA}$, $V_{ce} = 11 \text{ v}$

Para $I_b = 50 \mu\text{A}$

$V_{be} = 0.59 \text{ v}$, $I_C = 32 \text{ mA}$, $V_{ce} = 8 \text{ v}$

$$AI = \frac{(32 - 18.4) \text{ mA}}{(50 - 25) \mu\text{A}} = \frac{13.6 \text{ mA}}{25 \mu\text{A}} = 544$$

$$RB = \frac{0.59 - 0.56}{25 \mu\text{A}} = \frac{.03}{25 \mu\text{A}} = 1.2 \text{ Kohm}$$

$$AV = \frac{(11 - 8) \text{ v}}{0.59 - 0.56} = \frac{3 \text{ v}}{0.03} = 100$$

$$AP = AV \times AI = 100 \times 544 = 54.4 \times 10^3$$

Para $V_1 = 50 \text{ mV}$, $V_{out} = 4.8 \text{ volts}$

$$AV = V_{out} / V_{in} = 4.8/50 \text{ mV} = 96$$

Cuando $R_4 = 2.2 \text{ Kohm}$,

$$V_1 = 20 \text{ mV} , V_{out} = 6.24 \text{ volts}$$

$$AV = 6.24 \text{ v} / 20 \text{ mV} = 312$$

Aumentaron Ganancia y Voltaje de Salida.

Al aumento de Resistencia de Colector,Aumenta la Ganancia de voltaje .

AMPLIFICADOR CON COLECTOR COMUN

Como $R_3 = 220 \text{ ohms}$ e $I_b = 30 \mu\text{A}$
 $V_c = 4.40 \text{ v}$

$I_e = 4.4 \text{ v} / 220 \text{ ohms} = 20 \text{ mA}$
 $I_e \text{ medida} = 21.2 \text{ mA}$

$V_{be} = 0.63 \text{ v}$ $V_b = V_{be} + V_c = 0.63 + 4.40$
 $V_b = 5.03 \text{ volts}$

Cuando $I_b = 50 \text{ A}$, $V_c = 6.54 \text{ v}$

$I_e = 6.54 \text{ v} / 220 \text{ ohms} = 29.73 \text{ mA}$
 $I_e \text{ medida} = 28.84 \text{ mA}$

$V_{be} = 0.61 \text{ v}$ $V_b = V_{be} + V_c = 0.61 + 6.54$
 $V_b = 7.15 \text{ volts}$

$\Delta I = (28.84 - 21.2) \text{ mA}$
 $\frac{\Delta I}{(50 - 30) \mu\text{A}} = 382$

$R_B = 0.63 - 0.61$
 $\frac{R_B}{20 \mu\text{A}} = 1 \text{ Kohm}$

$R_{in} = R_B + R_{be} + (R_o \times 382) = 85.14 \text{ Kohms}$
 $R_{sal} = \frac{R_{in}/\Delta I \times R_o}{R_{in}/\Delta I + R_o} = 222.65 \text{ ohms}$

Para $R_3 = 220 \text{ ohms}$ y $V_{in} = 4 \text{ volts}$
 $V_{out} = 3.96 \text{ v}$
 $A_V = V_{out}/V_{in} = 3.96 / 4 = 0.99 = 1$

Cuando $R_3 = 2.2 \text{ Kohm}$, $V_{in} = 4 \text{ V}$; $V_{out} = 4.2 \text{ v}$
 $A_V = V_{out}/V_{in} = 4.21 / 4 = 1.05 = 1$

Si aumenta la Resistencia de Emisor , aumenta la ganancia

cia, aunque siempre se mantiene muy cercana a 1 .
Con ayuda del Trigger se observa que no hay inversión
de fase de Vin con respecto a Vout.

AMPLIFICADOR DE BASE COMUN

Para $I_e = 20 \text{ mA}$: $I_c = 20 \text{ mA}$, $V_{cb} = 7.48\text{v}$, $V_{be} = 0.71\text{v}$

Para $I_e = 30 \text{ mA}$: $I_c = 30 \text{ mA}$, $V_{cb} = 4.51\text{v}$, $V_{be} = 0.69\text{v}$

$$AI = \frac{(30 - 20) \text{ mA}}{(30 - 20) \text{ mA}} = 1$$
$$AV = \frac{(7.48 - 4.51) \text{ v}}{(0.71 - 0.69) \text{ v}} = 148.5$$

$$AP = AV \times AI = 148.5$$

Para $I_e = 25 \text{ mA}$:

$V_{in} = 20 \text{ mV}$, $V_{out} = 2.85 \text{ v}$

$$AV = V_{out}/ V_{in} = 2.85/ 20 \text{ mV} = 142.5$$

MULTIVIBRADORES

El circuito es simétrico de simple observación .

$$I_C \text{ sat} = V_{CC}/R_1 = 10 \text{ mA}$$

De la condición de corte :

$$V_{BE} = (V_{CC \text{ sat}})(R_3) - (V_B)(R_2)$$

$$V_{CC \text{ sat}} = 0.3v \quad \frac{R_2 + R_3}{R_2 + R_3}$$

$$V_{BE} = - 1.02 \text{ v}$$

De la condición de Saturación :

$$\frac{I_B \text{ min} = V_{CC} - V_{BE \text{ sat}}}{R_1 + R_2} = \frac{V_{BE \text{ sat}} + V_B}{R_3}$$

$$V_{BE \text{ sat}} = 0.7v$$

$$I_B \text{ min} = 216.53 \mu\text{A}$$

$$\beta = 46.2$$

$$P_{OT} = 0.1 \text{ watts}$$

Si Q2 en Saturación, I₃ = I₄ + I_{b2}

$$\frac{I_3 = V_{CC} - V_{BE}}{R_1 + R_2} = 273.53 \mu\text{A}$$

$$\frac{I_4 = V_{BE} + V_B}{R_3} = 57 \mu\text{A}$$

$$I_{b2} = 216.53 \mu\text{A}$$

Para I1 + I2 + Ic2

$$\frac{I1 - Vcc - Vce}{R1} = 9.7 \text{ mA}$$

$$\frac{I2 - Vcc + Vb}{R2 + R3} = 39.8 \mu\text{A}$$

$$\therefore Ic2 = 9.66 \text{ mA}$$

EL PAR DIFERENCIAL

- a) Los transistores están operando en Clase B .
- b) $V_{in} = 100 \text{ mVp-p}$; Frec. = 1 KHz ; $V_{out} = 0.44$
- c) Cuando $V_{in2} = 0V$ $V_{in1} = 100\text{m Vp-p}$
 $V_{out1} = 3.6 \text{ Vp-p}$ $V_{out2} = 4.2 \text{ Vp-p}$
Diferencia entre ambas 0.6 V $AV = 5$
- d) $V_{out1} = 4.1 \text{ Vp-p}$
 $V_{out2} = 3.6 \text{ Vp-p}$
Diferencia entre ambas 0.5 V $AV = 5$
- e) Los capacitores a la entrada tienen la función de eliminar ruido y componentes de directa .
- f) Si los capacitores son distintos se presenta un desfasamiento de la onda a la salida .
- g) $V_{in} = 100 \text{ mVp-p}$
 $V_{out1} = 44 \text{ mV}$ $V_{out2} = 48 \text{ mVp-p}$
Lo que sucede al reducir las resistencias es reducción de la ganancia ,ya que ahora la diferencia es de 4 mV y ..
 $AV = .04$
Aterrizando t1 : $V_{out 1} = 0.43 \text{ V}$ $V_{out 2} = 0.39 \text{ V}$
Aterrizando t2 : $V_{out 1} = 0.38 \text{ V}$ $V_{out 2} = 0.44 \text{ V}$

EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL.

c) $V_{in} = 100 \text{ mVp-p}$
 $A_V = 10$

$V_{out} = 10 \text{ Vp-p}$

d) Se presenta un defasamiento de 180° . Frec = 1 KHZ

Para el circuito 2

c) $V_{in} = 100 \text{ mVp-p}$
 $A_V = 1.12$

$V_{out} = 112 \text{ mVp-p}$

d) No hay defasamiento 0° . Frec = 1KHZ

CONCLUSIONES

Como ha podido observarse , a lo largo de éste trabajo se manejaron aspectos muy importantes para el crecimiento y desarrollo de la Carrera de Ingeniería Electrónica .

Se dividió en cinco capítulos con el fin de poder desarrollar y analizar de una forma más particular cada aspecto . Durante la primera parte se analizaron las materias que se cursan actualmente y su relación directa con el Laboratorio , esto con el objetivo de poder realizar toda comprobación teórica de manera práctica . En ese momento nos adentramos en lo que es el Laboratorio .

Dentro del Laboratorio se realizó un estudio bastante extenso , en el cuál conocimos cantidad de material y equipo existente , si es suficiente o no y en qué proporción podrían aumentarse ciertos productos .

Dos aspectos son fundamentales para poder lograr nuestro objetivo : Funcionalidad del lugar y el Stock de Material .

Por ello , dentro del tercer capítulo , se profundizó en analizar desde el sistema que actualmente se usa , sus pros y contras , si el espacio , tiempos de uso ordinario etc. eran los apropiados y en base a ello se realizaron algunas propuestas.

En cuanto al diseño de las Prácticas , contó con una gran cantidad de material , ya que con el desarrollo que tiene en estos momentos la Electrónica , cada día existen nuevos productos , criterios , etc. pero nos concretamos a explotar al máximo lo más tangible y que es precisamente el material con que contamos en el laboratorio .

Así pues , cada práctica , busca que el alumno conozca las características y aplicaciones más comunes del elemento que se trate .

Con las modificaciones propuestas , se puede permitir que el alumno que quiera adentrarse o experimentar otras facetas lo pueda realizar.

También el tratar de manejar un paquete de prácticas, ayuda a que si el alumno quiere avanzar no tenga motivo para no hacerlo.

El último capítulo ,es el resultado de las prácticas que no por ello las obliga al resultado, ya que en muchos casos se presentan varias alternativas.

A la vez que es un trabajo muy interesante , considero que es una forma de obtener el máximo de aprovechamiento y rendimiento de lo que el Laboratorio nos ofrece .

BIBLIOGRAFIA

- 1) Millman - Halkias
Integrated Electronics
Mc Graw Hill 1972
- 2) Grinich - Jackson
Introduction to Integrated Circuits
Mc Graw Hill 1975
- 3) Instituto Mexicano del Petróleo
Manual de Prácticas de Electrónica Básica Aplicada .
1983
- 4) Malvino , Albert Paul
Experiments 4, Electronic Principles
Mc Graw Hill 1984
- 5) Malvino , Albert Paul
Principios de Electrónica
Mc Graw Hill 1982

- 6) Forrest . M. Mims
Engineer's Notebook
Radio Shack 1979

- 7) Apuntes de Electrónica
ULSA y UAM.

- 8) Linear Data Book
National Semiconductor
1982

- 9) Manual de Semiconductores
ECG y SK
1985

DIODOS DE USO GENERAL

(EN ORDEN ASCENDENTE DE TENSION DE RUPTURA)

DISPOSI- TIVO Nº	V _R (V) MIN	I _R (mA) MAX	A	V _A (V)	V _I (V) MAX	z	I _F (mA)	C (pF) TIPICA	I _H (A) TIPICO	P _d (mW)	ENCAPSU- LADO
F-2	15	100	4	10	1.0	4	100	—	—	—	DO-35
F-1	20	100	4	15	1.0	4	100	—	—	—	DO-35
FDH660	55	100	4	40	1.0	4	100	1.3	4.0	500	DO-35
FDH600	75	100	4	50	1.0	4	200	1.3	4.0	500	DO-35
IN914	100	5000	3	75	1.0	4	10	4.0	4.0	500	DO-35
IN914 A	100	5000	3	75	1.0	4	20	4.0	4.0	500	DO-35
IN914 B	100	5000	3	75	1.0	4	100	4.0	4.0	500	DO-35
IN4148	100	5000	3	75	1.0	4	10	4.0	4.0	500	DO-35
IN4149	100	5000	3	75	1.0	4	10	2.0	4.0	500	DO-35
FDH440	125	100	4	75	1.2	8	200	7.1	30.0	500	DO-35
FDH400	200	100	4	150	1.0	8	200	1.1	30.0	500	DO-35

DIODOS DE CAPACITANCIA VARIABLE

DISPOSI- TIVO Nº	V _R (V) MIN	I _R (mA) MAX	A	V _A (V)	C (pF) MIN MAX	G (mΩ) MIN MAX	C _{D 0.1V} C _{D 0.09}	C _{D 2V} C _{D 1.2V}	P _d (mW)	ENCAPSU- LADO	
RF1020	15	350	4	12	8.0	12.0	350	2.0	1.5	350	DO-35

DIODOS RECTIFICADORES

(EN ORDEN ASCENDENTE DE TENSION INVERSA)

DISPOSI- TIVO Nº	V _R (V) MIN	I _R (mA) MAX	V _I (V) MAX	z	I _F (A)	V _{IR} (V) MAX	z	I _H (A)	ENCAPSU- LADO
IN4001	50	10	1.1	8	1.0	1.6	8	1.0	DO-41
IN4002	100	10	1.1	8	1.0	1.6	8	1.0	DO-41
IN4003	200	10	1.1	8	1.0	1.6	8	1.0	DO-41
IN4004	400	10	1.1	8	1.0	1.6	8	1.0	DO-41

**GUIA DE
SELECCION DE DIODOS ZENER**



TENSION ZENER Vz (V)	DISIPACION DE POTENCIA		
	500mW	500mW	1W
3.3	1N746	—	1N4725
3.6	1N747	—	1N4729
3.9	1N748	—	1N4730
4.3	1N749	—	1N4731
4.7	1N750	—	1N4732
5.1	1N751	—	1N4733
5.6	1N752	—	1N4734
6.2	1N753	—	1N4735
6.6	1N754	—	1N4736
7.5	1N755	—	1N4737
8.2	1N756	—	1N4738
9.1	1N757	—	1N4739
10	1N758	—	1N4740
11	—	—	1N4741
12	1N759	—	1N4742
13	—	1N964	1N4743
15	—	1N965	1N4744
16	—	1N966	1N4745
18	—	1N967	1N4746
20	—	1N968	1N4747
22	—	1N969	1N4748
24	—	1N970	1N4749
27	—	1N971	1N4750
30	—	1N972	1N4751
33	—	1N973	1N4752

PORCENTAJE DE TOLERANCIA

SERIES	SUFijo		
	NINGUNO	A	B
IN746/59	10	5	—
IN964/73	—	10	5
IN4726/52	10	5	—

BC549
BC550

SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS

n-p-n transistors in plastic TO-92 variants, primarily intended for low-noise input stages in tape recorders, hi-fi amplifiers and other audio frequency equipment.

BLOCK REFERENCE DATA

		BC549	BC550
Collector-emitter voltage ($V_{CE} = 0$)	V_{CES}	max 30	50 V
Collector-emitter voltage (open base)	V_{CEO}	max 30	45 V
Collector current (peak value)	I_{CM}	max 200	200 mA
Total power dissipation up to $T_{Jmax} = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	max 500	500 mW
Junction temperature	T_J	max 150	150 $^\circ\text{C}$
Small-signal current gain, $f = 2 \text{ MHz}; V_{CE} = 5 \text{ V}; I = 1 \text{ mA}$	β_0	$>$ 240	240
Resonant frequency $f_r = 10 \text{ mA}; V_{CE} = 5 \text{ V}$	f_r	typ 300	300 MHz
Half-power at $R_L = 2 \text{ k}\Omega$ $I_C = 200 \mu\text{A}; V_{CE} = 5 \text{ V}$	f_p	7.9	1.4 dB
$f_p = 30 \text{ Hz to } 15 \text{ kHz}$		< 4	3 dB
$f = 1 \text{ kHz}; S = 200 \text{ Hz}$	f_s	typ 1.2	1 dB
$\sqrt{V_{RE}} = 10 \text{ Hz to } 50 \text{ Hz}$ (equivalent noise voltage)	V_{RE}	< —	0.135 mV


MECHANICAL DATA

TO-92 variant

Dimensions:

Width (leaving clip)

Dimensions in mm

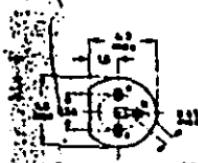

Diameter under 2.5 mm
is unspecified

July 1977

BC549
BC550

RATINGS Limiting values in accordance with the Absolute Maximum System (IEC 151)

		BC549	BC550
<u>Voltage</u>			
Collector-base voltage (open emitter)	V_{CB}	max.	50 50 V
Collector-emitter voltage ($V_{BE} < 0$)	V_{CE}	max.	50 50 V
Collector-emitter voltage (open base)	V_{CEO}	max.	45 45 V
Emitter-base voltage (open collector)	V_{EBO}	max.	5 5 V
<u>Current</u>			
Collector current (dc, c.t.)	I_C	max.	100 mA
Collector current (peak value)	I_{CM}	max.	200 mA
Emitter current (peak values)	$-I_{EM}$	max.	200 mA
Base current (peak values)	I_B	max.	200 mA
<u>Power dissipation</u>			
Total power dissipation up to T _{amb} = 25°C	P _{tot}	max.	500 mW
<u>Temperature</u>			
Storage temperature	T _{stg}		-65 to +150 °C
Junction temperature	T _j	max.	150 °C
THERMAL RESISTANCE			
From junction to ambient in free air	R _{th J-A}	*	0.25 °C/mW
From junction to case	R _{th J-C}	*	0.15 °C/mW

BC549
BC550

CHARACTERISTICS

$T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Collector cut-off current

$I_C = 0; V_{CB} = 30\text{ V}$
 $I_C = 0; V_{CB} = 30\text{ V}; T_J = 150^\circ\text{C}$

I_{CBO}	<	15	mA
I_{CBO}	>	5	μA

Base-emitter voltage

$I_C = 2\text{ mA}; V_{CE} = 5\text{ V}$
 $I_C = 10\text{ mA}; V_{CE} = 5\text{ V}$

V_{BE}	Typ.	600	mV
V_{BE}	<	770	mV

Temperature voltages 2)


$I_C = 10\text{ mA}; I_B = 0.1\text{ mA}$
 $I_C = 100\text{ mA}; I_B = 1\text{ mA}$

V_{CEsat}	Typ.	90	mV
V_{BEsat}	Typ.	250	mV
V_{CEsat}	Typ.	700	mV
V_{CEsat}	Typ.	200	mV
V_{BEsat}	Typ.	600	mV
V_{BEsat}	Typ.	900	mV

Base voltage

$I_C = 10\text{ mA}; I_B = \text{value for which}$
 $I_C = 11\text{ mA at } V_{CE} = 1\text{ V}$

V_{BRK}	Typ.	300	mV
V_{BRK}	<	600	mV

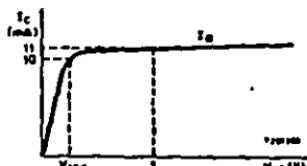

Collector capacitance at f = 1 MHz

$\Delta V_{CB} = 0; V_{CE} = 10\text{ V}$

C_C	Typ.	2.5	pF
C_C	<	4.5	pF

Base-emitter capacitance at f = 1 MHz

$\Delta I_B = 1\text{ A}; V_{BE} = 0.5\text{ V}$

C_B	Typ.	9	pF
C_B	<	12	pF

Transistor frequency at f = 35 MHz

$\Delta V_{CE} = 10\text{ mA}; V_{CE} = 5\text{ V}$

f_T	Typ.	300	MHz
f_T	<	400	MHz

ΔV_{CE} decreased by about 2 mV/°C with increasing temperature.

ΔV_{BE} decreased by about 1.7 mV/°C with increasing temperature.

BCS49
BCS50

CHARACTERISTICS (continued)

$T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Small signal current gain at $f = 1\text{ MHz}$

$I_C = 2\text{ mA}; V_{CE} = 5\text{ V}$

Pre

BCS49

BCS50

240
±40

240
±40

Phase figure at $R_E = 2\text{ k}\Omega$

$I_C = 200\text{ }\mu\text{A}; V_{CE} = 5\text{ V}$

F

DP-

1.4
±1

1.4
±1

$f = 30\text{ Hz to } 15\text{ MHz}$

$f = 1\text{ MHz}; R_E = 20\text{ k}\Omega$

F

DP-

1.2
±1

1.2
±1

Precisely noise voltage at $R_E = 2\text{ k}\Omega$

$I_C = 200\text{ }\mu\text{A}; V_{CE} = 5\text{ V}$

V_A

max.

0.155
BCS49B
BCS50B

μV
BCS49C
BCS50C

D.C. current gain

$I_C = 10\text{ }\mu\text{A}; V_{CE} = 5\text{ V}$

DFE

DP-

130
±20

170
±20

$I_C = 2\text{ mA}; V_{CE} = 5\text{ V}$

DFE

DP-

240
±40

320
±60

h parameters at $f = 1\text{ MHz}$ (common emitter)

$I_C = 2\text{ mA}; V_{CE} = 5\text{ V}$

Pre

>

3.2
±6

6.7
±17

Input impedance

Pre

typ.

4.5
±15

4.5
±15

Reverse voltage transfer ratio

Pre

typ.

2
±3

$\times 10^{-4}$

Small signal current gain

Pre

typ.

3.3
±60

600
±900

$I_C = 2\text{ mA}$

Pre



typ.

30
±60




60
±110

$\mu\text{A/V}$
 $\mu\text{A/V}$



BC549
BC550

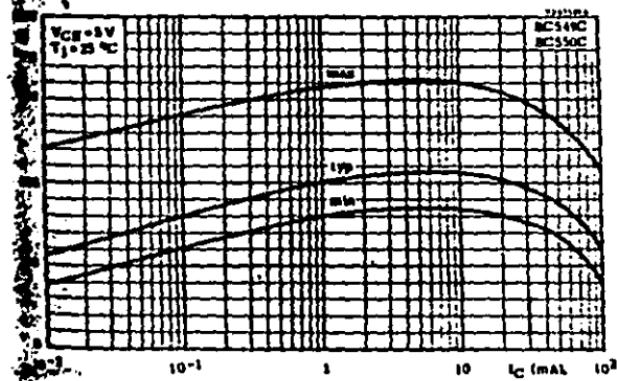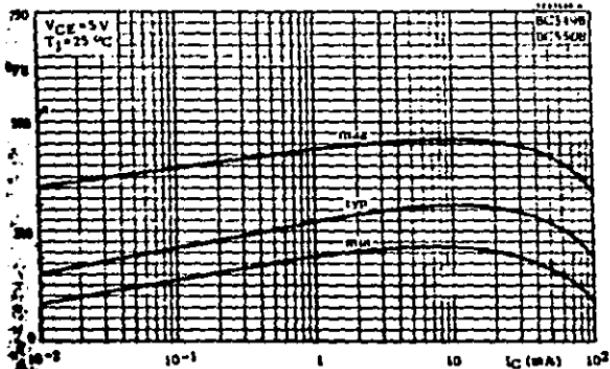

BCS49
BCS50

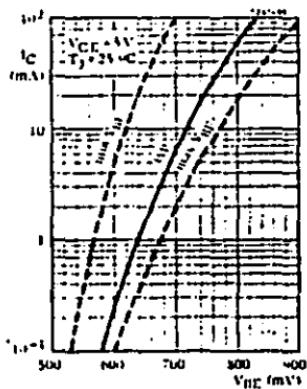
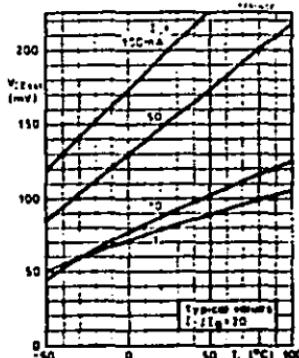
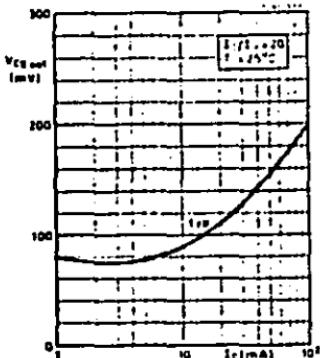


BC549
BC550

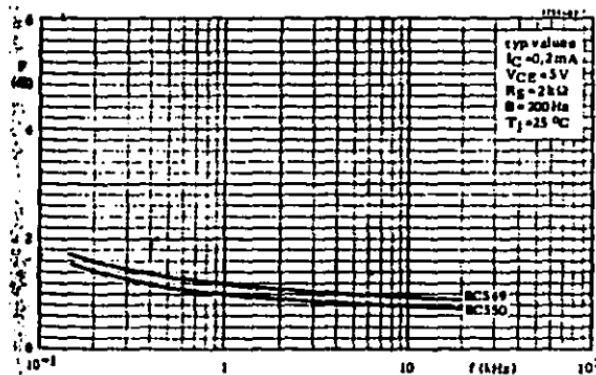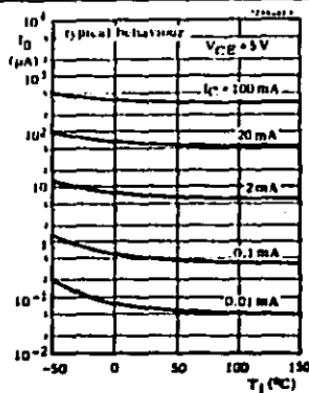

July 1973

BC549
BC550

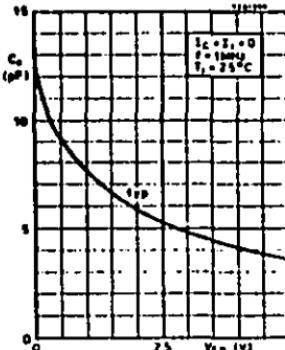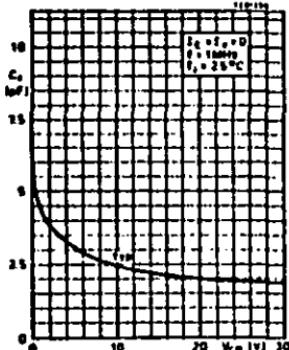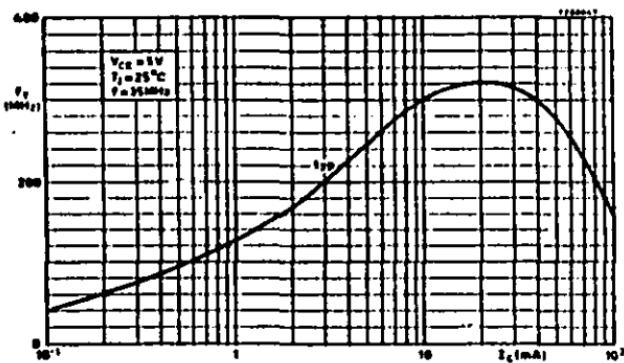

October 1973

LM124/LM224/LM324, LM124A/LM224A/LM324A, LM2902



National
Semiconductor

LM124/LM224/LM324, LM124A/LM224A/LM324A, LM2902 Low Power Quad Operational Amplifiers

General Description

The LM124 series consists of four independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage.

Application areas include transducer amplifiers, dc gain blocks and all the conventional op amp circuits which now can be more easily implemented in single power supply systems. For example, the LM124 series can be directly powered off of the standard +5 Vdc power supply voltage which is used in digital systems and will easily provide the required interface electronics without requiring the additional ±15 Vdc power supplies.

Unique Characteristics

- In the linear mode the input common mode voltage range includes ground and the output swing can also swing to ground even though operated from only a single power supply voltage.
- The unity gain cross frequency is temperature compensated.
- The input bias current is also temperature compensated.

Operational Amplifiers/Buffers


Advantages

- Eliminates need for dual supplies
- Four internally compensated op amps in a single package
- Allows direct sensing near GND and Vout and gives to GND
- Compatible with all forms of logic
- Power drain suitable for battery operation

Features

- Internally frequency compensated for unity gain
- Large dc voltage gain 100 dB
- Wide bandwidth (unity gain) 1 MHz (temperature compensated)
- Wide power supply range
 - Single supply 3 Vdc to 30 Vdc
 - or dual supplies ±15 Vdc to ±15 Vdc
- Very low supply current drain (150 nA) — essentially independent of supply voltage 11 mA/OpAmp at +5 Vdc
- Low input bias current 45 pAdc (temperature compensated)
- Low input offset voltage 2 mVdc
- Input common mode voltage range includes ground 5 nAdc
- Differential input voltage range equal to the power supply voltage
- Larger output voltage 0 Vdc to V = 15 Vdc swing


Connection Diagram

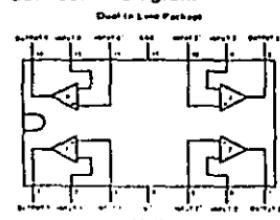

Order Number LM124J, LM124AJ,
LM224J, LM224AJ, LM324J,
LM324AJ or LM2902J
See NS Package 314A

Order Number LM324N, LM324AN
or LM2902N
See NS Package N14A

Schematic Diagram (Each Amplifier)

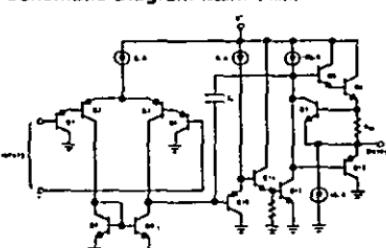

Absolute Maximum Ratings

	LM224A/LM324A/LM224	LM324		LM224A/LM324A/LM224	LM324
Supply Voltage, V _S	10 Vdc to +15 Vdc	20 Vdc to +33 Vdc	Input Current (Max) = 0.25 mA at TA = 25°C	50 mA	50 mA
Output Short-Circuit Current	25 mA	25 mA	Output Transistor Power	0.5 W at 10°C	0.5 W at 10°C
Input Current (Max), I _{IN}	0.25 mA to 20 mA	0.25 mA to 20 mA	LM224A LM324A	25°C to -95°C	LM224A LM324A
Output Current, I _{OUT}	5 mA to 10 mA	5 mA to 10 mA	LM224A LM324A	25°C to -95°C	LM224A LM324A
Supply Current, I _S	700 µA	700 µA	Output Transistor Range	0.5°C to +125°C	0.5°C to +125°C
Supply Current, I _S (Max)	700 µA	700 µA	Input Temperature Range	-40°C to +125°C	-40°C to +125°C
Operating Temperature Range (Ta = 25°C)	-40°C to +125°C	-40°C to +125°C	Lead Temperature (Soldering, 10 seconds)	260°C	260°C
Storage Temperature Range	-55°C to +125°C	-55°C to +125°C			

Electrical Characteristics (V_S = 15 Vdc, Ta = 25°C, Test Ed)

PARAMETER	CONDITIONS	LM224A		LM324A		LM224A/LM324A		LM324		UNITS
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
Input Offset Voltage	TA = 25°C (Test Ed)	1	2	+	3	2	3	12	15	µV
Input Bias Current	TA = 25°C	21	54	01	05	01	05	01	05	nA
Input Re										MΩ
Input Offset Current	TA = 25°C	2	10	2	15	2	25	15	25	pA
Input Common-Mode Voltage Range (Test Ed)	V _S = 15 Vdc, TA = 25°C	0	4.15	0	4.15	0	4.15	0	4.15	VDC
Supply Current	I _S = 0.25 mA, TA = 25°C (Test Ed)	1.5	3	1.5	3	1.5	3	1.5	3	mA
Input Offset Voltage, I _S = 0.25 mA (Test Ed)	0.5	1.5	0.5	1.5	0.5	1.5	0.5	1.5	µV	
Over-Load Threshhold Range										VDC
Load-Swing Range	V _S = 15 Vdc, TA = 25°C (Test Ed)	10	100	40	100	25	100	40	100	mA
Output Voltage Range	I _S = 0.25 mA, TA = 25°C	0	V _S - 1.5	0	V _S - 1.5	0	V _S - 1.5	0	V _S - 1.5	VDC
Common-Mode Rejection Ratio	DC, TA = 25°C	10	95	70	95	50	95	70	95	dB
Response Rate										
Power Supply	15 Vdc, TA = 25°C	85	100	65	100	65	100	85	100	mA
Supply Current, I _S										mA
Supply Current, I _S (Max)										mA
Supply Current, I _S (Min)										mA
Supply Current, I _S (Typical)										mA
Output Current										
Source	V _S = 5 Vdc, V _{IN} = 0 Vdc V _S = 15 Vdc, TA = 25°C	20	45	20	45	20	45	20	45	mA
Sink	V _S = 5 Vdc, V _{IN} = 0 Vdc V _S = 15 Vdc, TA = 25°C	10	25	10	25	10	25	10	25	mA
	V _S = 5 Vdc, V _{IN} = 0 Vdc V _S = 15 Vdc, TA = 25°C	10	40	10	40	10	40	10	40	mA
Source Current (Max)	V _S = 15 Vdc, TA = 25°C	40	60	40	60	40	60	40	60	mA
Source Current (Min)	TA = 25°C (Test Ed)	40	60	40	60	40	60	40	60	mA

LM224A/LM224/LM324A/LM224A/
LM224A/LM224/LM324A/LM224A

LM124/LM224/LM324, LM124A/ LM224A/LM324A, LM2902

Electrical Characteristics (Continued)

PARAMETER	DESCRIPTION	LM324		LM224		LM124		LM124A		UNITS
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
Input Offset Voltage	Input offset voltage is the voltage difference between the non-inverting input and inverting input required to produce zero output current.	-1	4	-1	4	-1	5	-1	12	µV
V _{BE} (V _{BE}) ₀	Forward bias voltage required to produce 1 mA collector current at 25°C.	0.6	2.0	0.6	2.0	0.6	2.0	0.6	2.0	µV
Input Bias Current	Input bias current is the current flowing through the input terminals when the output is zero.	15	15	15	15	15	15	15	15	µA
Input Offset Current	Input offset current is the current flowing through the input terminals when the output is zero.	10	200	10	200	10	200	10	200	µA
V _{DD}	Supply voltage is the voltage applied to the power supply terminals.	1.5	15	1.5	15	1.5	15	1.5	15	mA
Input Bias Current	Input bias current is the current flowing through the input terminals when the output is zero.	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	µA
Input Common Mode Voltage Range (V _{CMR})	V _{CMR} = 10 VDC	0	V _{DD}	0	V _{DD}	0	V _{DD}	0	V _{DD}	VDC
Output Common Mode Voltage Range (V _{OCM})	V _{OCM} = 15 VDC, then 1.5 VDC below	25	25	15	15	25	25	15	15	VDC
Output Short-Circuit Current (I _{SC})	I _{SC} = 200 mA									
Output Short-Circuit Safe Current (I _{SSC})	I _{SSC} = 1000 mA									
Output Clipping Current (I _{OC})	I _{OC} = 100 mA	25	25	25	25	25	25	25	25	mA
V _{DD}	V _{DD} = 5 VDC, R ₁ = 2 kΩ	25	25	25	25	25	25	25	25	mA
V _{DD}	V _{DD} = 5 VDC, R ₁ = 10 kΩ	25	25	25	25	25	25	25	25	mA
V _{DD}	V _{DD} = 5 VDC, R ₁ = 50 kΩ	5	25	5	25	5	25	5	25	mA
Output Current	V _{DD} = 5 VDC, V _{DD} = 10 VDC, V _{DD} = 15 VDC	15	20	15	20	15	20	15	20	mA
Output Current	V _{DD} = 10 VDC, V _{DD} = 15 VDC	10	15	5	5	5	5	5	5	mA
Differential Input Voltage (V _{AD})		12	12	12	12	12	12	12	12	VDC

Note 1: For operating at high temperatures, the LM324/LM224/LM324A, LM2902 must be stored in a -125°C thermosus junction temperature until a thermal resistance of 124°C/W which applies for the device under test in a general circuit, is reached, operating at a still air ambient. The LM224/LM324A and LM124/LM224A can be stored until a -125°C maximum junction temperature. The resistance is the total of all lead resistances, lead extension resistances, where possible, to allow the designer to calculate an estimate of the power which is dissipated in the storage circuit.

Note 2: Sudden results from the output to V_{DD} can cause excessive heating and damaged components. The maximum output current is never greater than 40 mA regardless of the magnitude of V_{DD}. At values of supply voltage in excess of 15 VDC, continuous short circuit can exceed the power dissipation ratings and cause eventual destruction. Discrete component's are not immune to such damage due to their high power densities.

Note 3: The input current will jump over when the voltage at any of the input levels is driven negative. It is due to the inherent low breakdown voltage of the input PNP transistor having forward biased and thereby a low input diode charge. In addition to the above reason, there is also listed PNP transistor diode reverse bias on the IC chip. This enhances on the one hand the surface softening of the transistors to go to the V_{DD} voltage level for a given time for the time duration that an input is driven negative. This is not destructive and normal output states will re-occur again when the input voltage which was negative, return to a value greater than -0.1 VDC for 25°C.

Note 4: Thermal derating characteristics for V_{DD} = 15 VDC, 25°C, TA = 125°C, update after one year. With the LM224/LM324A, all component leads derated are limited to -25°C, -TA = 125°C, the LM324













Note 5: V_{DD} = 1.5 VDC, TA = 0°C with V_{DD} from 5 VDC to 10 VDC, and from the full input common mode range (0 VDC to V_{DD}) to 1.5 VDC.

Note 6: The direction of the input current is not of the IC due to the PNP input stage. This current is negatively directed, independent of the state of the input or its switching change with respect to the signal.

Note 7: The input common mode voltage of either input signal voltage should not be allowed to increase by more than 0.1V in 25°C. The input end of the resistor or its voltage source V_{DD} = 15V, has to switch current on up to 1.57 VDC, otherwise standard 1520 ohm for LM2902.

Note 8: Due to parasitic external components, leads that coupling or short operating, will show a different behavior than as normal parts. This typically can be observed in this type of operation increases in leakage temperature.

Typical Performance Characteristics

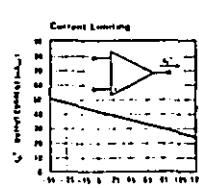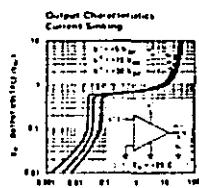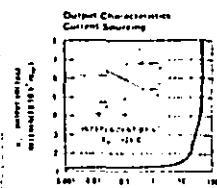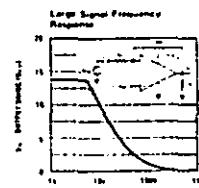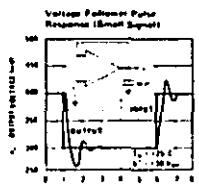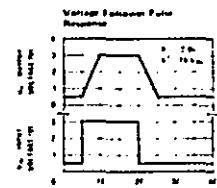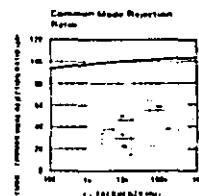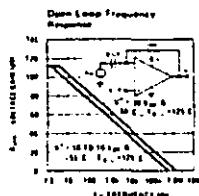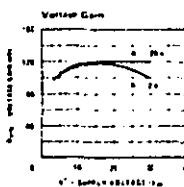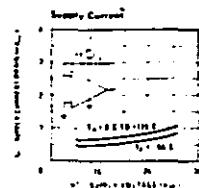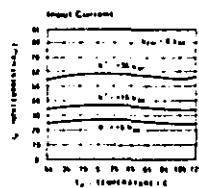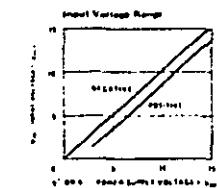

LM140A/LM140/LM340A/LM340 Series
LM340A/LM340 Series

National Semiconductor

LM140A/LM140/LM340A/LM340 Series 3-Terminal Positive Regulators

General Description

The LM140A, LM140, LM340A, LM340 series of positive 3-terminal voltage regulators are designed to provide superior performance as compared to the previously available 78XX series regulator. Computer programs were used to optimize the electrical and thermal performance of the packaged IC which results in outstanding ripple rejection, better line and load regulation in high power applications over -15°C.

With these advances in design, the LM340 is now guaranteed to have more line and load regulation than is a factor of 2 better than previously available devices. And, all regulators are guaranteed at 1A ± 0.5A output current. The LM140A/LM340A feature higher output current tolerance, ±2% along with ±0.01% V_{LINE} regulation and 0.3% A load regulation.

Current limiting is included to limit the safe output current to a safe value. Safe area protection for the output transistor is provided to limit internal power dissipation. Internal power dissipation becomes too high for the heat sinking provided if the thermal shutdown circuit sees over 100°C of temperature.

Considerable effort was expended to make the LM140 XE series of regulators easy to use and minimize the number of external components. It is not necessary to bypass the output voltage; this may impede transient response. Input bypassing is needed only if the regulator is located far from the filter capacitor of the power supply.

Although designed primarily as fixed voltage regulators, these devices can be used with external components to obtain adjustable voltages and currents.

The entire LM140A/LM140/LM340A/LM340 series of regulators is available in the metal TO-3 power package and the LM340A/LM340 series is also available in the TO-220 plastic insert package.

Voltage Regulators

For output voltages other than 5V, 12V, and 15V, the LM317 series provides an output voltage range from +1.2V to +57V.


Features

- Complete specifications at 1A load
- Output voltage tolerances of ±2% at T_J = 25°C and ±4% over the temperature range (LM140A/LM340A)
- Fixed output voltages available 5, 12, and 15V
- Line regulation of 0.01% of V_{OUT} V_{LINE} at 1A (LM140A/LM340A)
- Load regulation of 0.3% of V_{OUT} A_{LOAD} (LM140A/LM340A)
- Internal thermal overload protection
- Internal short circuit current limit
- Output transient rate area protection
- 100% thermal limit burn-in
- Special circuitry allows start up even if output is pulled to negative voltage if supplied

LM140 Series Package and Power Capability


DEVICE	PACKAGE	RATED POWER DISSIPATION	DESIGN LOAD CURRENT
LM140	TO-3	2W	1.6A
LM340	TO-3	2W	1.6A
LM340A	TO-220	1.5W	0.5A
LM340B	TO-220	2.5W	0.75A
LM140L	TO-29	2W	0.1A
LM340L	TO-29	1.2W	0.1A

Typical Applications

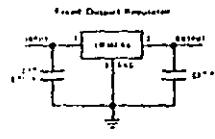


* If accuracy of the regulator is required far from the power supply rails.

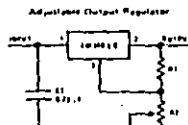** A through input voltage divider is needed for stability in the transient response. This requires $0.1\mu F$ of input bypass capacitors.



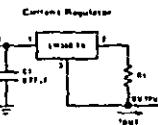$V_{OUT} = 5V + 15V \cdot R1 + 15V \cdot R2$
 $5V/R1 = 3.16 \cdot 10^{-3} \text{A} \cdot \text{V}^{-1}$ (from LM140A)
 $(14.5 + R2)/R1 = 1.62 \cdot 10^{-3} \text{A} \cdot \text{V}^{-1}$ (from LM340A)



$I_{OUT} = V_{2.2}/R1$
 $2.2V \pm 1.3\text{mA}$ over line and load changes

LM140A/LM340/ LM340A/LM340 Series

Absolute Maximum Ratings

Input Voltage ($V_{IN} = 5V, 12V, 15V$)	35V
Internal Power Dissipation (Note 1)	Internally Limited
Operating Temperature Range (T_{JA})	-55°C to +125°C 0°C to +70°C
LM140A/LM140 LM340A/LM340	
Maximum Junction Temperature	
TO-3 Package K, PC	150°C
TO-220 Package T	125°C
Storage Temperature Range	-61°C to +150°C
Lead Temperature (Soldering, 10 Seconds)	
TO-3 Package K, PC	350°C
TO-220 Package T	250°C

Electrical Characteristics LM140A/LM340A (Note 2)

$T_{J} = 25^{\circ}\text{C}$, $T_A = 55^{\circ}\text{C}$ (LM140A) or $0^{\circ}\text{C} < T_A < 125^{\circ}\text{C}$ (LM340A) unless otherwise specified

PARAMETER	CONDITIONS	5V			12V			15V			UNITS
		MIN	typ	MAX	MIN	typ	MAX	MIN	typ	MAX	
V_{D} Output Voltage	$T_{J} = 25^{\circ}\text{C}$	4.9	5	5.1	11.75	12	12.25	12.7	13	15.3	V
	$T_{J} = 55^{\circ}\text{C}$, $SMA = 10 \times TA$	4.9	5	5.2	11.5	12.5	13.4	13.6	15.6	17.5	V
	$V_{IN} = 5\text{V}, V_{OUT} = 5\text{V}$	11.5	Vin = 27	11.6	Vin = 27	11.7	Vin = 30	11.8	Vin = 30	11.9	V
	$I_{O} = 50\text{mA}$			10		18		22		22	mA
	V_{IN}	(7.3 + Vin) / 20	(11.6 + Vin) / 27	(11.7 + Vin) / 30							V
V_{DG} Line Regulation	$T_{J} = 25^{\circ}\text{C}$	3	5	4	18	4	22	4	22	25	%
	$T_{J} = 55^{\circ}\text{C}$	(7.3 + Vin) / 20	(11.6 + Vin) / 27	(11.7 + Vin) / 30							V
	$T_{J} = 25^{\circ}\text{C}$	4		9		10		10		10	mA
	Out. Temperature	12		30		30		30		30	mA
	$I_{O} = 15\text{mA}$	11.5	Vin = 12	11.6	Vin = 27	12.0	Vin = 30				V
V_{DG} Load Regulation	$T_{J} = 25^{\circ}\text{C}$, $I_{O} = 15\text{mA}$	10	21	12	32	12	35	12	35	35	%
	$T_{J} = 55^{\circ}\text{C}$, $I_{O} = 15\text{mA}$	15		30		30		30		30	%
I_{O} Output Current	$T_{J} = 25^{\circ}\text{C}$, $SMA = 10 \times TA$	25		60		75		75		75	mA
	$T_{J} = 55^{\circ}\text{C}$	6		6		6		6		6	mA
	Out. Temperature	6.5		6.5		6.5		6.5		6.5	mA
	$I_{O} = 10\text{mA}$	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	mA
I_{O} Output Current	$T_{J} = 25^{\circ}\text{C}$, $I_{O} = 15\text{mA}$	0.6		0.6		0.6		0.6		0.6	mA
	$T_{J} = 55^{\circ}\text{C}$, $I_{O} = 15\text{mA}$	0.8		0.8		0.8		0.8		0.8	mA
V_{DG} Output Noise Voltage	$T_{J} = 25^{\circ}\text{C}$, $I_{O} = 10\text{mA}$	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	V
	$T_{J} = 55^{\circ}\text{C}$, $I_{O} = 10\text{mA}$	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	V
V_{DG} Ripple Rejection	$T_{J} = 25^{\circ}\text{C}$, $I_{O} = 10\text{mA}$	60	80	61	72	60	70	60	70	60	dB
	$T_{J} = 55^{\circ}\text{C}$, $I_{O} = 10\text{mA}$	60	80	61	72	60	70	60	70	60	dB
V_{DG} Over-Temperature											
	Setting, $V_{IN} = 5\text{V}$	1.185	Vin = 10	1.185	Vin = 27	1.185	Vin = 30	1.185	Vin = 25.5	1.185	V
R_{O}	Output Impedance	$T_{J} = 25^{\circ}\text{C}$, $I_{O} = 10\text{mA}$	2.0		2.0		2.0		2.0		V
	Output Resistance	0.1		0		16		19		19	mV/V
	Short-Circuit Current	$T_{J} = 25^{\circ}\text{C}$	2.1		1.5		1.2		1.2		A
	Peak Current, $I_{O,PK}$	$T_{J} = 25^{\circ}\text{C}$	2.0		2.4		2.4		2.4		A
	Average $I_{O,AVG}$	$T_{J} = 25^{\circ}\text{C}$, $I_{O} = 5\text{mA}$	0.5		1.5		1.5		1.5		mV/V°C
V_{DG}	Input Impedance										
	Required $I_{O,PK}$	$T_{J} = 25^{\circ}\text{C}$	7.3		14.2		17.5		17.5		V
	Minimum $I_{O,AVG}$										
	Required $I_{O,AVG}$										

Note 1: The maximum junction temperature for TO-220 package is 125°C (internally), 4°C/Junction-to-case and 25°C/W case-to-ambient. Thermal resistance is 17.4 TO-220 package, 14°C/W case, 4°C/W junction-to-case and 50°C/W case-to-ambient.

Note 2: All characteristics are measured with a capacitor across the input of 0.01 μF and a capacitor across the output of 0.1 μF . All characteristics except maximum ratings and current limitation are measured using pulse techniques (i.e., 10 ms. duty cycle \times 5%). Output voltage change due to changes in ambient temperature must be taken into account separately.

**LM140A/LM140/
LM340A/LM340 Series**

Electrical Characteristics LM140 (Note 2): -55°C < T_J < +150°C unless otherwise noted

PARAMETER		CONDITIONS	5V	12V	15V	Units		
			MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX
V _O	Output Voltage	5V, 12V, 15V	5V	12V	15V			
	±0.05% (max) ± 1%	5V	5	5.2	5.4	12	12.5	12.8
	±0.1% (max) ± 1%	12V	12	12.5	12.8	15	15.5	15.8
	±0.1% (max) ± 1%	15V	15	15.5	15.8	17.5	18	18.5
I _{AO}	Line Regulation	5V, 12V, 15V	2	2	2	10	10	10
	±0.05% (max) ± 1%	5V	1.75	1.85	1.95	30	32	33
	±0.1% (max) ± 1%	12V	1.75	1.85	1.95	30	32	33
	±0.1% (max) ± 1%	15V	1.75	1.85	1.95	30	32	33
Z _{AO}	Line Regulation	5V, 12V, 15V	50	50	50	100	100	100
	±0.05% (max) ± 1%	5V	45	45	45	90	90	90
	±0.1% (max) ± 1%	12V	45	45	45	90	90	90
	±0.1% (max) ± 1%	15V	45	45	45	90	90	90
A _{VO}	Line Regulation	5V, 12V, 15V	10	10	10	10	10	10
	±0.05% (max) ± 1%	5V	9	9	9	10	10	10
	±0.1% (max) ± 1%	12V	9	9	9	10	10	10
	±0.1% (max) ± 1%	15V	9	9	9	10	10	10
I _O	Quiescent Current	10V, 12V, 15V	0	0	0	0	0	0
	Change	±0.05% (max) ± 1%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	±0.1% (max) ± 1%	10V	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	±0.1% (max) ± 1%	12V	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	±0.1% (max) ± 1%	15V	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
V _{IN}	Output Noise (RMS)	5V, 12V, 15V, 100Hz	40	70	70	70	70	70
		±0.05% (max) ± 1%	50	80	80	80	80	80
		±0.1% (max) ± 1%	50	80	80	80	80	80
Z _{AVC}	Line Regulation	10V, 12V, 15V	50	50	50	100	100	100
	±0.05% (max) ± 1%	10V	45	45	45	90	90	90
	±0.1% (max) ± 1%	12V	45	45	45	90	90	90
	±0.1% (max) ± 1%	15V	45	45	45	90	90	90
D _{OUT}	Output Voltage	10V, 12V, 15V	20	20	20	20	20	20
	Change	±0.05% (max) ± 1%	2	2	2	10	10	10
	±0.1% (max) ± 1%	10V	2	2	2	10	10	10
	±0.1% (max) ± 1%	12V	2	2	2	10	10	10
	±0.1% (max) ± 1%	15V	2	2	2	10	10	10
A _{DO}	Peak Output Current	10V, 12V, 15V	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	Amperes (T _{Case} = 25°C)	10V, 12V, 15V	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	Amperes (T _{Case} = 70°C)	10V, 12V, 15V	0.05	0.05	0.05	0.15	0.15	0.15
V _{IN}	Required Input Margin (T _{Case} = 25°C) (gnd to TA)	7.0	14.8	17.7	17.7			
	Line Regulation	7.0	14.8	17.7	17.7			

Note 2: All characteristics are measured with a capacitor across the input of 0.02 μ F and a capacitor across the output of 0.1 μ F. All characteristics except the voltage and noise rejection ratio are measured using pulse techniques (n = 10 ms, duty cycle = 5%). Output voltage changes due to changes in internal temperature must be taken into account separately.

Electrical Characteristics LM340 (Note 2) $0^\circ\text{C} \leq T \leq +125^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

PARAMETER	CONDITIONS	UNITS					
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
$V_{O \text{ Output Voltage}}$	$1.25^\circ\text{C} \leq T \leq 12^\circ\text{C}$	4.5	5	11.5	12	12.5	14.5
	$T = 25^\circ\text{C}, V_{IN} = 10 \text{ V}$	4.75	5.25	11.75	12.25	12.75	13.25
	$V_{IN} = 5 \text{ V}$	-1.5	+1.5	-20	+14.5	+16.5	+20
	$3 \text{ V} \leq T \leq 12^\circ\text{C}$	-3	-5	-11.5	-12	-12.5	-13
	$25^\circ\text{C} \leq T \leq 125^\circ\text{C}$	-10	+10	-25	+14.5	+16.5	+25
$IO \text{ Line Resistance}$	$10 \text{ } \mu\text{A} \leq IO \leq 500 \text{ } \mu\text{A}$	1.25	1.5	1.5	1.75	1.75	2
	$T = 25^\circ\text{C}$	1.25	1.5	1.5	1.75	1.75	2
	$10 \text{ } \mu\text{A} \leq IO \leq 10 \text{ } \mu\text{A}$	1.25	1.5	1.5	1.75	1.75	2
	$10 \text{ } \mu\text{A} \leq IO \leq 1 \text{ mA}$	1.25	1.5	1.5	1.75	1.75	2
	$10 \text{ } \mu\text{A} \leq IO \leq 100 \text{ } \mu\text{A}$	1.25	1.5	1.5	1.75	1.75	2
$IO \text{ Load Regulation}$	$T = 25^\circ\text{C}$	1.25	1.5	1.5	1.75	1.75	2
	$250 \text{ } \mu\text{A} \leq IO \leq 500 \text{ } \mu\text{A}$	1.25	1.5	1.5	1.75	1.75	2
	$10 \text{ } \mu\text{A} \leq IO \leq 10 \text{ } \mu\text{A}$	1.25	1.5	1.5	1.75	1.75	2
$IC \text{ Quiescent Current}$	$V_{IN} = 10 \text{ V}$	1	2	2	4	4	8
	$T = 25^\circ\text{C}$	1	2	2	4	4	8
	$10 \text{ } \mu\text{A} \leq IO \leq 10 \text{ } \mu\text{A}$	0.5	1	1	2	2	4
$IC \text{ Quiescent Current Change}$	$T = 25^\circ\text{C}, IO = 10 \text{ } \mu\text{A}$	1.25	1.5	1.5	1.75	1.75	2
	$10 \text{ } \mu\text{A} \leq IO \leq 100 \text{ } \mu\text{A}$	1.25	1.5	1.5	1.75	1.75	2
	$100 \text{ } \mu\text{A} \leq IO \leq 1 \text{ mA}$	1.25	1.5	1.5	1.75	1.75	2
	$10 \text{ } \mu\text{A} \leq IO \leq 10 \text{ } \mu\text{A}$	1.25	1.5	1.5	1.75	1.75	2
$IV \text{ Output Pin Reverse Current}$	$T = 25^\circ\text{C}, IO = 10 \text{ } \mu\text{A}$	45	55	75	90	-5	-5
	$IO = 10 \text{ } \mu\text{A}, 25^\circ\text{C} \leq T \leq 50^\circ\text{C}$	62	85	95	105	54	70
	$IO = 500 \text{ } \mu\text{A}$	62	85	95	105	54	69
	$IO = 1 \text{ mA}, 25^\circ\text{C} \leq T \leq 125^\circ\text{C}$	62	85	95	105	54	69
$IV \text{ Input Reverse Recovery Voltage}$	$V_{IN} = 5 \text{ V}$	1.25	1.5	1.5	1.75	1.75	2
$IO \text{ Dropout Voltage}$	$T = 25^\circ\text{C}, IO = 10 \text{ } \mu\text{A}$	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	$25^\circ\text{C} \leq T \leq 125^\circ\text{C}$	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
$IO \text{ Dropout Current}$	$T = 25^\circ\text{C}$	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	$25^\circ\text{C} \leq T \leq 125^\circ\text{C}$	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
$IO \text{ Dropout Current Average}$	$T = 25^\circ\text{C}, 1.25 \text{ V} \leq V_{IN} \leq 12.5 \text{ V}$	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
$IV \text{ Input Current}$	$V_{IN} = 25^\circ\text{C}, IO = 10 \text{ } \mu\text{A}$	7.5	14.5	17.5	22.5	-1.5	-1.5
$IV \text{ Input Current, Required to Maintain Line Regulation}$	$V_{IN} = 25^\circ\text{C}, IO = 10 \text{ } \mu\text{A}$	7.5	14.5	17.5	22.5	-1.5	-1.5

Note 2: All characteristics are measured with a capacitor across the input of $C = 22 \text{ }\mu\text{F}$ and a capacitor across the output of $0.1 \text{ }\mu\text{F}$. All characteristics except noise voltage and ripple rejection ratio are measured using pulse techniques (10 μs rise time, 5% duty cycle). Output voltage changes due to changes in internal temperature must be taken into account separately.



LM555/LM555C Timer

General Description

The LM555 is a highly stable device for generating accurate time delays or oscillation. Additional terminals are provided for triggering or resetting if desired. In the time delay mode of operation, the time is precisely controlled by one external resistor and capacitor. For astable operation as an oscillator, the free running frequency and duty cycle are accurately controlled by two external resistors and one capacitor. The circuit may be triggered and reset on falling waveforms, and the output current can source or sink up to 200 mA or drive TTL circuits.

Features

- Direct replacement for SE555/NE555
- Timing from microseconds through hours
- Operates in both astable and monostable modes


Industrial Blocks

- Adjustable duty cycle
- Output can source or sink 200 mA
- Output and supply TTL compatible
- Temperature stability better than 0.005% per °C
- Normally on and normally off output


Applications

- Precision timing
- Pulse generation
- Sequential timing
- Time delay generation
- Pulse width modulation
- Pulse position modulation
- Linear ramp generator

Schematic Diagram

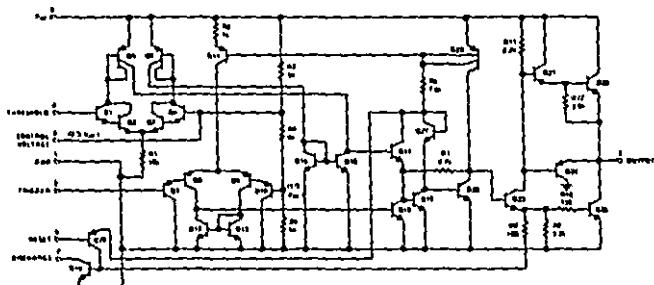

Connection Diagrams

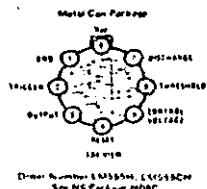

LM1555/LM555C

Absolute Maximum Ratings

Source: NLS 1995

Review: Part B of Review Article 1

1105

• 188

ANSWER BY E-mail

1038

10550
112/4

Page 3 of 10

1992 International Conference on Aging

卷之三

05164763

-35 C 16 • 125 G

-65°C to +150°C

Electrical Characteristics $I_{L} = 25 \text{ mA}$, $V_{CC} = 5\text{V}$ to 15V , unless otherwise specified

PARAMETER	CONDITIONS	UNITS			UNITS			UNITS
		MIN	MPA	MAX	MIN	MPA	MAX	
Supply Voltage		-45		10	-45		10	V
Supply Current	Vcc = 5V R _L = 4Ω Vcc = 5V R _L = 1Ω Vcc = 5V R _L = 2Ω	3		5	3		5	mA
Timing Error, Maximum		45		10	10		15	ns
Phase Attenuation		0.5			1			dB
External Temperature	T _{ext} = 25°C to 100°C T _{ext} = -40°C to 85°C	30			50			°C
Assume same Temperature Different Supply		10			10			mA
Timing Error, Average		0.01			0.1			ns
Phase Attenuation		15			225			dB
External Temperature	T _{ext} = 25°C to 100°C T _{ext} = -40°C to 85°C	30			50			°C
Assume same Temperature Different Supply		25			30			mA
Timing Error, Average		0.15			0.30			ns
Phase Attenuation		600			6000			dB
Supply Voltage	Vcc = 5V Vcc = 10V	45		10	5		5	V
Supply Current		1.05		1.05	1.05		1.05	mA
Supply Voltage		0.05		0.1	0.05		0.1	V
Peak Current		0.05		0.1	0.05		0.1	mA
Supply Current		0.1		1.0	0.1		1.0	mA
Supply Current, Total	Vcc = 5V Vcc = 10V	95		104	9		11	mA
Supply Current, Total	Vcc = 5V Vcc = 10V	2.9		3.33	2.6		3.33	mA
Pin-to-Ground Capacitance		5		100	5		100	fF
Pin-to-Substrate		150			100			ps
Output Load	Vcc = 5V I _L = 15mA Vcc = 5V I _L = 45mA	70		100	80		200	ps
Output Driver Frequency	Vcc = 5V 5V to 10V 5V to 50V 5V to 100V 5V to 200V 5V to 5V 5V to 10V	0.1		0.15	0.1		0.25	ps
Output Driver Frequency	Vcc = 5V to 200mA Vcc = 15V Vcc = 5V to 100mA Vcc = 15V Vcc = 5V to 5V	12		12.5	12.75		13.25	ps
Output Driver Frequency		3		3.2	3.35		3.3	ps
Output Driver Frequency		100			100			ps
Output Driver Frequency		100			100			ps

Figure 1 shows that at these temperatures the device must be heated toward 0 or -150°C maximum junction temperature and 100% transmission at 150°C is equivalent to 100% transmission at ambient for both packages.

Figure 3. Frequency distributions of the number of leaf litter pieces.











新編 通鑑 卷之三

1995-1996: <http://www.ams.org/amsweb/amsweb.html>

⁴ See also the discussion of the role of the state in the development of the market in the previous section.

WPS Office 2019 Professional Plus Crack + Activation Key Full Version

Typical Performance Characteristics

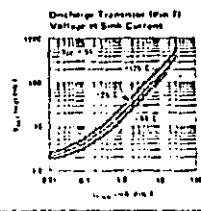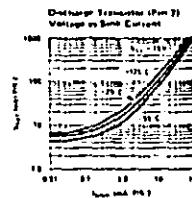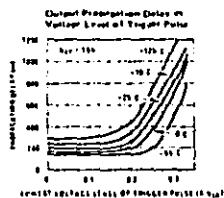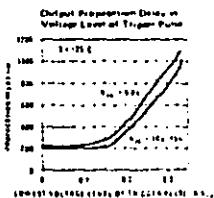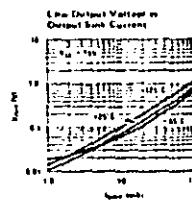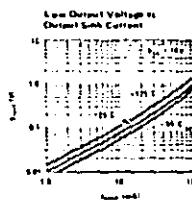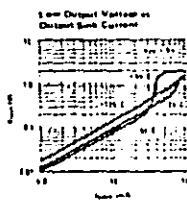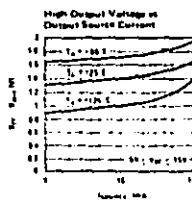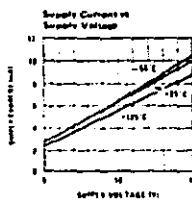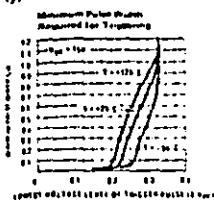



Operational Amplifiers/Buffers

LM741/LM741A/LM741C/LM741E Operational Amplifier

General Description


The LM741 series are general purpose operational amplifiers which feature improved performance over industry standards like the LM709. They are direct, plug-in replacements for the 709C, LM201, MC1429 and 748 in most applications.

The amplifiers offer many features which make their application nearly foolproof: overload pro-

tection on the input and output, no latch up when the common mode range is exceeded, as well as freedom from oscillations.

The LM741C/LM741A are identical to the LM741/LM741A except that the LM741C/LM741A have their performance guaranteed over a 0°C to +20°C temperature range, instead of -55°C to +125°C.

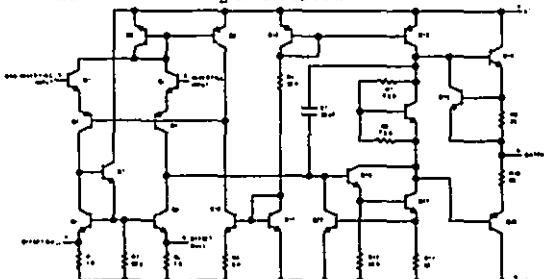Schematic and Connection Diagrams (Top View)




Metal Can Package




Order Number LM741N, LM741AN,
LM741CH or LM741EN
See NS Package H08C

Dual In Line Package

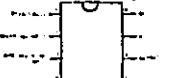

Order Number LM741CN or LM741EN
See AS Package N70B
Order Number LM741CZ
See NS Package J26A

Dual In Line Package

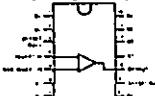

Order Number LM741CN-1A
See NS Package N70A
Order Number LM741A-1A, LM741A2-1A
LM741C-1A
See NS Package J26A

LM741/LM741A/LM741C/LM741E

3

LM741/LM741A/LM741CLM741E

Elec

Absolute Maximum Ratings

	LM741A	LM741E	LM741	LM741C
Supply Voltage	±27V	±22V	±22V	±18V
Power Dissipation (Note 1)	500 mW	500 mW	500 mW	500 mW
Differential Input Voltage	±30V	±30V	±30V	±30V
Input Voltage (Note 2)	±15V	±15V	±15V	±15V
Output Short Circuit Duration	Indefinite	Indefinite	Indefinite	Indefinite
Operating Temperature Range	-55°C to +125°C	0°C to +70°C	-55°C to +125°C	0°C to +70°C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C	-65°C to +150°C	-65°C to +150°C	-65°C to +150°C
Lead Temperature (Soldering, 10 seconds)	300°C	300°C	300°C	300°C

Electrical Characteristics (Note 3)

PARAMETER	CONDITIONS	LM741A/LM741E			LM741			LM741C		
		MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX
Input Offset Voltage	TA = 25°C V _{DD} = 18V V _{SS} = 0V T _A = TA ₁ , TA ₂ , TA ₃ V _{DD} = 18V V _{SS} = 0V		0.0	3.0		1.0	5.0		2.0	6.0
Output Offset Current	TA = 25°C, V _{DD} = 20V	10			10			10		
Input Offset Current	TA = 25°C T _A = TA ₁ , TA ₂ , TA ₃	2.0	3.0	20	2.0	3.0	20	2.0	3.0	20
Output Offset Current	TA = 25°C Current Drain		0.1							
Input Offset Current	TA = 25°C T _A = TA ₁ , TA ₂ , TA ₃	30	80	220	40	50	220	40	50	220
Input Bias Current	TA = 25°C, V _{DD} = 20V T _A = TA ₁ , TA ₂ , TA ₃ V _{DD} = 20V	1.0	8.0	0.3	2.0	0.3	2.0	0.3	8.0	0.3
Input Slew Rate	TA = 25°C T _A = TA ₁ , TA ₂ , TA ₃									
Low Frequency Gain Bandwidth	TA = 25°C, R ₁ = 2kΩ V _{DD} = 20V, V _{SS} = -18V V _{DD} = 18V, V _{SS} = -10V T _A = TA ₁ , TA ₂ , TA ₃ R ₁ = 2kΩ	50			50	200		20	200	V.F.
Output Drive Current	I _{DD} = 20mA V _{DD} = 20V V _{SS} = -18V T _A = TA ₁ , TA ₂ , TA ₃	20			20			10		
Output Drive Current	I _{DD} = 20mA V _{DD} = 20V V _{SS} = -18V T _A = TA ₁ , TA ₂ , TA ₃	10			10			10		
Output Drive Current	TA = 25°C V _{DD} = 20V V _{SS} = -18V T _A = TA ₁ , TA ₂ , TA ₃	10	20	30	10	20	30	10	20	30
Output Drive Current	T _A = TA ₁ , TA ₂ , TA ₃ V _{DD} = 20V, V _{SS} = -18V V _{DD} = 18V, V _{SS} = -10V	80	90		80	90		70	90	

Electrical Characteristics (Continued)

PARAMETER	CONDITIONS	EMITTER/EMITTER		EMITTER		EMITTER		UNITS
		MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	
Supply Voltage (Forward ID)	TA = 25°C; TA = 70°C; V _G = 12V or V _G = 15V; R _G = 50Ω; A _E = 10A;	8	9	10	7	9	10	mA
Response Time	TA = 25°C, Units: nsec							nsec
Turn-on		0.75	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	nsec
Turn-off		0.6	0.7	1	0.6	0.7	1	nsec
Switching Power	TA = 25°C	0.43	1.1	1.5				W
On Resistance	TA = 25°C, Units: mΩ	0.3	0.7	0.9	0.5	1.1	2.2	mΩ
On Current	TA = 25°C							mA
Thermal Resistance	TA = 25°C; V _G = 12V; V _G = 15V	80	150	50	85	50	85	°C/W
LM741A	TA = T _A (min); TA = T _A (max)							°C
LM741E	TA = T _A (min); V _G = 12V	165						°C
LM741CL	TA = T _A (min); V _G = 12V	125						°C
LM741	TA = T _A (min); V _G = 12V	160						°C
LM741	TA = T _A (min); V _G = 15V	160						°C
LM741	TA = T _A (min); V _G = 15V	80	100					°C
LM741	TA = T _A (min); V _G = 15V	45	75					°C

Note 1: The maximum junction temperature of the LM741/741A is 150°C, while that of the LM741CL/LM741E is 100°C. For operation at elevated temperatures, derates in the TO-5 package must be derived based on a thermal resistance of 100°C/W junction to ambient, or 45°C/W junction to case. The thermal resistance of the lead on lead package is 100°C/W junction to ambient.

Note 2: For supply voltages less than +15V, the storage and avalanche breakdown voltage is equal to the supply voltage.

Note 3: Unless otherwise specified, sheet specifications apply for V_G = +15V, -45°C ≤ TA ≤ +125°C (LM741/LM741A). For the LM741CL/LM741E, these specifications are limited to 0°C ≤ TA ≤ +70°C.

Note 4: Calculated value from $R_{DS(on)} = 0.35 \text{ ms} / \text{Rise Time}$.